



**Lunds Universitet
LTH
Ingenjörshögskolan
IDA IEA
Helsingborg**

Tentamensskrivning 9 juni 2015

EDI 610 Digitala system 15 poäng, varav tentamen 4,5 p

Kursansvarig: Bernt-Arne Jönsson Skrivtid 08.00-13.00

**Inga hjälpmedel
Obs! Räknare ej tillåten.**

**Skrivningen omfattar uppgifterna 1-8
Bilaga till skrivningen: Syntaxhjälp till VHDL**

Maximalt antal poäng: 60 poäng

Krav för godkänt: 30 p

Ordentliga motiveringar skall lämnas.

Alla lösa blad skall vara samlade i omslagsarket.

Inlämnade uppgifter skall vara försedda med uppgiftens nummer.

Lösningarna skrivs in i nummerordning.


Skriv namn på varje ark

Omslagsarket skall vara fullständigt ifyllt med inskrivningsår, namn och personnummer


Kryssa för lösta uppgifter och ange antalet inlämnade blad.

1. Realisera en 6-ingångars ELLER – grind med en 2-ingångars NOR-grind, en 4-ingångars NOR-grind samt en 3-ingångars NAND-grind. Motivera med logiska uttryck din lösning.

Grind som skall realiseras:

 

Tillgängliga grindar:

 

(8p)

2. $x=(x_3, x_2, x_1, x_0)$ är decimala siffror 0-9 i BCD-kod. Realisera en i en kombinationskrets funktionen $z=3*x$, där $z=(z_4, z_3, z_2, z_1, z_0)$ är heltal i vanlig binärkod. Exempel: om $x= 0111$, dvs. 7, så skall $z= 10101$ (dvs. . 21). Realisera z -funktionen i ett minimalt nät!(8p)
3. a) omvandla 89_{10} till basen 2.(1p)
 b) omvandla 89_{10} till basen 16.(1p)
 c) omvandla 89_{10} till basen 8.(1p)
 d) omvandla 89_{10} till basen 4. (anm. Ovanlig bas) (1p).
 e) negativa tal representeras ofta med 2- komplement. Skriv 2-komplementrepresentationen av 89. (där 89 är ett 8-bitars tal).
 e) utför operationen $80-89$ i binärkod, där negativa tal har tvåkomplementrepresentation. Talen är 8-bitarstal. Visa exakt hur du genomfört dina räkningar. Svara sen i decimalkod.(1p)
 f) Antag att du har en processor som arbetar med 32-bitars heltal. Antag vidare att talen är med tecken (signed i programspråket C). Vilket är det största talet?(1p)
 g) Det minsta talet?(1p)
 OBS! Du kan gärna svara i uppgifterna f och g med tal på formen 2^N plus/minus något tal.(8p)

4. Betrakta nedanstående sanningstabell.

X4	X3	X2	X1	X0	f
0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	1
0	0	0	1	1	1
0	1	0	0	0	1
0	1	0	1	0	1
1	0	0	0	1	1
1	0	0	1	1	1

I övriga kombinationer är $f=0$.

X_4-X_0 är insignaler till ett kombinatoriskt nät och f är utsignalen.


a) Tag fram det minimala sp-nätet (dvs. ett nät som avslutas med en eller- grind)

b) Tag fram det minimala ps-nätet (dvs. ett nät som avslutas med en och- grind).

Obs! valfri metod att ta fram näten, men du ska givetvis redovisa hur du gjort.

Rita näten.(7p)



5.

 

Realisera ovanstående sekvensnät med d-vippor. Utsignalen u är One-hot (se figuren ovan). Insignalen är x_1x_0 .(7p)


6. Realisera sekvensnätet i uppg 4 i VHDL. Komplettera med styrsignalerna Enable och Reset, båda aktivt höga. Dvs. då Enable=1 så har vi funktionen från uppg 4, och om Enable=0, så är tillståndet oförändrat. Om Reset=1 så blir nästa tillstånd S0. Enable dominerar över Reset, så om Enable=0, så har Reset ingen verkan.
Anm: en liknande fil finns i slutet på tentamen.(7p)

  7. Ovan ser du ett asynkront nät som delar frekvensen med 3. Konstruera nätet med



standardgrindar. (7p)

- 8.

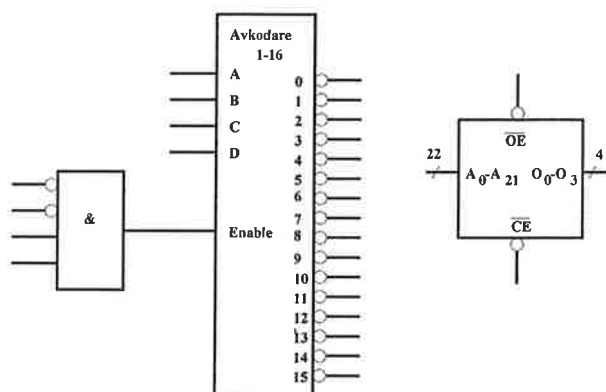

I ett minnessystem ingår bl.a ett läsminne. Minnet skall byggas upp med minneskapslar (4Mx4), se symbolen ovan. Minnessystemet adresseras med 28 adressbitar A0- A27, sålunda omfattande adressområdet 0000000 – FFFFFFFF. Läsminnet skall ha en kapacitet om 20 Mord á 8 bitar och vara placerat med lägsta adressen C000000. Chipenable skall generas av avkodaren., till vilket skall anslutas adressbitarna A22- A27. Avkodarens Enable är aktivt hög. Rita blockschema för läsminnet och använd symbolerna ovan! Ange på avkodarens samtliga utgångar inom vilket adressområde den ger chipenable(8p)

```
1  -- enkel modula 6 räknare med upp/nedfunktion
2  library IEEE;
3  use IEEE.std_logic_1164.all;
4
5  entity mod6 is
6      port(upp, clock:in std_logic;
7           q: out std_logic_vector(2 downto 0));
8  end entity mod6;
9
10 architecture beteende of mod6 is
11     type state_type is (s0,s1,s2,s3 ,s4, s5);
12     signal present_state, next_state:state_type;
13 begin
14     process(present_state, upp)
15     begin
16         case present_state is
17             when s0 => if upp='1' then
18                 next_state<=s1;
19             else
20                 next_state<=s5;
21             end if;
22             when s1 => if upp='1' then
23                 next_state<=s2;
24             else
25                 next_state<=s0;
26             end if;
27             when s2 => if upp='1' then
28                 next_state<=s3;
29             else
30                 next_state<=s1;
31             end if;
32             when s3 => if upp='1' then
33                 next_state<=s4;
34             else
35                 next_state<=s2;
36             end if;
37             when s4 => if upp='1' then
38                 next_state<=s5;
39             else
40                 next_state<=s3;
41             end if;
42             when s5 => if upp='1' then
43                 next_state<=s0;
44             else
45                 next_state<=s4;
46             end if;
47         end case;
48     end process;
49
50     process(present_state)
51     begin
52         case (present_state) is
53             when s0 => q<="000";
54             when s1 => q<="001";
55             when s2 => q<="010";
56             when s3 => q<="011";
```

```
57         when s4 => q<="100";
58         when s5 => q<="101";
59     end case;
60 end process;
61
62 process(clock)
63 begin
64     if rising_edge(clock) then
65         present_state<=next_state;
66     end if;
67 end process;
68 end architecture beteende;
69
70
```