



Lunds Universitet  
LTH  
Ingenjörshögskolan  
Ida, IEA  
Helsingborg

**Laboration nr 5 i digitala system, ht-14**

# **Introduktion till VHDL**

## **Beskrivning i VHDL och realisering av några enkla kombinatoriskt nät.**

.....  
namn

.....  
godkänd (datum/sign)

Del1:


## Laborationens syfte

- ge en introduktion till hantering av Xilinx VHDL-verktyg
- ge träning i att beskriva en kombinatorisk krets i VHDL

## Förberedelseuppgifter

Studera i läroboken, grunderna i VHDL. ( t.ex. sid. 41-52, 398-400,402-404).

 **OBS! Till laborationen skall du ha förslag till VHDL-kod till uppgifterna 1,2 och 3.**



Laborationen har 4 uppgifter.

### Laborationsuppgift 1:

Programmera dessa tre grindar i samma fil (se lämplig sida i läroboken)


1. Skapa ett projekt. Välj lämpligt namn. I laboration 4 var source en schematic –fil. Nu skall den vara en VHDL-fil. Välj därför new source och VHDL-fil. Ge denna ett lämpligt namn.
2. Skriv in din text i editorn. Kör Synthesize ( då får du kontrollerat att du inte gjort några syntaxfel)
3. Kör User Constrain. Ge dina variabler adresser.( se på kortet var switchar och LED sitter, du har gjort samma i Lab 4.)
4. Kör Implement design. Du kan om du vill simulera din 'koppling'. Gör på samma sätt som i lab 4.
5. Kör Generate Programming file och Impact (på samma sätt som i lab 4.) (Nu måste du givetvis ha anslutit kortet till datorn!! Kontrollera funktionen hos de tre grindarna.

**Laborationsuppgift 2**, En komparator, jämförare, med vilken två binära tal  $a = (a_2, a_1)$  och  $b = (b_2, b_1)$  skall jämföras med avseende på relationerna likhet(=), mindre än (<) och större än (>), skall realiseras i en en PLD (Altera MAX EPM7128SLC84). Komparatorn skall ha tre utgångar  $u_1, u_2, u_3$ , som anslutes till lysdioder.

Om  $a < b$ , så skall  $u_1 = 1$  och lysdioden  $D_1$  tändas. ( Övriga släckta )

Om  $a = b$ , så skall  $u_2 = 1$  och lysdioden  $D_2$  tändas. ( Övriga släckta )

 Om  $a > b$ , så skall  $u_3 = 1$  och lysdioden  $D_3$  tändas. ( Övriga släckta )



1.

$a_2$	$a_1$	$b_2$	$b_1$	$u_3$	$u_2$	$u_1$
0	0	0	0			
0	0	0	1			
0	0	1	0			
0	0	1	1			
0	1	0	0			
0	1	0	1			
0	1	1	0			
0	1	1	1			
1	0	0	0			
1	0	0	1			
1	0	1	0			
1	0	1	1			
1	1	0	0			
1	1	0	1			
1	1	1	0			
1	1	1	1			

Fyll i funktionstabellen ovan.


Tag fram de förenklade logiska villkoren för  $u_3, u_2$ , resp  $u_1$ . Använd gärna karnaugh-diagram.

Därefter skriver du in de logiska villkor du fått i VHDL-editorn och kör samma process som i förra uppgiften. ( Du får själv välja vilka switchar och Led du skall använda.)

### Laborationsuppgift 3.

Se läroboken figur 4.45 och 4.46 samt exempel 9.5

Komponent och filnamn: FA

 


Skriv in de logiska villkoren för heladderaren. Gör samma procedur som i uppg. 1 och 2.

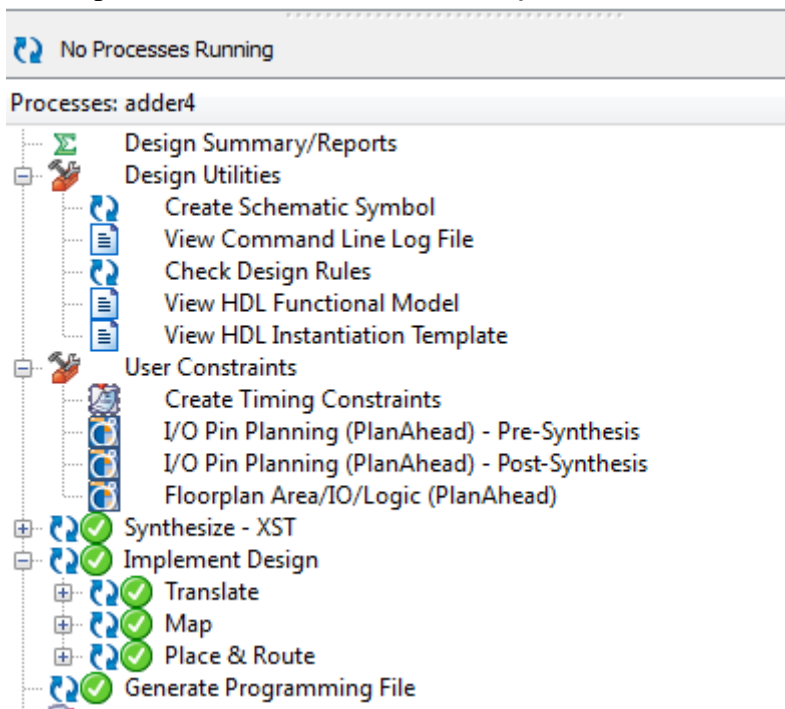
### Laborationsuppgift 4.

Här skall du koppla ihop fyra heladderare till en adder4 (se sid 171 i läroboken), med hjälp av schematics.

Under process finns **create schematic symbol:**



 När du ritat din koppling i schematic kan det se ut så här:



Låt in- resp. ut-portarna få följande bennummer:

y3,y2,y1,y0=U4,V5,V6,V7

x3,x2,x1,x0=R5,R6,R7,U8

cin=U9

cut,s3,s2,s1,s0=T5,T6,R8,V9.T8

Programmera din krets och testa några additioner