



Lunds Universitet  
LTH  
Ingenjörshögskolan  
IDA IEA  
Helsingborg

## Tentamensskrivning 22 april 2014

EDI 610      Digitala system                      15 poäng, varav tentamen 4,5 p

Kursansvarig: Bernt-Arne Jönsson      Skrivtid 14.00-19.00

**Inga hjälpmedel**  
**Obs! Räknare ej tillåten.**

**Skrivningen omfattar uppgifterna 1-8**  
**Bilaga till skrivningen : Syntaxhjälp till VHDL**

**Maximalt antal poäng: 60 poäng**

**Krav för godkänt: 30 p**

**Ordentliga motiveringar skall lämnas! Det skall gå att följa din tankegång.**

Alla lösa blad skall vara samlade i omslagsarket.

Inlämnade uppgifter skall vara försedda med uppgiftens nummer.

Lösningarna skrivs in i nummerordning.

Skriv namn på varje ark

Omslagsarket skall vara fullständigt ifyllt med inskrivningsår, namn och personnummer

Kryssa för lösta uppgifter och ange antalet inlämnade blad.


1. Betrakta nedanstående sanningsstabell:  
 $x_3, x_2, x_1$  och  $x_0$  är logiska insignaler och  $f$  är utsignalen

$x_3$	$x_2$	$x_1$	$x_0$	$f$
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0

I övriga kombinationer är  $f=1$

- a) skriv upp det förenklade booleska uttrycket för  $f$  på sp-form (den form där det logiska uttrycket avslutas med en eller-funktion. Du behöver inte rita upp nätet.  
 b) skriv upp det förenklade booleska uttrycket för  $f$  på ps-form ( den form där det logiska uttrycket avslutas med en och-funktion) Du behöver inte rita nätet. (8p)


2.

 

Ovan ser du ett kombinatoriskt nät med fyra ingångar (a,b,c och d) samt utgången u.

- a) Skriv upp det booleska uttrycket för nätet **innan** du förenklat det.  
 b) förenkla uttrycket. (8p)

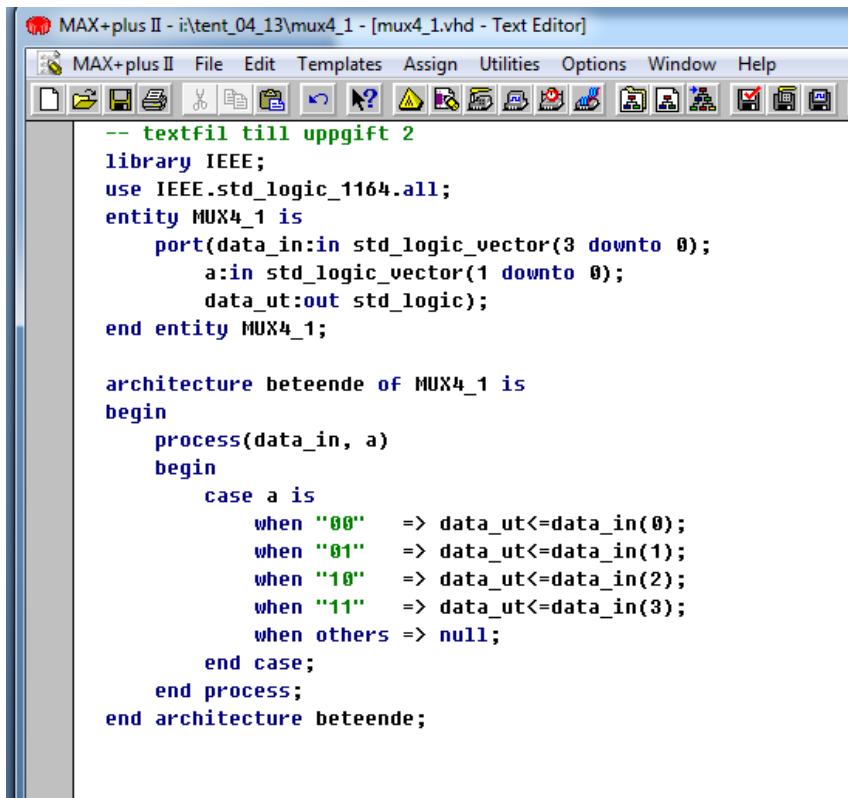3. Konstruera en logisk krets som realiserar nedanstående textfil. Du får använda standardgrindar (AND,NAND,OR, NOR, NOT, XOR)



```
MAX+plus II - i:\tent_04_13\mux4_1 - [mux4_1.vhd - Text Editor]
MAX+plus II  File  Edit  Templates  Assign  Utilities  Options  Window  Help
-- textfil till uppgift 2
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity MUX4_1 is
    port(data_in:in std_logic_vector(3 downto 0);
          a:in std_logic_vector(1 downto 0);
          data_ut:out std_logic);
end entity MUX4_1;

architecture beteende of MUX4_1 is
begin
    process(data_in, a)
    begin
        case a is
            when "00" => data_ut<=data_in(0);
            when "01" => data_ut<=data_in(1);
            when "10" => data_ut<=data_in(2);
            when "11" => data_ut<=data_in(3);
            when others => null;
        end case;
    end process;
end architecture beteende;
```

(7p)

4. a) omvandla  $86_{10}$  till basen 2.(1p)  
b) omvandla  $86_{10}$  till basen 16.(1p)  
c) omvandla  $86_{10}$  till basen 8.(1p)  
d) antag att vi har binära tal med ordlängden 8 bitar, där negativa tal representeras av tvåkomplement.  
Skriv tvåkomplementrepresentationen av  $86_{10}$ . (dvs du skall skriva -86, som det representeras med tvåkomplement).(1p)  
e) utför operationen  $76_{10}-86_{10}$  i binärkod där negativa tal har tvåkomplementrepresentation. Visa exakt hur du genomfört dina räkningar. Svara sen i decimalkod.(2p)
5. Längre bak i skrivningen ser du en VHDL-fil, som beskriver ett sekvensnät.  
a) Rita tillståndsgraf för sekvensnätet.  
b) Realisera det med d-vippor. Enkel lösning premieras. Koda tillstånden i vanlig binärkod. Lös först uppgiften utan resetfunktion. Lägg sedan till den på lämpligt vis.(8p)
6. a) Konstruera en n räknare, som räknar i graykod dvs: 000, 001, 011, 010, 110, 111, 101, 100,000.... Använd d-vippor.  
b) Inför efter det att du konstruerat räknare en styrsignal set\_6, som på en logisk etta gör att nästa tillstånd blir 110. (8p)

7.

```
komp.vhd - Text Editor
-- textfil till uppgift 7
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity komp is
    port(a,b:in std_logic_vector(3 downto 0); u:out std_logic);
end entity komp;
architecture beteende of komp is
begin
    process(a,b)
    begin
        if a=b then
            u<='1';
        else
            u<='0';
        end if;
    end process;
end architecture beteende;
```

Ovan ser du ett VHDL-beskrivningen av kombinatoriskt nät. Realisera nätet med standardkomponenter. Du får även gärna använda XOR- grindar.(8p)

8. Det finns ett antal förkortningar som rör halvledarminne. Här nedan finns några sådana förkortningar. Skriv först ut vad det är förkortning för ( dvs. på engelska) och förklara sedan kortfattat vad det innebär.

- a) ROM
  - b) PROM
  - c) EPROM
  - d) EEPROM
  - e) RAM
  - f) SRAM
  - g) DRAM
- (tot 7p)

## VHDL-kod till uppgift 5.

```
uppg5.vhd - Text Editor
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity uppg5 is
    port(reset, x, clock:in std_logic;
          u:out std_logic);
end entity uppg5;

architecture beteende of uppg5 is
    type state_type is( s0,s1,s2,s3,s4);
    signal present_state, next_state:state_type;
begin
    process(x,reset)
    begin
        if reset='1' then
            next_state<=s0;
        else

            case present_state is
                when s0    => if x='0' then
                               next_state<=s0;
                           else
                               next_state<=s1;
                           end if;
                when s1    => if x='0' then
                               next_state<=s0;
                           else
                               next_state<=s2;
                           end if;
                when s2    => if x='0' then
                               next_state<=s0;
                           else
                               next_state<=s3;
                           end if;
                when s3    => if x='1' then
                               next_state<=s3;
                           else
                               next_state<=s4;
                           end if;
                when s4    => if x='0' then
                               next_state<=s0;
                           else
                               next_state<=s1;
                           end if;

            end case;
        end if;
    end process;

    process(present_state)
    begin
        if present_state=s4 then
            if x='0' then
                u<='1';
            else
                u<='0';
            end if;
        else
            u<='0';
        end if;
    end process;
    process(clock)
    begin
        if rising_edge(clock) then
            present_state<=next_state;
        end if;
    end process;
end architecture beteende;
```