



Lunds Universitet  
LTH  
Ingenjörshögskolan  
IDa1, IEa1  
Helsingborg

Laboration nr 4 i digitala system ht-15

## Ett sekvensnät

.....  
grupp

.....  
namn

.....  
godkänd

**Laborationens syfte:** att ge grundläggande kunskaper i att konstruera en enkel synkron räknare.


**Uppgift:** du skall konstruera och bygga en synkron räknare med sekvensen: 000, 001, 011, 010, 110, 111, 000,..... Räknaren skall realiseras med D-vippor. Du skall använda en IC-krets 74HC374 som innehåller 8 D-vippor.

**Förberedelseuppgift:** Bestäm de logiska villkoren för de tre D-vipporna.

**OBS!** Du skall ha ett komplett förslag till koppling när du kommer till laborationen! Om du vill kan du förbereda dig innan genom att ha ritat kopplingen i Xilinx och ha simulerat den (se nedan).

**Simulera** din koppling i t.ex. Xilinx ISE Design Suit (finns på labdatorerna, programmet går att ladda ner från Xilinx).

 Se hur du simulerar i Xilinx nedan! Rita logikschema över din koppling. IC-kretsen 74HC374 innehåller 8 d-vippor, där du skall använda 3 st vippor. Datablad för 74HC374 finns på hemsidan. Bennumrering på de övriga kretsarna finns på lab-pm till laboration 1.



Benkonfiguration till 74HC374


**Utförande:** Du kan välja på *två* sätt att implementera din räknare:


a) genom att koppla upp den koppling, som du har simulerat, på kopplingsdäck och användande av 74HC374


b) eller genom att implementera räknaren direkt till Xilinxkortet, som tillhandahålls av Lars Göran.

### Simulering med Xilinx ISE:


1. Öppna Xilinx ISE Design Suite
2. Välj New Project-Välj "Top Level sourcetype" "schematic" och sen next.
3. Välj location och namn på projektet.
4. Kolla Project settings
5. Välj Project och därefter New source. Här väljer du schematic. En rityta uppträder. Här finns t.ex. ritverktyg och

add Wire  . Med detta verktyg 'kopplar' du ihop dina komponenter.


Med Add Symbol  lägger du till dina komponenter (t.ex. and, d-vippor osv.)

Med Add IO-marker  lägger du till in- och utportar. ( Inga LED och pull up motstånd här!!)

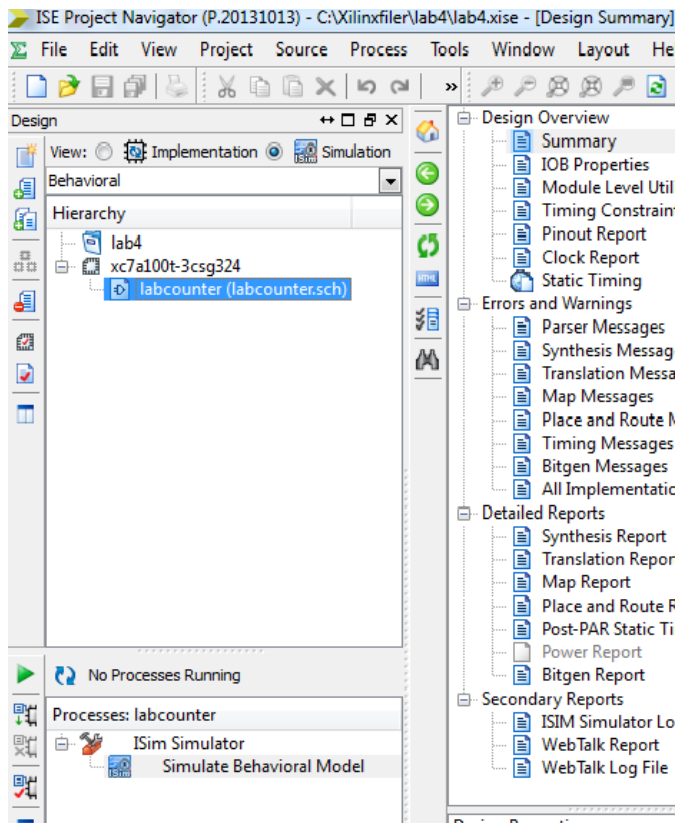
När du har en komplett koppling spar du den ( givetvis). Välj sedan fliken Design. Markera Simulation och din schematicfil.



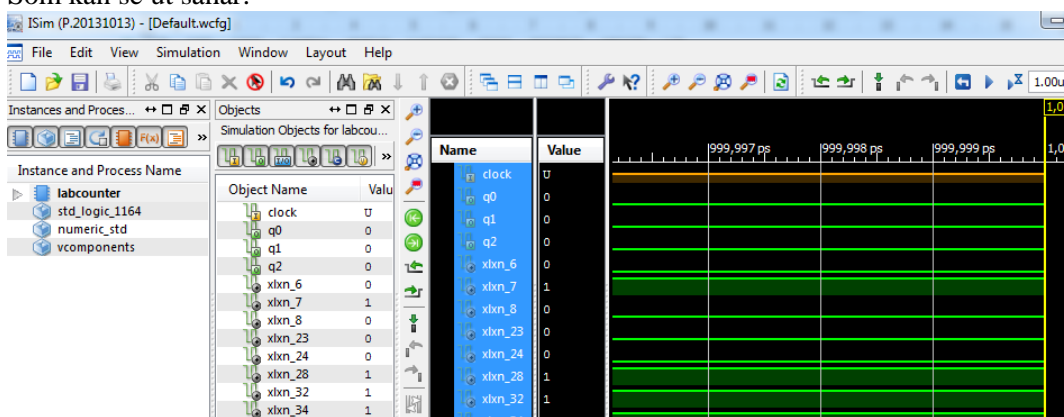Därefter dubbelklickar du på Simulate Behavior Modell. Du bör då komma till simuleringsfönstret. Som kan se ut såhär:



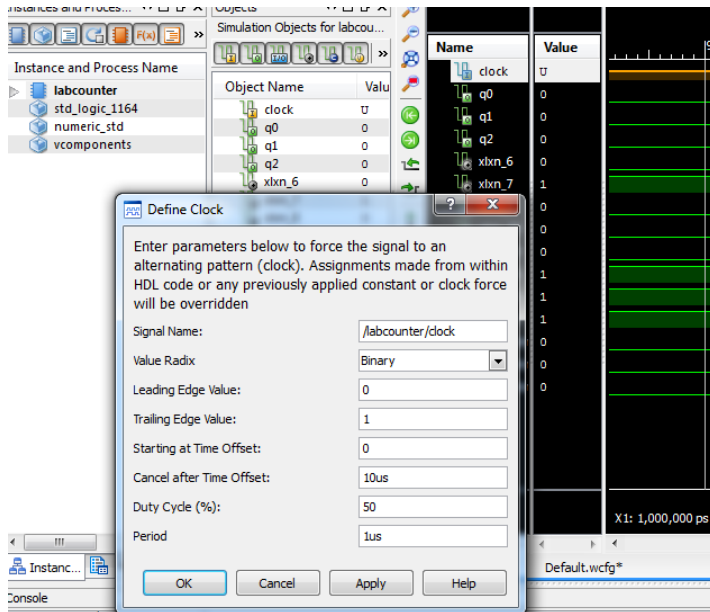Simuleringen 'kör' du genom att klicka på den blå pilen uppe till höger. Du måste först ha gett klockpulsen sin vågform genom forced clock




Sen naturligtvis Apply och Ok. Nu är du redo för simulering. Kontrollera att räkneföljden är den riktiga ( du behöver förmodligen zooma ut rejält). Det finns en knapp ( zoom to full view, som är användbar)

## Implementering:
 
### a) på kopplingsdäck:

Vi behöver en klockpulsgenerator, som vi kan stega fram i egen takt. Denna kan t.ex. byggas som en latch. Ett förslag till  $S R$  - latch ser du nedan. En klockpuls erhålles då switch-kontakten växlar läge och återgår.



Bygg latchen på kopplingsdäcket, och kontrollera att lysdioden lyser, då du trycker ner tryckknappen på switchen. Därefter kopplar du upp kretsen på sedvanligt sätt.


### b) på Xilinxkortet

Markera implementation. Du skall gå in på User Constraints och välja IO-planning (Plan Ahead), vilken som av de två funkar. Ett nytt program (Plan Ahead)öppnas. Här får du ange de adresser som du vill ha. Klockpulsen ligger på J2 och ben P15.

Name	Direction	Neg Diff Pair	Site	Fixed	Bank	I/O Std	Vcco	Vref	Drive Stre...	Slew T...
All ports (4)										
Scalar ports (4)										
clock	Input		P15	<input checked="" type="checkbox"/>		14 LVCMOS33*	3.300			
Q0	Output		T8	<input checked="" type="checkbox"/>		34 LVCMOS33*	3.300			12 SLOW
Q1	Output		V9	<input checked="" type="checkbox"/>		34 LVCMOS33*	3.300			12 SLOW
Q2	Output		R8	<input checked="" type="checkbox"/>		34 LVCMOS33*	3.300			12 SLOW

Spara och fortsätt **OBS!!!** I/O std skall vara LVCMOS33!!

Återgå till huvudprogrammet:

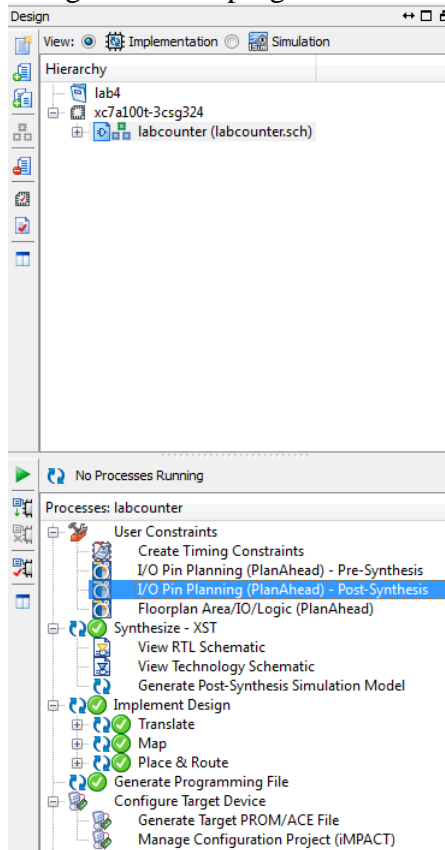


Kör sen Synthesize, Implement Design och Generate Programming File.

Anslut Xilinxkortet via usb kabeln till datorn.

Välj Manage Configuration Project (iMPACT)

Och sen Boundary scan. Följ instruktionerna och välj program.

Då bör det se ut så här:

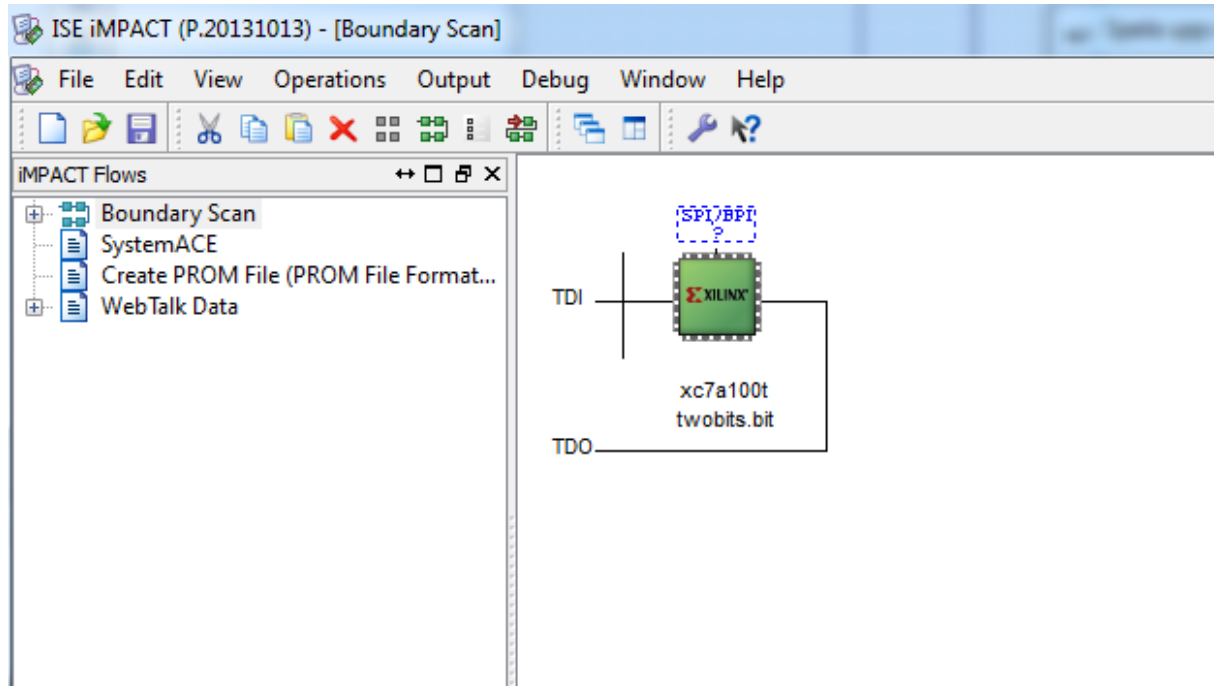

Nu skall du slutligen köra din applikation. Du måste koppla in klockpulsgenaratorn i kontakt JB.