 





# Digitala system EITA15

Elektro- och informationsteknik  
VHDL




# FPGA

 

Varje cell innehåller ett antal uppslagstabeller (Look Up Table - LUT) med flera ingångar och en utgång, ett antal multiplexrar och D-vippor. Utsignalen från en uppslagstabell är en funktion av dess insignaler. Det finns även speciella block som hantera minne och beräkningar.


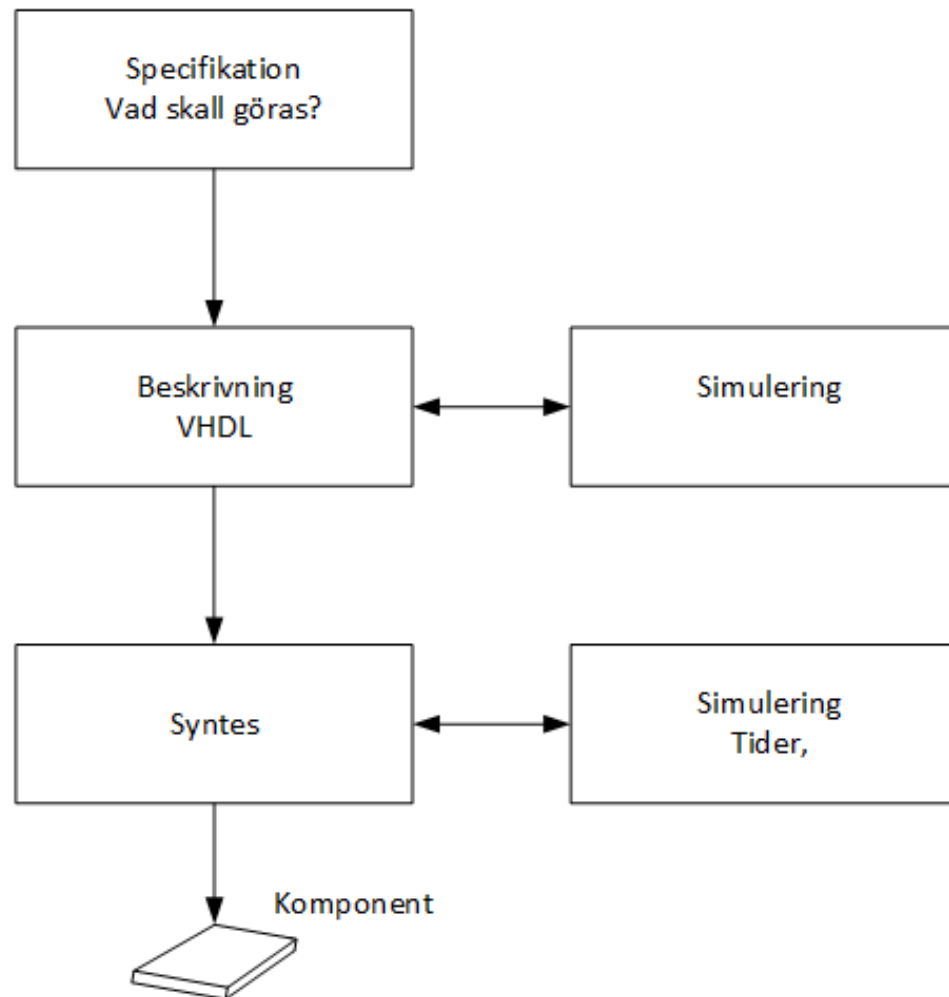
# Intro till VHDL (hårdvarubeskrivande språk)



# Inledning

- VHDL utvecklades för att beskriva och simulera digitala funktioner.
- Används mer och mer för att syntetisera (konstruera) digital logik.
- Verilog är ett annat beskrivningsspråk som har lånat en hel del från programmeringsspråket C.



# Beskrivning i VHDL

Kretsbeskrivningen består av två delar:

**Entity**, Hur kretsen ser ut "utifrån"

vilket beskriver kretsens gränssnitt till omgivningen.

Portar (in- eller ut-signaler) , riktning av signaler.

SignalTyper ( std-logic ..... ) , typ av signaler.

**Architecture**, beskriver hur kretsen ser ut "inuti".

Beskrivningen kan vara kretsens beteende.

eller hur kretsen är kopplad.



# Syntes

- för alla C/Matlab-programmerare **Glöm allt!**
- **Tänk hårdvara ---->> beskriv hårdvara med VHDL**
- Genomlöps ej sekventiellt, utan samtidiga satser
- Det är hårdvara som produceras
- Vet ni inte, använd inte.



# Några fördelar med VHDL

- Standardiserat språk
- starkt typat språk
- Beskrivning på flera olika abstraktionsnivåer
- Simulering
- Återanvändning
- God dokumentation
- Strukturerat arbetssätt



# Lite syntax

--	kommentar till radslut
;	avslutar en sats
In / out	riktning av signal
std_logic , std_logic_vector	datatyper (vektorer)
<=	tilldela ett värde
and, not, or ....	Logiska operationer
+ - * /	Aritmetiska operationer
< > >=	Jämförelse
Unsigned (7 downto 0)	8-bitars unsigned ( 0 - 255)






# Och-grind i VHDL (signaler)

```
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
```

```
entity och_grind is -- A,B och Y har riktning  
  Port ( A, B : in STD_LOGIC;  
        Y: out STD_LOGIC);  
end och_grind;
```
 
```
architecture Behavioral of och_grind is  
  -- signal sig: std_logic;-- Intern signal = en bit tråd, ingen riktning  
begin  
  Y<= A and B;  
  -- Alternativ  
  -- sig <= A and B;  
  -- Y <= sig;  
end Behavioral;
```



- I vilken ordning man skriver satserna mellan begin och end spelar ingen roll.
- Satserna utföres så snart något till höger om tilldelningspilen ändrar värde.
- Alla satser betraktas som **samtidiga** (concurrent).
- All elektronik är parallell i grunden.



# Vektorer, bussar

- N-bitars buss:

`std_logic_vector (N-1 downto 0)`

alternativ, `std_logic_vector (0 to N-1)`

Bussar kan delas upp och sättas samman

Ex (sätta samman).

```
buss1: std_logic_vector(3 downto 0)
```

```
buss2: std_logic_vector(4 downto 0)
```

```
buss : std_logic_vector(8 downto 0)
```

```
buss <= buss1 & buss2;
```



# Concurrent (parallella) signaler

architecture Behavioral of komp is

```
signal sig0, sig1 , ut: std_logic;
```

```
begin
```

```
ut <= sig0 or sig1;
```

```
sig0 <= (not in0) and (not in1);
```

```
sig1 <= in0 and in1 ;
```

```
end behavioral;
```

-- ordningen på raderna har ingen betydelse



# Conditional (villkorliga) satser

```
<target> <= <expression> when <condition> else  
    <expression>;
```

```
with <choose_exp> select  
target <= <exp> when <choice>,  
    <exp> when <choice>  
    <exp> when others; täck alltid in alla övriga fall
```

**Men, vad menar vi precis med alla övriga fall??**



# Process

- `process` ( triggerlista)  
  {typ\_declaration....}  
  begin  
  {statement.....}  
  end process;
- En process i vhdl är en funktion som beskriver speciella satser.
- En process exekveras endast om någon av triggsignalerna ändrar värde
- I princip är alla rader i vhdl processer
- If- och case-satser tillåtna

