 




# Digitala system EITA15

Elektro- och informationsteknik  
sekvensnät




# Sekvensnät

- En klass av kretsar med minnesfunktion
- För att kunna beskriv utsignalerna krävs kännedom om systemets tillstånd och beteende.
- Tillståndsdigram, tillståndstabell , klocksignal och register
- D-vippor
- Sekvensmodellerna Moore och Mealy.
- Synkrona och asynkrona sekvensnät
- Finite State Machines (FSM)



# Tillståndsdigram

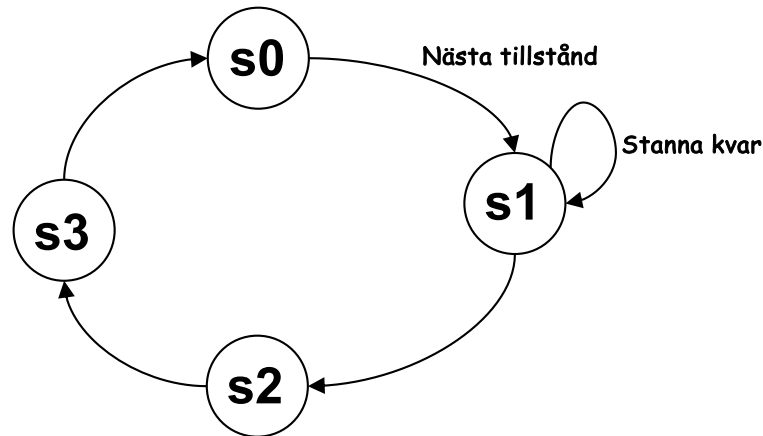


Realisering av sekvenskretsar :

- börjar med att **beskriva beteendet med tillstånd**
- Tillstånd  $S_x$  betecknas med en cirkel
- Börja med ett **starttillstånd**
- **Gå till nästa tillstånd eller stanna kvar beroende på insignalen**
- **Generera utsignaler i tillstånden (Moore)**
- **Generera utsignaler vid övergångarna (Mealy)**




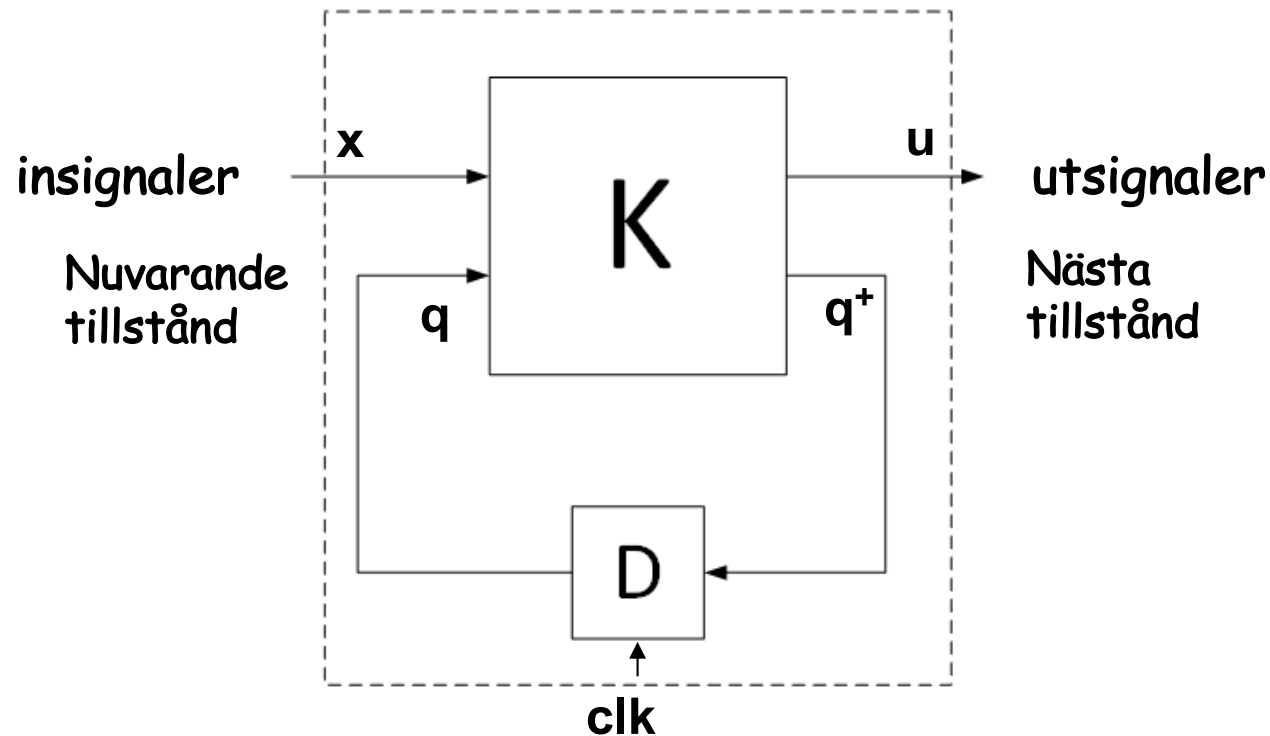
Beteendet av tillståndsdigrammet kan realiseras av en **sekvenskrets**





D = D-vippan, realiserar minnet av systemet ( tillstånd)  
K = Kombinatoriska nätet ( Booleska funktioner)



# D-vippa vs D-latch

  

clk	D	Q	Q'
L	X	Q	Q'
clk	L	L	H
clk	H	H	L

  

E	D	Q
L	X	Q
H	L	L
H	H	H



# Tillståndstabell

- Innehåller ingen ny information med avseende på tillståndsgraf

Nuvarande tillstånd	Nästa tillstånd		Utsignal u
	Insignal x 0	1	
start	start	nästa	0
nästa	nästa	nästa2	0
nästa1	nästa2	start	0
nästa2	nästa1	start	1



# Tillståndskodning

Kodning (0, 1)

	$q_1q_0$
start	0 0
Nästa	0 1
Nästa1	1 0
Nästa2	1 1

Nuvarande tillstånd	Nästa tillstånd		Utsignal $u$
	Insignal $x$		
	0	1	
00	00	01	0
01	01	11	0
10	11	00	0
11	10	00	1

Ta fram booleska uttryck för  $q_1^+$ ,  $q_0^+$  och  $u$  (enligt tidigare)

Gray kodning och one-hot, andra typer av tillståndskodning



# Definitioner


- En tillståndsmaskin har insignal  $x$ , utsignal  $u$ , ett nuvarande tillstånd  $q$  och nästa tillstånd  $q^+$
- En **Mealymaskin** är en tillståndsmaskin där tillstånd och utsignal beror på både **nuvarande tillstånd  $q$**  och **insignal  $x$**
- En **Mooremaskin** är en tillståndsmaskin där utsignalen beror **enbart på nuvarande tillstånd  $q$**





# Mealy eller Moore


Moore

 

Utsignal:

- beror endast av nuvarande tillstånd.
- ändrar i nästa tillstånd

Mealy

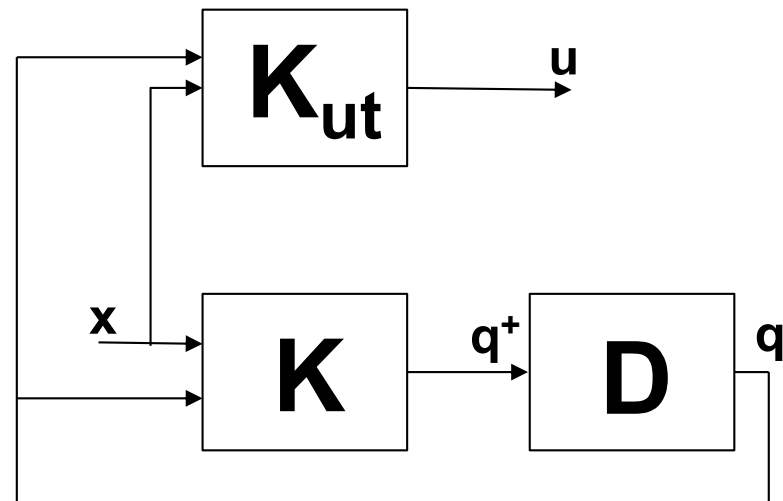


Utsignalen :

- beror både av nuvarande tillståndet och insignalen
- ändrar vid övergång till nästa tillstånd



# Lejonbur (igen)

 


**Mealy**

00 → 10 → 11 → 01 → 00 ; ute

00 → 01 → 11 → 10 → 00 ; inne




# Lejonbur (igen)

 


q nuvarande tillstånd  
 q+ nästa tillstånd  
 F fara  
 g1 och g2 givare

g1	g2	q	q+	F
0	0	0	0	0
0	1	0	1	1
1	0	0	0	1
1	1	0	0	1
0	0	1	1	1
0	1	1	1	1
1	0	1	0	1
1	1	1	1	1

 

# Mealy vs Moore

## Timing Diagrams

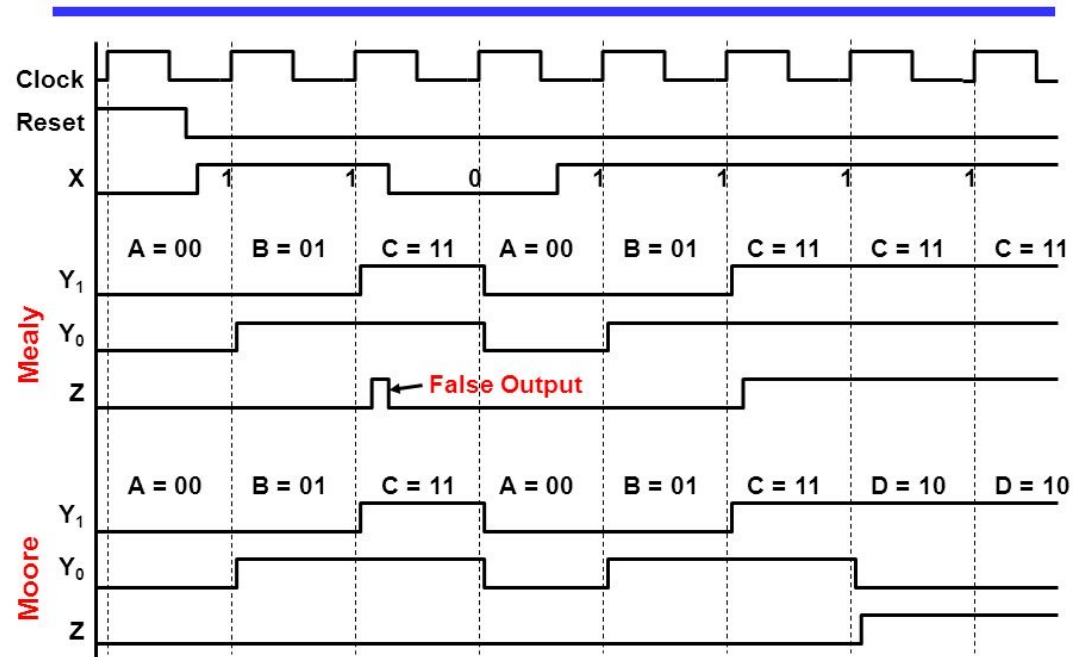

Sequential Circuit Design 51

Mealy har färre tillstånd  
Moore är säkrare, utgång ändras vid klockflank  
Mealy snabbare




# Mealy -> Moore



- Alla Mealy-maskiner kan översättas till Moore-maskiner om vi accepterar att:
  - Utsignaler är fördröjda ett steg.
  - Fler tillstånd behövs.
- Med andra ord,
  - Dela upp tillstånd så att alla ingående bågar har samma utsignal.
  - Flytta utsignal från båge till tillståndet bågen pekar.



# Mealy -> Moore exempel

 

# Exempel: detektera minst 3 ettor.

 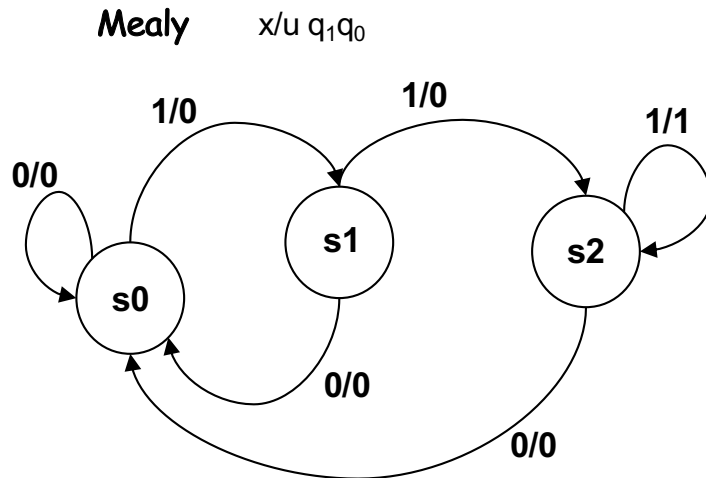

Nuvarande tillstånd	Nästa tillstånd / u	
	Insignal x	
	0	1
00 s0	00 s0/0	01 s1/0
01 s1	00 s0/0	11 s2/0
11 s2	00 s0/0	11 s2/1
--	--	--

Nuvarande tillstånd	Nästa tillstånd		Utsignal u
	Insignal x		
	0	1	
00 s0	00 s0	01 s1	0
01 s1	00 s0	11 s2	0
11 s2	00 s0	10 s3	0
10 s3	00 s0	10 s3	1



x	q <sub>1</sub>	q <sub>0</sub>	q <sub>1</sub> <sup>+</sup>	q <sub>0</sub> <sup>+</sup>	u
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	-	-	-
0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0
1	0	1	1	1	0
1	1	0	-	-	-
1	1	1	1	1	1

x	q <sub>1</sub>	q <sub>0</sub>	q <sub>1</sub> <sup>+</sup>	q <sub>0</sub> <sup>+</sup>
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	0	0
0	1	1	0	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	1	0
1	1	1	1	0

	u
00	0
01	0
11	0
10	1

	x		
	0	1	
00	0	0	
01	0	1	
11	0	1	
10	-	-	

	x		
	0	1	
00	0	1	
01	0	1	
11	0	1	
10	-	-	

	x		
	0	1	
00	0	0	
01	0	0	
11	0	1	
10	-	-	

	x		
	0	1	
00	0	0	
01	0	1	
11	0	1	
10	0	1	

	x		
	0	1	
00	0	1	
01	0	1	
11	0	0	
10	0	0	

$$q_1^+ = x q_0$$

$$q_0^+ = x$$

$$u = x q_1$$

$$q_1^+ = x q_0 + x q_1$$

$$q_0^+ = x q_1$$

$$u = q_1 q_0$$





# Tillståndskodning

- *One\_hot*; Kodorden innehåller endast en etta, detta medför att antalet bitar i kodordet blir = antalet tillstånd.
- *Binär kodning*; Kodorden kodas enligt BCD-kodning 000,001..
- *Gray kodning*; Kodorden kodas enligt Gray kodning. Endast en bit får ändras mellan varje kodord. Ex. 00,01,11,10
- *Tanke*; försök hitta en kodning där så få variabler ändras mellan de olika tillstånden.



# VHDL Beskrivning av D-vippa

-----  
-- D-vippa  
-----

```
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
```

```
entity d_vippa is  
  Port (  
    d_in, clock : in STD_LOGIC;  
    q_ut       : out STD_LOGIC  
  );  
end d_vippa;
```

architecture Behavioral of d\_vippa is

```
begin  
  process(clock)  
  begin  
    if rising_edge(clock) then  
      q_ut <= d_in;  
    end if;  
  end process;
```

annat sätt →

```
.  
. process (clock)  
begin  
  if (clock'event and clock = '1') then  
    q_ut <= d_in;  
  end if;  
end process;  
. .
```

```
end Behavioral;
```



# VHDL Beskrivning av D-latch

-----  
-- D-latch  
-----

```
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;  
entity D_Latch is  
port (  
    enable, d : in std_logic;  
    q          : out std_logic  
);  
end entity;
```

```
architecture Behavioral of D_latch is  
begin  
    process (enable)  
    begin  
        if enable = '1' then  
            q <= d;  
        end if;  
    end process;  
end Behavioral;
```



# Asynkron vs synkron

## Asynkron reset

```
.  
.br/>process (clk, reset)  
begin  
    if (reset='0') then  
        reg <= '0';  
    elsif (clk'event and clk = '1') then  
        reg_q <= input;  
    end if;  
end process;  
.br/>.
```

## Synkron reset

```
.  
.br/>process(clk)  
begin  
    if (clk'event and clk = '1') then  
        if (reset='0') then  
            reg <= '0';  
        else  
            reg_q <= input;  
        end if;  
    end if;  
end process;  
.br/>.
```



# Asynkrona sekvenskretsar och signaler

- Ett asynkront sekvensnät är ett sekvensnät som saknar yttre synkroniseringssignaler och minneselement
- Byt ut d-elementet i synkront sekvensnät mot fördröjningselement
- I ett asynkront sekvensnät kan varje insignalförändring orsaka byte av tillstånd



# För asynkron sekvenskrets gäller

- **Asynkront realiserbart:** stabila tillstånd för alla insignalskombinationer
- **Kapplöpningsfritt:** koda tillstånden så att endast en signal åt gången får styra tillståndsändringar
- **Hasardfritt:** booleska funktionerna realiseras med samtliga primimplikatorer

