

MCU

Laborationens syfte


Läs igenom hela laboration 5 innan du börjar beskriva instruktionsavkodaren i VHDL!

I denna laboration ska en enkel MCU (Micro-Controller_Unit) konstrueras. En MCU, eller enkrets dator, kan liknas med en liten dator bestående av CPU (Central-Processing-Unit), programminne och arbetsminne allt samlat i en och samma IC-krets. En MCU kan ofta kommunicera med sin omgivning via generella in- och utsignalsportar där fysiska komponenter enkelt kan anslutas.

Med en MCU kan samma krets användas för att lösa olika problem genom att olika program laddas in i dess minne.

I denna laboration ska en MCU konstrueras med hjälp av VHDL och utvecklingsverktyget Vivado från Xilinx. Hårdvaran realiseras på Nexys4 FPGA-kort. I laboration 6 ska två mikroprogram skrivas som löser uppgifterna lejon och trafik med hjälp av MCU'n.

Nexys4 FPGA utvecklingskort

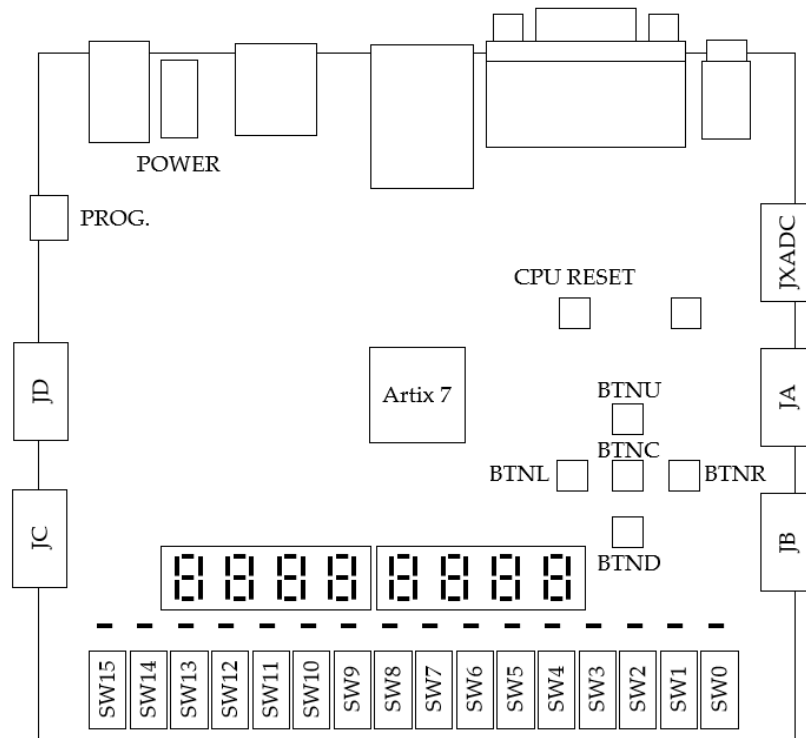


Figur 5.1: Strömställarna SW0 till SW15 genererar en logiskt etta då de är i sitt övre läge. Knapparna som är arrangerade i ett kors, BTN_x , genererar en logiskt etta då de trycks ner. Knappen CPU RESET fungerar på motsatt sätt, nolla genereras då den trycks ner. Anslutningarna JA–JD är generella in- och utsignalsportar som kan kopplas till yttre komponenter.

Introduktion

Under laboration ska hårdvaran för en MCU (Micro-Controller-Unit) konstrueras med hjälp av VHDL. Därefter ska konstruktionen realiseras på ett Nexys4 FPGA-kort. Den färdiga MCU:n kommer att kunna utföra ett antal olika operationer, exempelvis addera två tal och spara resultatet. MCU:n styrs genom att ett program laddas ner i dess minne. Programmet kommer att bestå av en lista med instruktioner som talar om för MCU:n vilka operationer den ska utföra och i vilken ordning.

Efter att hårdvaran har implementerats ska två olika program skrivas och laddas ner i MCU:n för att lösa två praktiska problem (Laboration 6). Först ska trafikljusen vid en vägkorsning styras och därefter ska antalet lejon i en bur räknas (likt lejonburen i tidigare laboration).

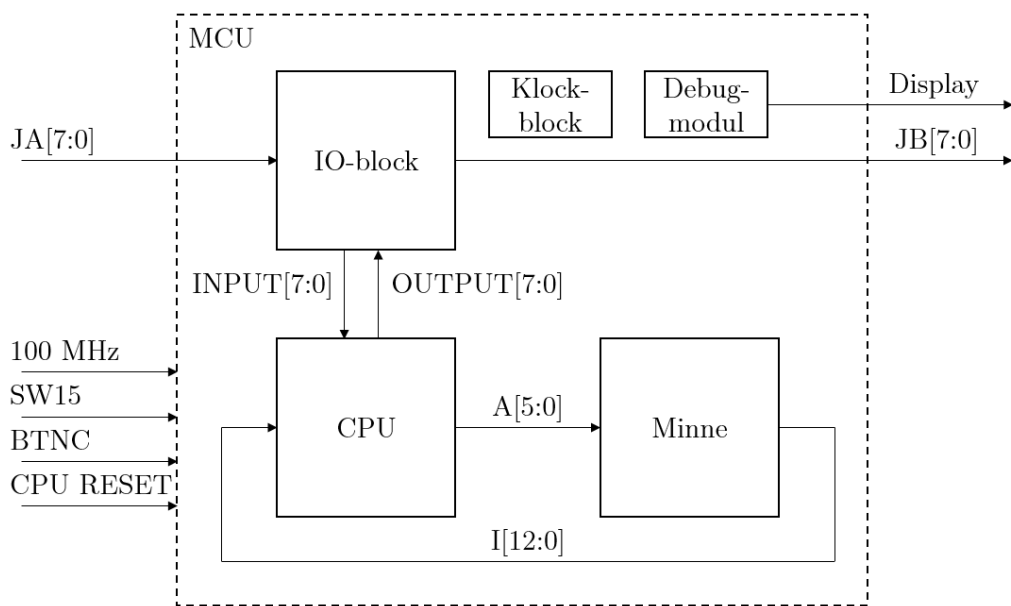

Figur 5.2: Blockschema av MCU:n som ska konstrueras. Observera att klock- och resetsignal inte är utritade.

Hårdvarudelen av laborationen består av att konstruera den del av CPU:n (Central-Processing-Unit) som betecknas instruktionsavkodare då övriga block i figur 5.3 tillhandahålls som färdiga VHDL moduler. För att kunna fullfölja denna uppgift måste du ha en god uppfattning hur processorn fungerar. Läs igenom nedanstående text noga så att du har en klar uppfattning hur det är tänkt att MCU'n ska fungera.

Uppgift 5.1. Hur MCU'n är uppbyggd

MCUens minne är av typen ROM (Read-Only-Memory) därför kan kretsen inte modifiera dess innehåll utan endast läsa av det. Programmet som styr MCUn kommer att programmeras in i minnet så att varje instruktion i programmet sparas på en given rad, minnesadress. Programmeringen av minnet görs med ett PC-program som beskrivs senare i laboration 6.

När ett program körs kommer debug-blocket att skriva ut minnesadressen till instruktion som exekveras för stunden på 7-segmentsdisplayen. Detta kan vara användbart vid felsökning av programmet .

Hela konstruktionen drivs av en 1 kHz klocka som genereras i klockblocket utifrån 100 MHz klockan på Nexys4. Det finns även en manuell klocka BTNC som kan användas för att stega genom programmen. Valet mellan 1 kHz och manuell klocka görs med hjälp av brytaren SW15, se figur 5.1. Varje instruktion i programmen kommer att ta en klockcykel för MCUn att utföra.

Externa komponenter som lysdioder och brytare kommer även att anslutas till MCUn under laborationen. Komponenter som genererar insignaler till kretsen ansluts till kontakten JA och komponenter som ska visa utsignaler från kretsen ansluts till JB. Både JA och JB består av åtta bitar och synkroniseras med resten av kretsen i IO-blocket (Input-Output). De synkroniserade versionerna av JA och JB är signalerna INPUT respektive OUTPUT i figur 5.2.


Då ett program exekveras läser CPUen av en instruktion I från en adress A i minnet, se figur 5.2. CPUen avkodar instruktionen, utför nödvändiga operationer och genererar adressen till nästa instruktion som ska läsas av ifrån minnet.

För att ett program ska exekveras korrekt måste CPUen på något sätt komma ihåg var i programmet den befinner sig. CPUen ska därför ha en programräknare PC (Program-Counter), som är ett register¹ vars värde alltid är adressen till den instruktion som körs för stunden, se figur 5.3. Stacken i figuren kommer att förklaras senare men kan ses som ett minne där programadresser kan sparas undan för att senare och läsas ut.

Beräkningar som utförs i CPUen kommer att göras med en ALU. Värdet av utsignalen F från ALUn kommer att kunna sparas i ett av de två register R0 och R1 i registerblocket. Den ena operanden till ALUn kommer alltid att komma från instruktionen (minnet), den andra operanden kommer att vara en av R0, R1 eller signalen INPUT. Konstruktionen blir därmed begränsad i avseende på att det inte går att utföra några operationer mellan de båda registerna R0 och R1.

Instruktionsavkodaren i CPUen har till uppgift att utifrån instruktionen I generera styrsignaler till **alla** komponenter i CPUen så att rätt operation erhålls.


¹Ett register består av ett antal D-element som sitter parallellt. Register används då man behöver ett minne som kan spara mer än en bit. T.ex. består ett 8-bitars register av åtta D-element och har 2^8 olika tillstånd.

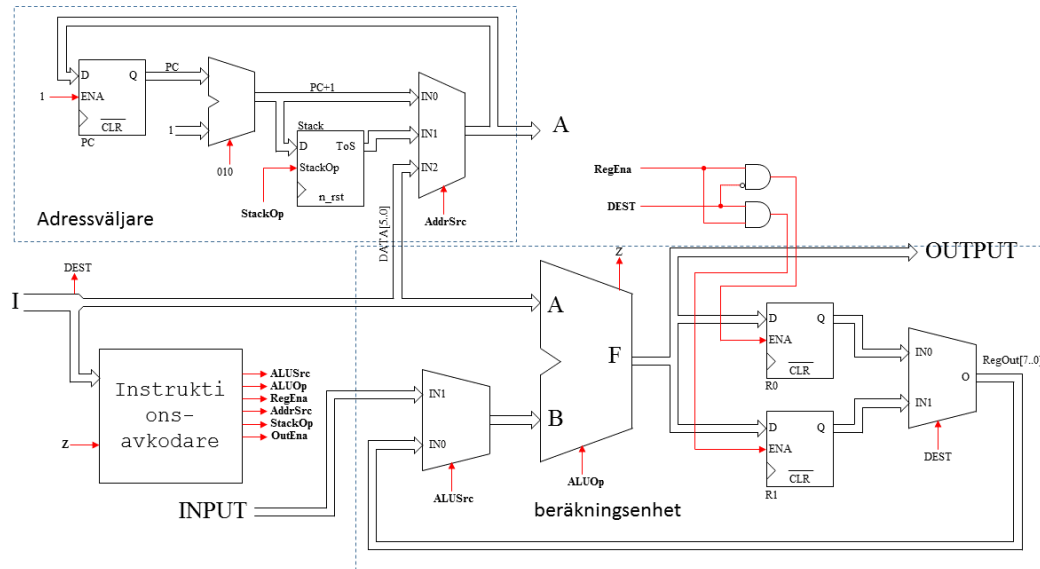

Figur 5.3: Abstrakt blockschema av CPU:n.

Instruktioner

De instruktioner som en CPU stödjer kallas dess instruktionsuppsättning och utgör gränssnittet mellan hård- och mjukvara. Instruktionsuppsättningen specificerar även kraven för hårdvaran då kretsen måste kunna utföra de olika instruktionerna. CPU:n som konstrueras under laborationen kommer endast stödja ett fåtal instruktioner men kan enkelt byggas ut för att stödja fler.

 

Figur 5.4: Varje instruktion, I , består av 13 bitar. Bit 12-9 är operationskoden, bit 8 destinationsbiten och bit 7-0 är data. Observera att bit 0 är den minst signifikanta.

Varje instruktion består av en 4-bitars operationskod, en destinationsbit samt 8-bitars data, totalt 13 bitar. Med operationskoden OPCODE bestäms vilken operation som ska utföras. Destinationsbiten DEST styr i vissa instruktioner vilket av de två registerna R0 och R1 som ska användas. De 8 databitarna DATA används som operand i beräkningar eller för att ange adressen till nästa instruktion. Bitarna i varje instruktion organiseras enligt figur 5.4.

Nedan följer en beskrivning av de instruktioner som CPU:n ska stödja. Istället för 4-bitars OPCODE anges instruktionerna med förkortningar för att det ska vara lättare att komma

ihåg dem. I listan nedan gäller att

$$RX = \begin{cases} R0 & \text{om } DEST = 0, \\ R1 & \text{om } DEST = 1. \end{cases}$$

NOP No OPeration, gör inget förutom att räkna upp adressräknaren $PC+1$.

CALL Anropa subrutin (CALL subroutine). Nästa adress i ordningen $PC+1$ sparas (PUSH) på stacken och nästa adress bestäms av $DATA[5:0]$. Kan användas då man har en programsnutt som ska köras från flera ställen i programmet, liknande ett funktion-sanrop i t.ex. Java och C.

RET Återgå från subrutin (RETurn from subroutine). Nästa adress hämtas och tas bort (POP) från stacken. Används endast i slutet av en subrutin för att återgå till huvudprogrammet.

BZ Hoppa om noll (Brach if Zero, Z-flaggan = 1). Om $RX=0$ så bestäms nästa adress av $DATA[5:0]$, annars är nästa adress $PC+1$. Används för att hoppa över/till programkod beroende på om ett villkor är uppfyllt, liknande if-satser i Java och C.

B Hoppa (Branch). Ovillkorligt programhopp till adressen som anges av $DATA[5:0]$. Kan användas i slutet av programmet för att börja om från adress 0.

ADD Addera (ADD). Värdet $DATA$ adderas till RX .
 $RX^+ = RX + DATA$.

SUB Subtrahera (SUBtract). Värdet $DATA$ subtraheras från RX .
 $RX^+ = RX - DATA$.

AND Bitvis OCH (AND). Bitvis OCH-funktion med RX och $DATA$.
 $RX[i]^+ = RX[i] \wedge DATA[i], i=0..7$.

LD Ladda (LoaD). Ladda RX med $DATA$.
 $RX^+ = DATA$.

OUT Skriv till utsignal (write to OUTput). Utsignalen får värdet som finns i register RX .
 $OUTPUT^+ = RX$.

IN Läs från insignal (read from INput). RX laddas med värdet av insignalen.
 $RX^+ = INPUT$.


Med instruktionerna ovan kan ett enkelt program skrivas som

ADRESS	OPCODE	DEST	DATA
00	LD	R0	2
01	SUB	R0	1
02	BZ	R0	04
03	B		01
04	B		04

På programadress 00 laddas R0 med värdet 2, därefter minskas R0s värde med ett. På adress 02 kontrolleras om R0=0. Om så är fallet hoppar programmet till 04, annars fortsätter det på 03 där det hoppar tillbaka till 01. När programmet till slut kommer fram till adress 04 kommer det stå kvar där tills kretsen nollställs.

$$00 \rightarrow 01 \rightarrow 02 \rightarrow 03 \rightarrow 01 \rightarrow 02 \rightarrow 04 \rightarrow 04 \dots$$

Programmflödet kan även visualiseras med ett tillståndsdigram där tillståndskoderna motsvarar adresserna i programmet, se figur 5.5.

 

Figur 5.5: Tillståndsdigrammet visualiserar i vilken ordning programadresserna exekveras, en form av programmflödesdiagram.


Då minnet som används under laborationen kommer att ha begränsad kapacitet kan det vara bra att återanvända instruktionsstycken. I programmet nedan används instruktionerna på adress 10 till 14 som en subrutin för att generera en fördröjning.

ADRESS	OPCODE	DEST	DATA
00	IN	R0	
01	OUT	R0	
02	BZ	R0	06
03	SUB	R0	1
04	CALL		10
05	B		01
06	CALL		10
07	B		00
...			
10	LD	R1	2
11	SUB	R1	1
12	BZ	R1	14
13	B		11
14	RET		

Programmet börjar med att ladda R0 med värdet av signalen INPUT. Värdet av R0 skrivs sedan till utsignalen OUTPUT. Om R0=0 hoppar programmet till 06 annars minskas R0 med 1 och subrutinen anropas vid 04. När subrutinen är slut, på adress 14, återgår programmet till adress 05, alltså raden efter subrutinsanropet. Därefter upprepas proceduren tills R0 är 0 då programmet hoppar 06 och subrutinen anropas än en gång. Efter det körs programmet ifrån början igen.

Minne

Minnets storlek bestäms av två parametrar, antal rader och antal bitar per rad. Under laborationen används ett minne med 64 rader där varje rad består av 13 bitar, se bild 5.6.

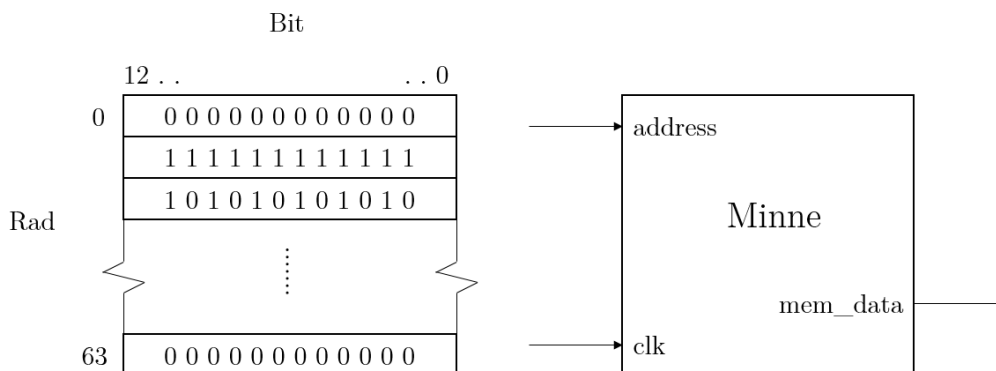

Figur 5.6: 64x13bit minne.

Med insignalen `address` bestäms vilken rad som ska finnas på utsignalen `mem_data` vid nästa stigande flank hos signalen `clk`. För att nå alla 64 rader måste signalen `address` bestå av 6 bitar och `mem_data` måste vara 13 bitar bred för att hela raden ska kunna läsas ut. Minnet kommer att utnyttjas så att varje programrad lagras på varsin minnesrad.

Om vi tittar lite på CPU:n ser vi att den är uppdelad i tre huvuddelar, adressväljare, beräkningsenhet och instruktionsavkodare enligt figur 5.3.

Beräkningsenheten utför aritmetiska och logiska operationer samt läser och skriver till IO-blocket. När resultatet av en operation i ALU:n är noll ska utsignalen (flaggan) `Z` bli aktiv (hög). Signalen `Z` användas till att styra villkorliga instruktioner.

Instruktionsavkodaren avkodar instruktionen `I` från minnet. Beroende på instruktion och signalen `Z` genereras styrsignaler till alla delar av CPU:n samt till IO-blocket.

I adressväljaren genereras adressen till nästa instruktion. Adressväljaren ska även innehålla programräknaren `PC` vars värde alltid ska vara adressen till instruktionen som exekveras för stunden.

Adressväljaren


Beroende på instruktionen som exekveras kommer nästa adress att genereras på olika sätt. Det är adressväljarens uppgift att utifrån styr signaler från instruktionsavkodaren generera rätt adress till minnet.

Vid subrutinsanrop med instruktionen `CALL` så måste återhoppadressen sparas undan. Detta eftersom CPU:n måste veta vilken programrad den ska hoppa till då subrutinen är slut, vid instruktionen `RET`.

För att spara återhoppadressen ska en stack användas. Stacken arbetar enligt principen att det som senast sparats där är det som först läses ut, det vill säga ett minne utav LIFO-typ (Last In First Out).

Stacken består av 4 stycken minnesceller som kan lagra upp till fyra adresser. Med 4 minnesceller kan lika många successiva subrutinsanrop göras. Skulle ytterligare ett göras kommer återhoppadressen från den första subrutinen att gå förlorad och risken är stor att programmet inte betar sig korrekt.

I figur 5.7 ses stacken med dess in- och ut signaler, observera antalet bitar för de olika signalerna. Stackens tillstånd ändras vid klocksignalens `clk` stigande flank. Utsignal `ToS` (Top-of-Stack) ges av stackens översta cell. Signalen `n_rst` är en synkron aktiv låg resetsignal som nollställer stackens celler. Signal `StackOp` ska styra stacken enligt tabellen nedan

 

Figur 5.7: Symbol av stacken som ska implementeras. Anslutningarna `D` och `ToS` är 6 bitar breda och `StackOp` 2 bitar bred.

StackOp [1:0]	Funktion
PUSH , StackOp[01]	Värdet av <code>D</code> sparas överst på stacken. tidigare sparade värdet trycks ned ett steg
POP , StackOp[10]	Stackens innehåll flyttas upp ett steg. och den understa cellen får värdet 0.
HOLD , StackOp[00]	Stackens innehåll oförändrat

Nedan ges ett exempel på hur stacken ska bete sig vid de olika operationerna.

StackOp = PUSH
D = 20

Före:

ToS	2
	0
	0
	0

Efter:

ToS	20
	2
	0
	0

StackOp = POP

Före:

ToS	1
	2
	3
	4

Efter:

ToS	2
	3
	4
	0

StackOp = HOLD

Före:

ToS	1
	2
	3
	0

Efter:

ToS	1
	2
	3
	0

Observera att StackOP [1:0] är två av bitarna som instruktionsavkodaren skall hantera!

Stacken ska nu användas för att adressväljaren ska generera rätt adress A till minnet vid de olika instruktionerna.

Vid instruktioner som inte påverkar programflödet som ADD och OUT ges nästa adress av den som följer i ordningen $A = PC+1$.

Vid programhoppsinstruktionen B ska däremot nästa adress vara den som ges av de 6 minst signifikanta bitarna av instruktionen, $A=DATA[5:0]$. Detsamma gäller vid instruktionen BZ om resultatet från ALU är noll. Annars ges nästa adress av $A=PC+1$

Även vid subrutinsanrop med instruktionen CALL gäller att $A=DATA[5:0]$. Dock så måste återhoppadressen $PC+1$ sparas på stacken. Vid instruktionen RET ges nästa adress av det översta elementet på stacken ToS.

Insignaler till adressväljARBLOCKET är clk, n_rst, StackOp[1:0], AddrSrc[1:0] och DATA[5:0]. Utsignaler är A och pc_debug som båda är 6 bitar breda.

För att generera A kommer det att behövas en komponent som ser till att ett av värdena i tabellen nedan tilldelas A beroende på styrsignalen AddrSrc.

Nästa adress A	AddrSrc[1:0]	Beskrivning
PC+1	00	Nästa adress i ordningen.
ToS	01	Det översta värdet på stacken (Top-of-Stack).
DATA[5:0]	10	De 6 minst signifikanta bitarna i instruktionen.

Beräkningsenhet

Beräkningsenheten ska förutom ALUn innehålla registerna R0 och R1 (se figur 5.3) vilket är det enda minnet i MCU:n där temporär data kan sparas.

ALUn (figur 5.3) är den enhet som utför beräkningar och logiska operationer mellan ingångarna **A** (8-bit) och **B** (8-bit) vars resultat hamnar på utgång **F** (8-bit). Vilken operation som skall utföras bestäms av $AluOp$ och är på tre bitar då det finns åtta olika operationer som ALUn kan utföra. Operationerna är enligt nedanstående tabell:

operation	AluOp[2:1:0]	Beskrivning
A	000	F=A
B	001	F=B
A+B	010	F=A+B
A-B	011	F=B-A
$A \wedge B$	100	F=A and B
$A \vee B$	101	F=A or B
$A \oplus B$	110	F= A xor B
0	111	F=0

Registerblocket styrs med de två signalerna $RegEna$ och $DEST$. Signalen $DEST$, bit 8 från instruktionen, bestämmer vilket av de två registerna är aktivt. Om $DEST=0$ ska värdet av R0 finnas på registerblockets utsignal $RegOut$, annars ska värdet av R1 finnas på utsignalen.

Om $RegEna=1$ ska det aktiva registrets innehåll uppdateras med resultatet F från ALUn, annars ska det aktiva registret vara oförändrat.

Beräkningsenheten har två utsignaler $OUTPUT$ och Z . Båda dessa genereras från ALUn. Operand A är alltid de åtta minst signifikanta bitarna ur instruktionen $DATA[7:0]$. Operand B ska däremot antingen komma från det aktiva registerblocket $RegOut$ eller från signalen $INPUT$ från IO-blocket. Valet av B görs med signalen $ALUSrc$ där ett högt värde medför att $B=INPUT$ och ett lågt värde att $B=RegOut$.

Signalen Z från ALUn som är hög då $F=0$ ska senare användas till att styra villkorliga instruktioner. $OUTPUT$ kommer senare att anslutas till kontakten JB på Nexys4 via IO-blocket.

Instruktionsavkodare

Instruktionsavkodaren, det sista blocket av CPU:n ska utifrån fältet `OPCODE` från instruktionen `I` generera rätt styrsignaler till adressväljaren, beräkningsenheten och IO-blocket. Signalen `Z` från beräkningsenheten ska användas för att styra villkorliga instruktioner.

Utsignaler från instruktionsavkodaren är de som beskrivits i tidigare uppgifter `AddrSrc`, `StackOp`, `ALUOp`, `ALUSrc`, `RegEna` samt signalen `OutEna`.

`OutEna` ska styra när IO-blockets utsignalbuffert ska laddas. Ett högt värde hos `OutEna` medför att utsignalen `JB` tilldelas värdet av `OUTPUT` från beräkningsenheten vid nästa klockflank.

Tabellen nedan är en sammanställning över de olika operationer och signaler med respektive namn och kod som skall användas i hemuppgiften 5.1.1. Om ni använder namn eller kod spelar ingen roll då bägge är definierade. Observera att de olika opcodeerna börjar med namnet `OPCODE_`, exempelvis `CALL` blir `OPCODE_CALL` i VHDL. Naturligtvis går det lika bra med binärkoden för respektive opcode.

Namn	kod
STACK_OP_POP	10
STACK_OP_PUSH	01
STACK_OP_HOLD	00
ADDR_PC_PLUS_ONE	00
ADDR_ToS	01
ADDR_DATA	10
ALUOP_A	000
ALUOP_B	001
ALUOP_A_PLUS_B	010
ALUOP_B_MINUS_A	011
ALUOP_A_AND_B	100
ALUOP_A_OR_B	101
ALUOP_A_MOD_B	110
ALUOP_NULL	111

Hemuppgift 5.1.1

Fyll i tabellen nedan så att instruktionerna implementeras enligt specifikationen tidigare i manualen.

Observera att det finns utrymme för att lägga till egna instruktioner om man vill. T.ex. kan en instruktion där DATA skrivs direkt till OUTPUT visa sig vara mycket användbar senare i laborationen.

OPCODE	I [12:9]	Z	StackOp	AddrSrc	ALUOp	ALUSrc	OutEna	RegEna
NOP	0000	-						
CALL	0001	-						
RET	0010	-						
BZ	0011	0						
BZ	0011	1						
B	0100	-						
ADD	0101	-						
SUB	0110	-						
LD	0111	-						
IN	1000	-						
OUT	1001	-						
AND	1010	-						

StackOp = { PUSH, POP, HOLD }

AddrSel = { PC+1, ToS, DATA[5:0] }

AluOp = { A, B, A+B, B-A, A ∧ B, A ∨ B, A ⊕ B, 0 }

Slut på uppgift 5.1

Nu har ni förhoppningsvis fått en klar bild av hur MCUn är tänkt att fungera och hur instruktionsavkodaren som spindel i nätet ska styra de övriga delarna i MCUn.

Vi skall nu implementera instruktionsavkodaren i VHDL enligt tabellen som har blivit ifylld enligt hemuppgiften ovan.

Uppgift 5.2. Implementering av instruktionsavkodaren i VHDL


Hela MCU:n består av ett antal filer som tillsammans med Xilinx Vivado finns på `s:\courses\eit\EITA15\Lab5`. Kopiera hela katalogen (lab5) till `C:\Users\stidID\program\` och ni kommer då att få en nästan komplett miljö för att generera en MCU i VHDL.

Starta Vivado genom att klicka på `labMCU.xpr`.

Det är endast en fil som behöver editeras och det är `instruktionsavkodare.vhd`

OBS! Övriga filer får ej ändras!

`instruktionsavkodare.vhd` hittar ni i fönstret Sources enligt figur 5.8

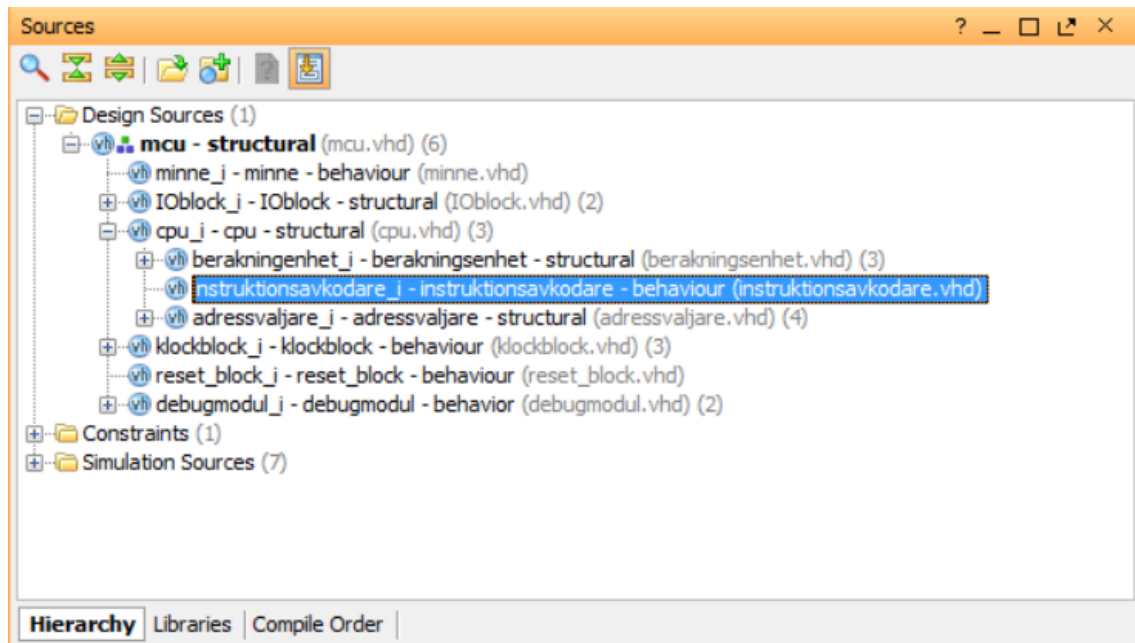

Figur 5.8: Instruktionsavkodare.vhd

Fyll i koden som saknas enligt hemuppgiften men nu översatt till fungerande VHDL-kod. När ni är klara med detta ska ni testa `instruktionsavkodare` genom att köra `instruktionsavkodare_tb`. När ni får resultatet OK ta kontakt med handledare och förklara vad ni gjort.

(Se Lab 1 om ni är osäkra på simulering)

Slut på uppgift 5.2

Uppgift 5.3. Implementering av en extra operand, DOUT

Att skicka ett värde till utenheten kan upplevas som omständigt. Det hade underlättat om det är möjligt att skriva till OUTPUT utan att behöva involvera något register, det vill säga en operand DOUT som hanterar DATA (från instruktioner) direkt till UT.

Implementera denna instruktion (valfri binärkod) på lämpligt sätt. För att detta ska fungera behöver ni även lägga till lite i filen `cpu_pkg.vhd` (hittas i fliken library i projektmanager.)

Slut på uppgift 5.3

Uppgift 5.4. Syntetisering och implementering av MCU

Syntetisera, implementera och generera bitströmmen för projektet i Vivado. Bit-filen ligger i katalogen `C:/Users/Stil-ID/program/lab5/lab5.runs/impl_1/mcu.bit`. Kopiera denna `mcu.bit` till katalogen `test_DOUT` och titta i laboration 6 hur man gör för att ladda minnet med program.

Skriv ett mycket enkelt program som testar DOUT, typ tänd en lysdiod för att verifiera att MCU:n fungerar.

Slut på uppgift 5.4