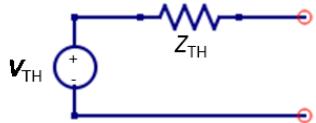



# Formelblad Elektronik för E: EITA35 2019

Tvåportar:

Thevéninekvivalent



Nortonekvivalent

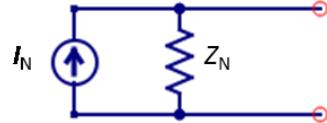


Där  $Z_{TH} = Z_N$  och  $I_N = V_{TH}/Z_{TH}$ .

## Komplexa Tal

$$z = a + jb = |z|e^{j\phi}$$

$$|z| = \sqrt{(a^2 + b^2)}, \phi = \arctan \frac{b}{a} \text{ om } a > 0.$$

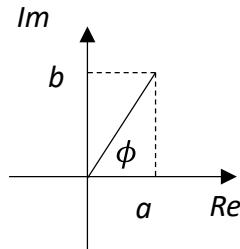

## Komplex Effekt

$$S = \frac{1}{2}VI^* = P + jQ = |S|(\cos \varphi + j \sin \varphi)$$


Skenbar Effekt:  $|S|$  [VA]

$P = Re\{S\}$  = aktiv effekt [W]

$Q = Im\{S\}$  reaktiv effekt [VA\_r]=[VAR]

$\cos \varphi$ =effektfaktor

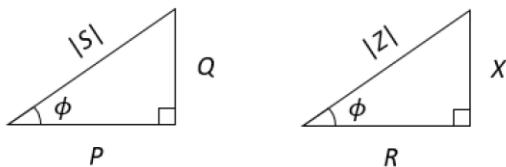Effekttrianglar för en komplex last  $Z_L = R + jX$




## Effektanpassning

$$Z_L = Z_i^* \text{ och } \max\{P_L\} = \frac{|V|^2}{8R_i}$$
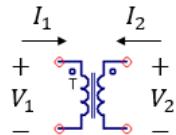
## Transformatorer - omsättningsslagar


$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1}, \quad I_2 = -\frac{N_1}{N_2}$$



## Impedanstransformering

$$Z'_L = Z_L \cdot \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2$$

## Ideal operationsförstärkare

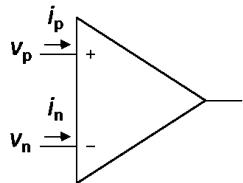

$i_p = i_n = 0A$ . Vid negativ återkoppling är  $v_n = v_p$ .

## MOSFET (kortkanal med mättnadshastighet)

	NMOS ( $v_{DS} \geq 0$ )	PMOS ( $v_{DS} \leq 0$ )
Kretssymbol	<b>Drain</b>  <b>Source</b>	<b>Drain</b>  <b>Source</b>
Strypt	$v_{GS} \leq V_{t0}$ $i_D = 0$	$v_{GS} \geq V_{t0}$ $i_D = 0$
Linjärt Område	$v_{GS} \geq V_{t0}$ $0 \leq v_{DS} \ll v_{gs} - V_{t0}$ $i_{DS} = K_{lin}(v_{GS} - V_{t0})v_{DS}$	$v_{GS} \leq V_{t0}$ $0 \geq v_{DS} \gg v_{GS} - V_{t0}$ $i_{DS} = K_{lin}(v_{GS} - V_{t0})v_{DS}$
Mättnadsområde	$v_{GS} \geq V_{t0}$ $v_{DS} \geq v_{GS} - V_{t0}$ $i_{DS} = K_{sat}(v_{GS} - V_{t0})$	$v_{GS} \leq V_{t0}$ $v_{DS} \leq v_{GS} - V_{t0}$ $i_{DS} = -K_{sat}(v_{gs} - V_{t0})$

## Integratorande faktor

$y' + g(t)y = h(t)$  har den integrerande faktorn  $e^{G(t)}$ , dvs  $(ye^{G(t)})' = e^{G(t)}h(t)$ .