


A high-magnification photograph of a microchip die, showing a complex grid of circuitry and various components. The die is rectangular and has a blueish-grey color. It is surrounded by a black border with a repeating pattern of small, stylized leaves or branches. The text is overlaid on the central part of the die.

Digital IC konstruktion

Viktor Öwall
Professor i Elektronikonstruktion




Den första transistorn, 1947

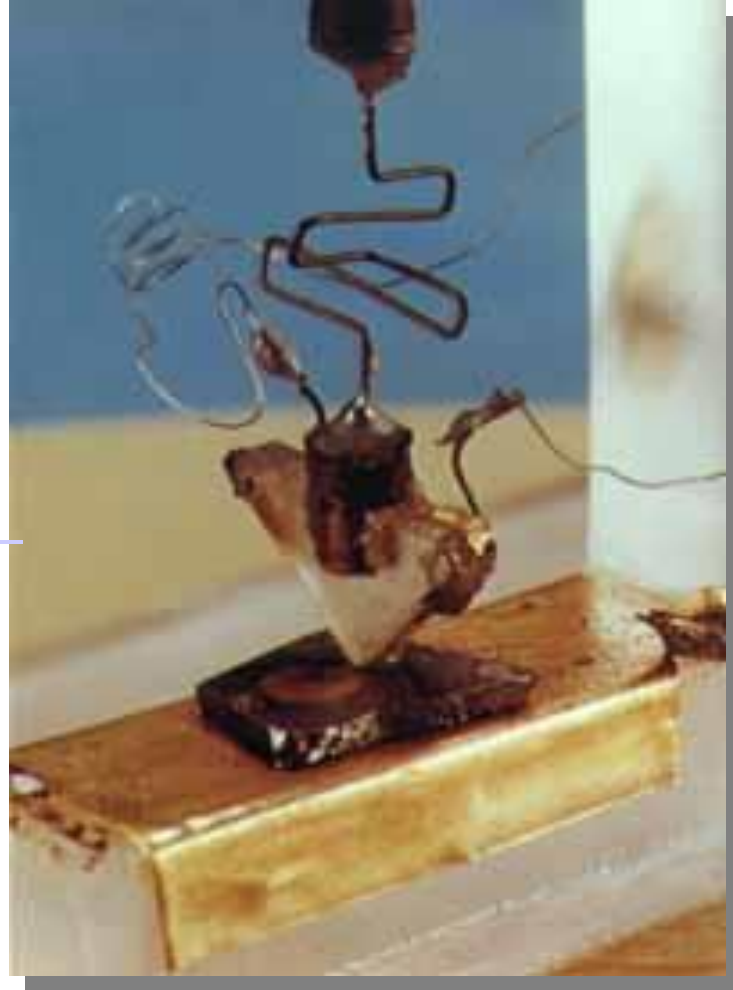

Nobelpris i fysik 1956

**William
Shockley**

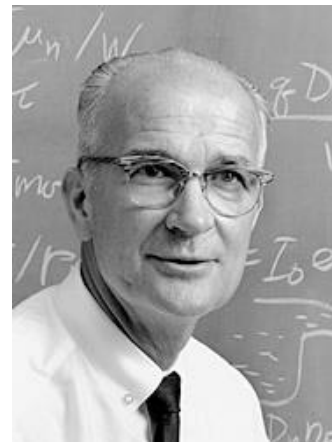

**Walter
Brattain**







**John
Bardeen**







även 1972

Vad är en transistor?

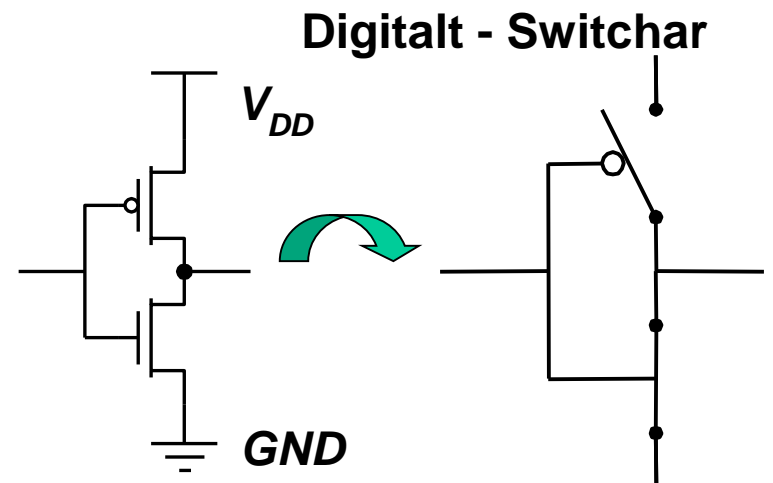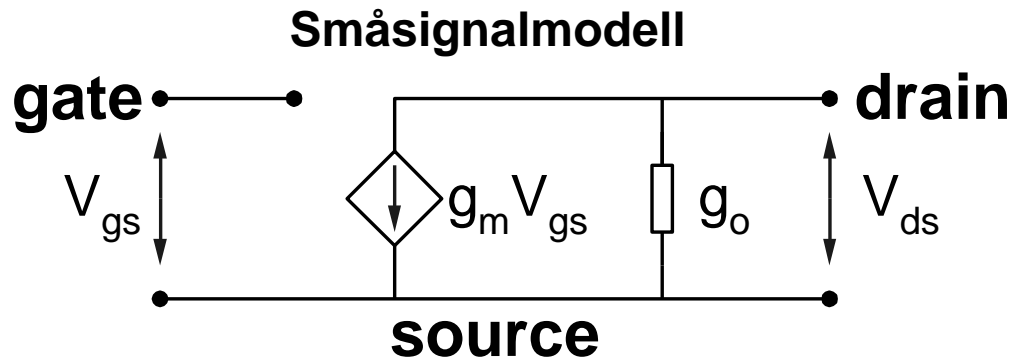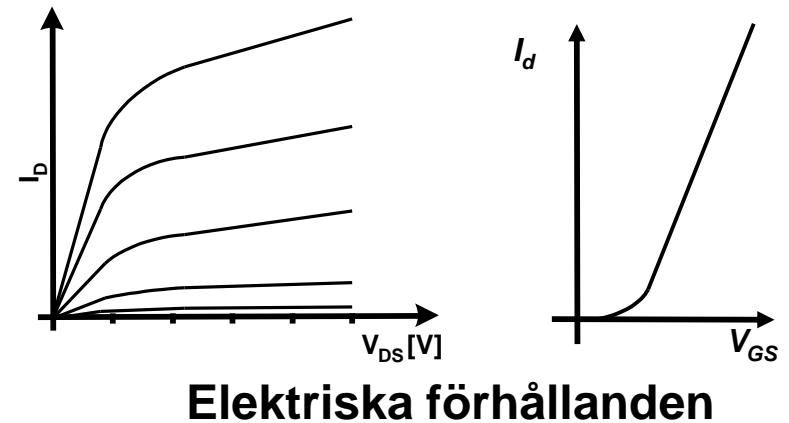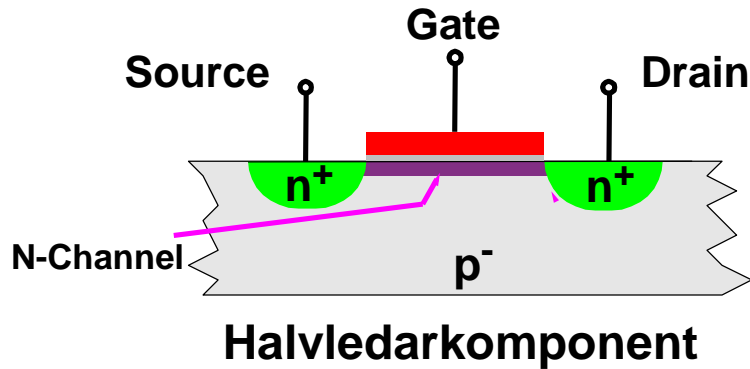

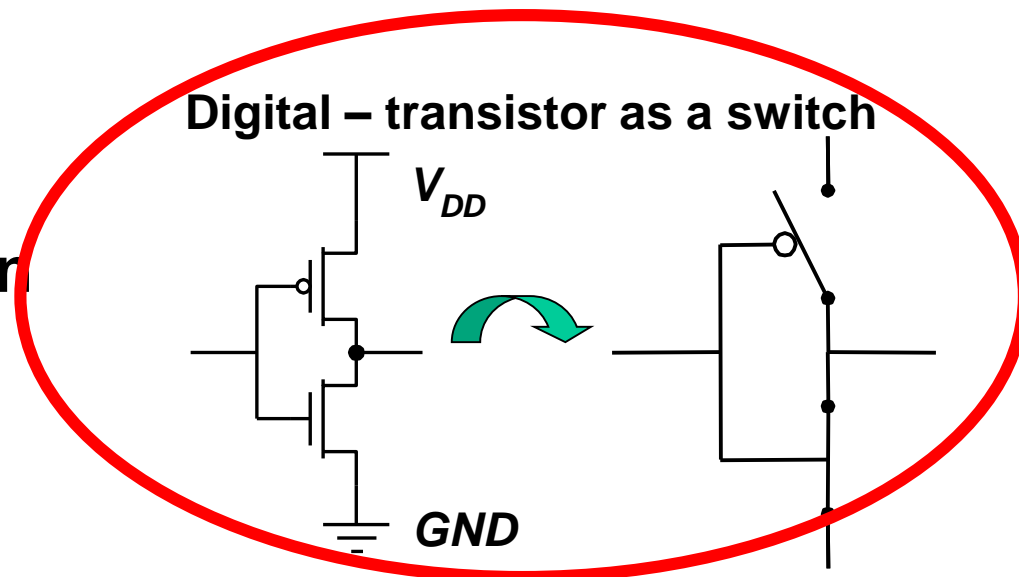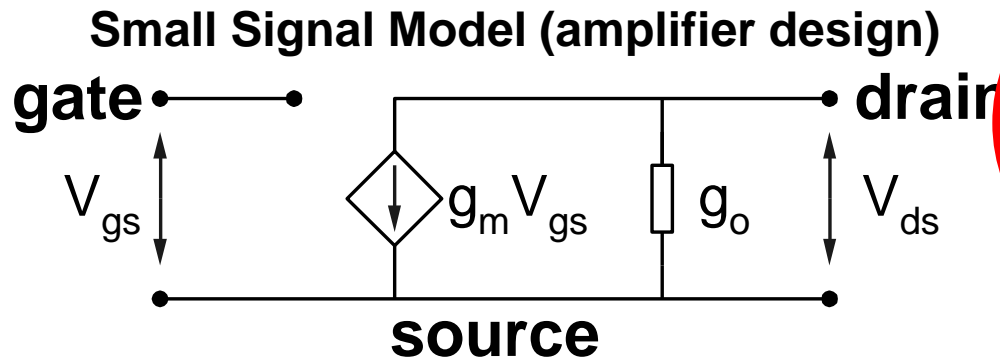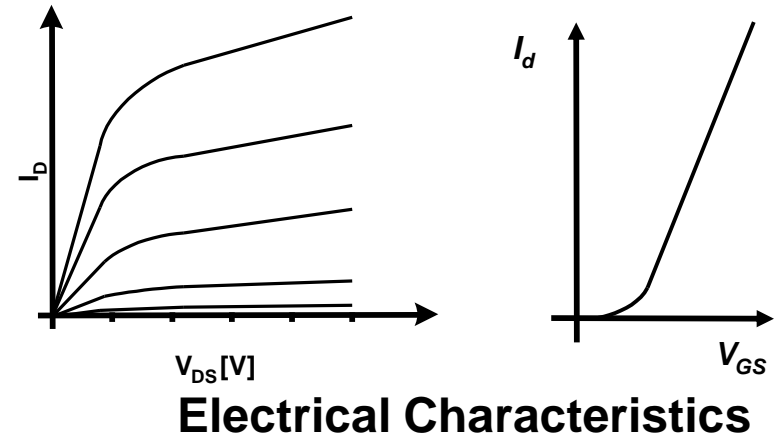
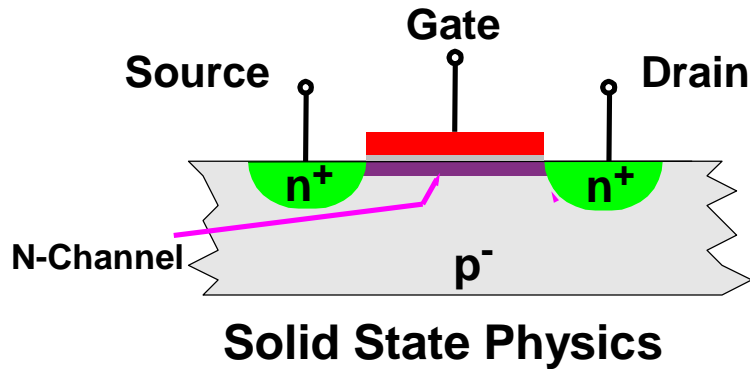
Digitalt arbetar vi i stort sätt uteslutande med CMOS transistorer.



Analogt kontra digitalt

Analogt

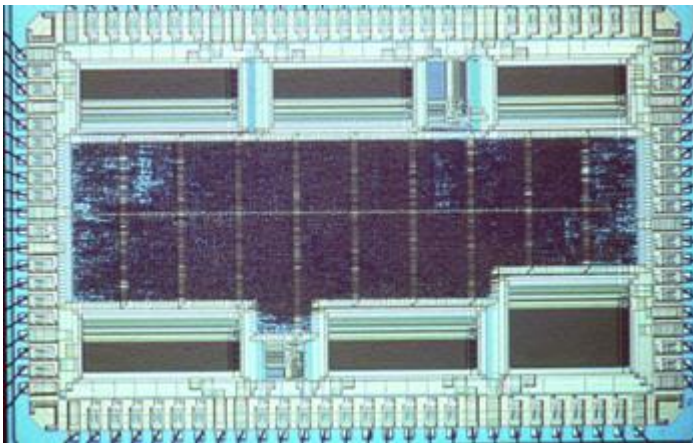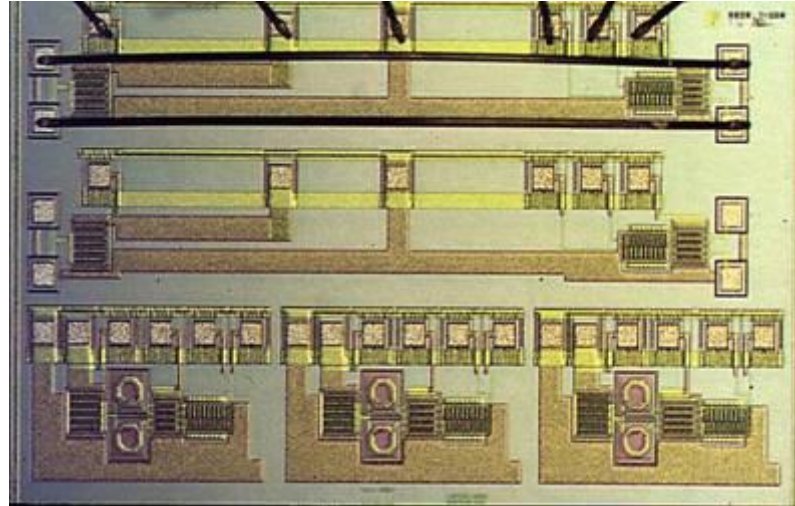- få komponenter
- låg effekt?
- "verkliga" signaler



Digitalt

- Hög precision
- Komplexa algoritmer
- Lagringskapacitet

CD/DVD, MP3, Digitalkamera,
GSM/4G/5G, datorer, etc, etc

Vad hade vi före det?




Var används dessa "rör" idag?



CMOS symboler


NMOS

PMOS

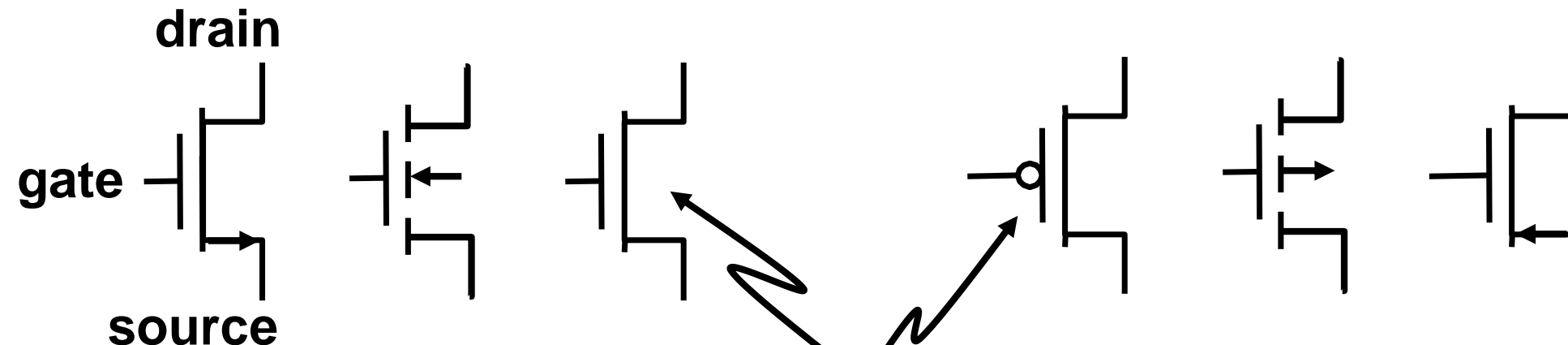


Substratet förutsetts kopplat till GND för NMOS och V_{DD} för PMOS om inget annat anges.


NMOS: utgångsdiagram

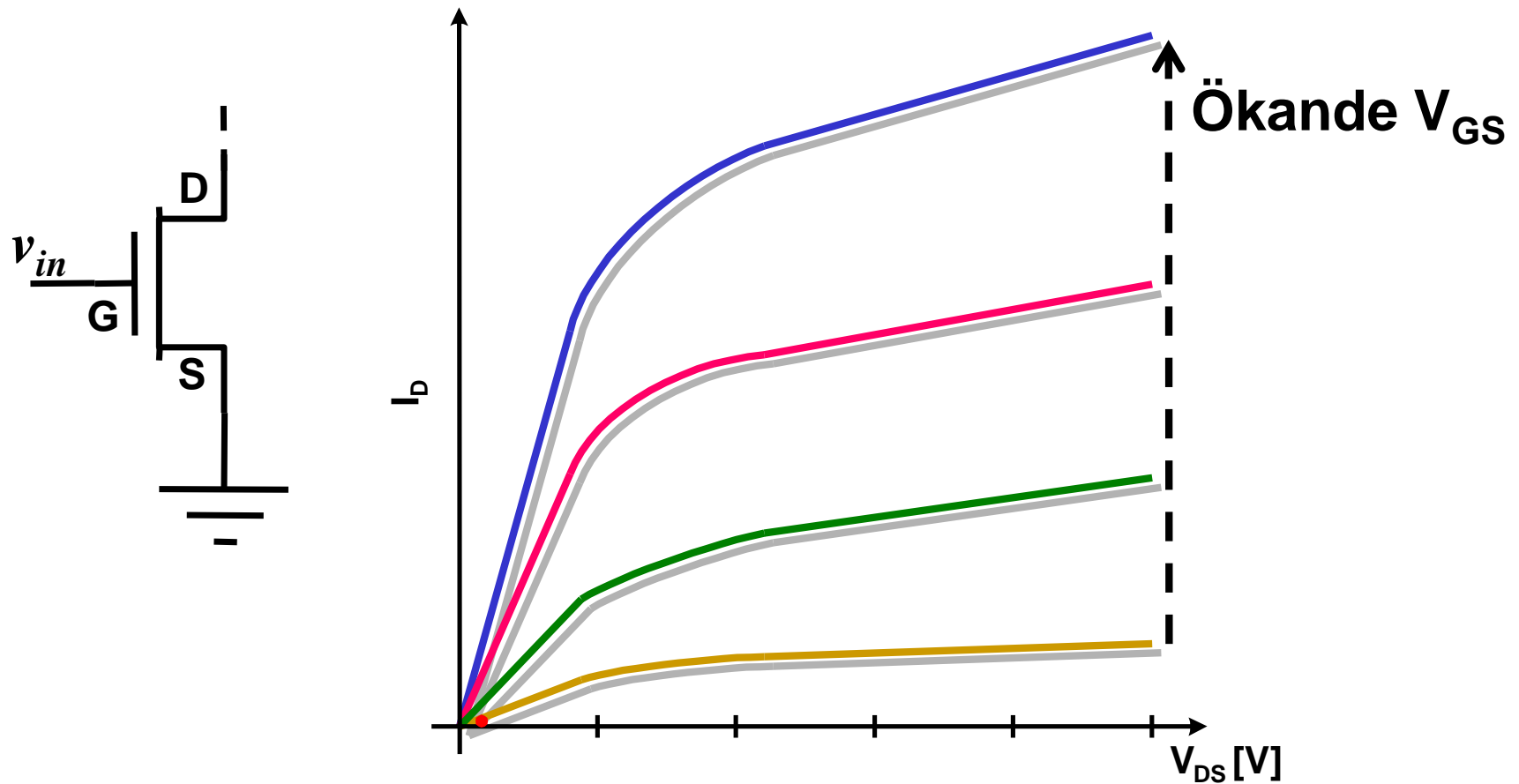

NMOS som switch

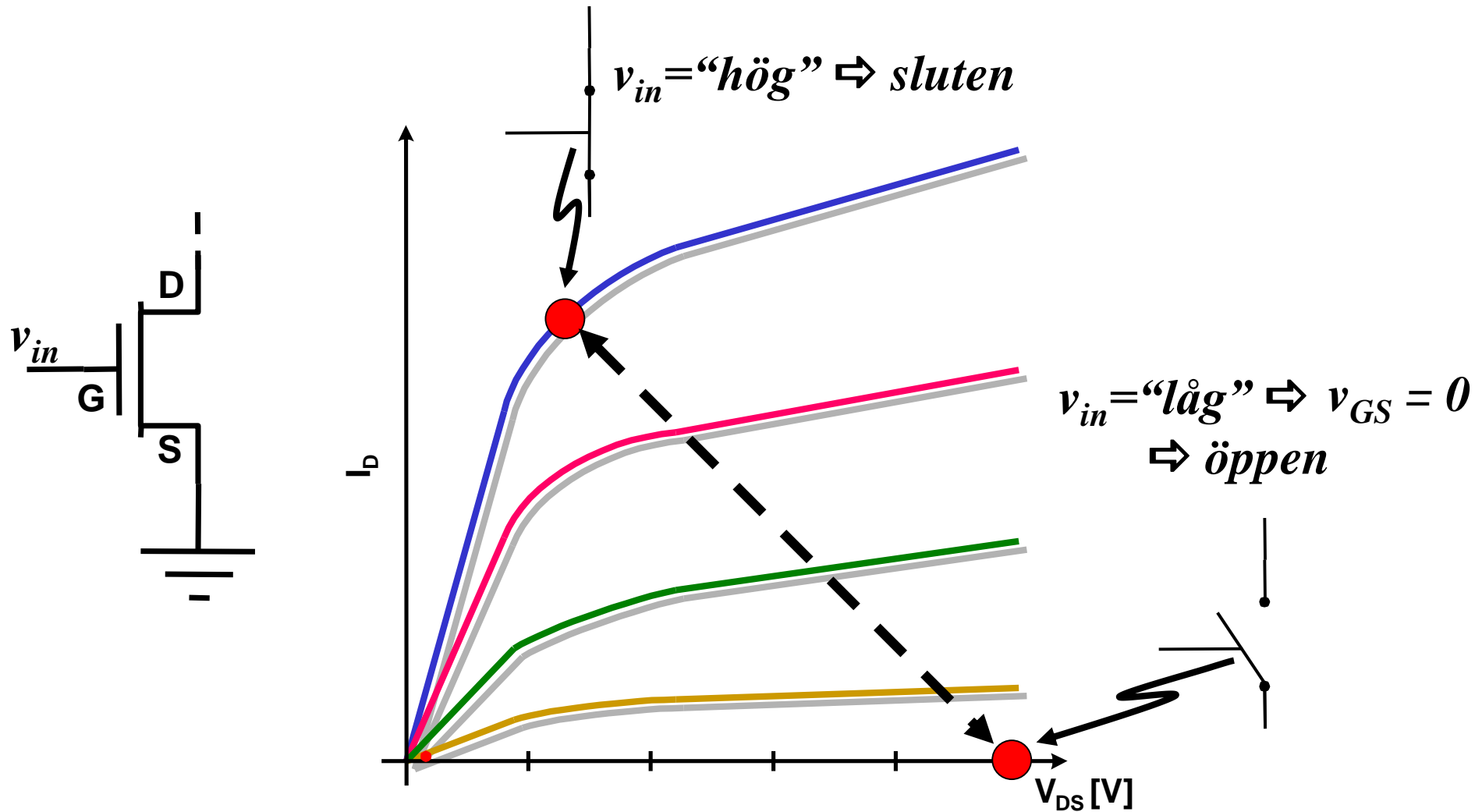


PMOS transistor as a switch

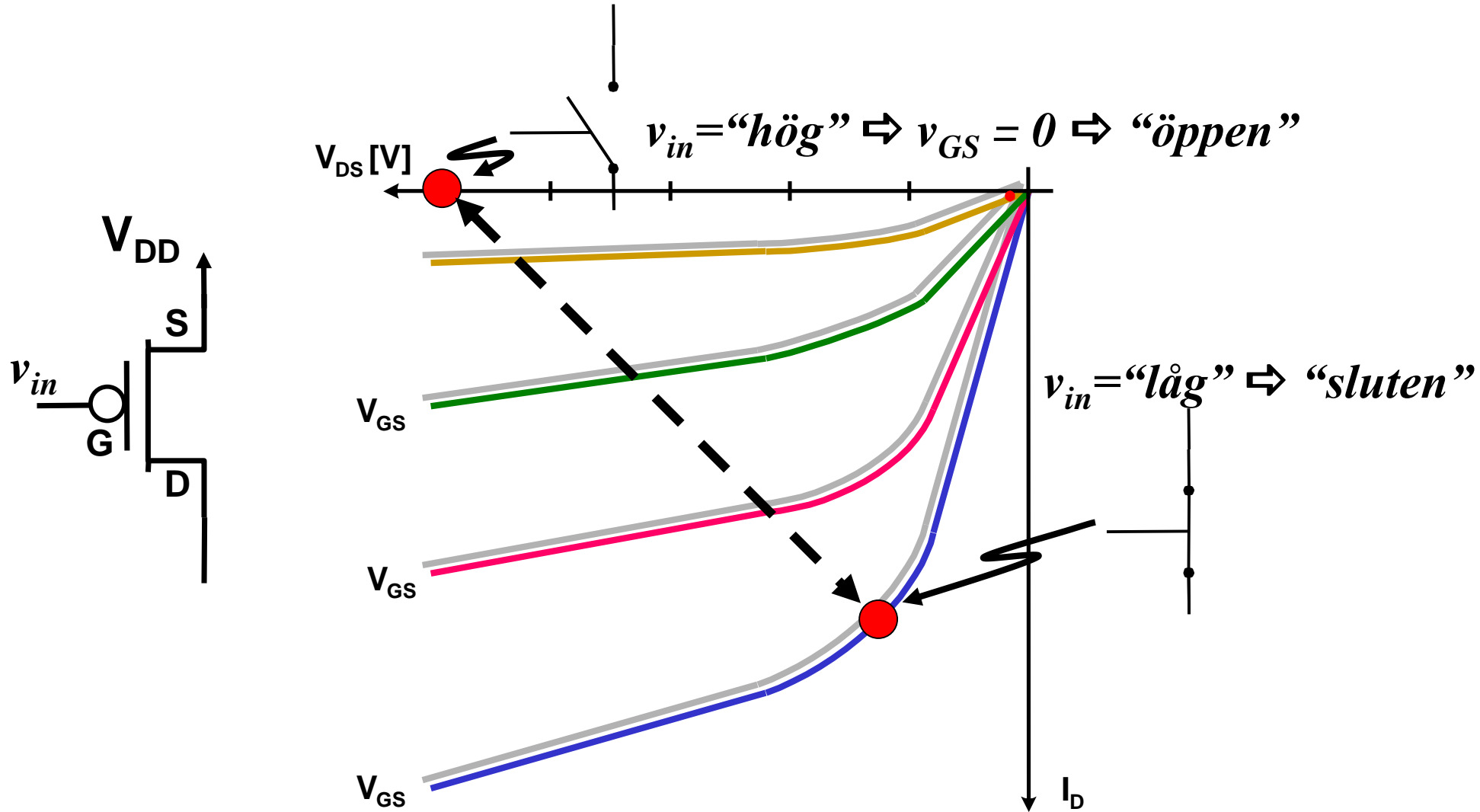


Digitala kretsar


CMOS Inverteraren

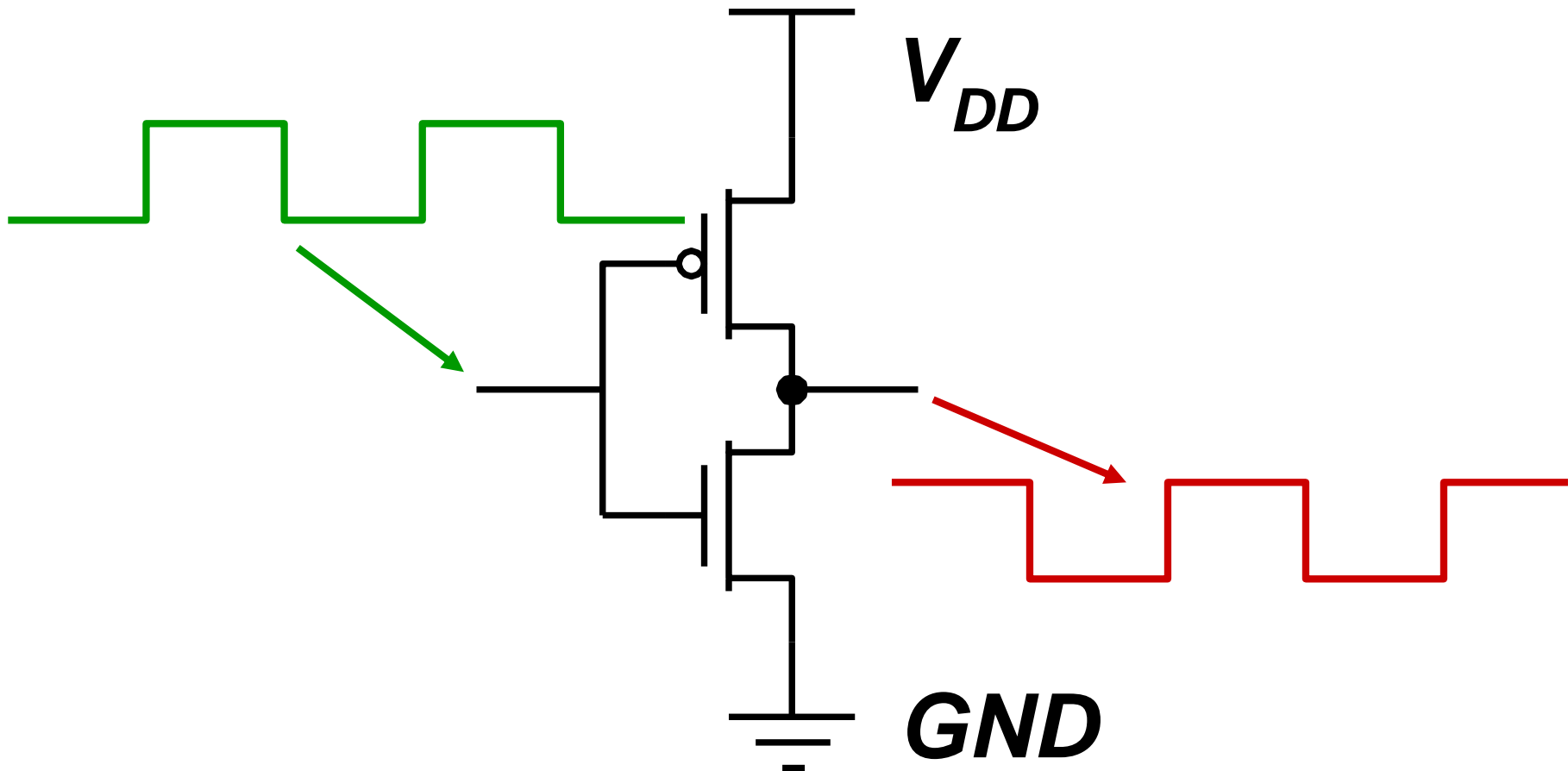

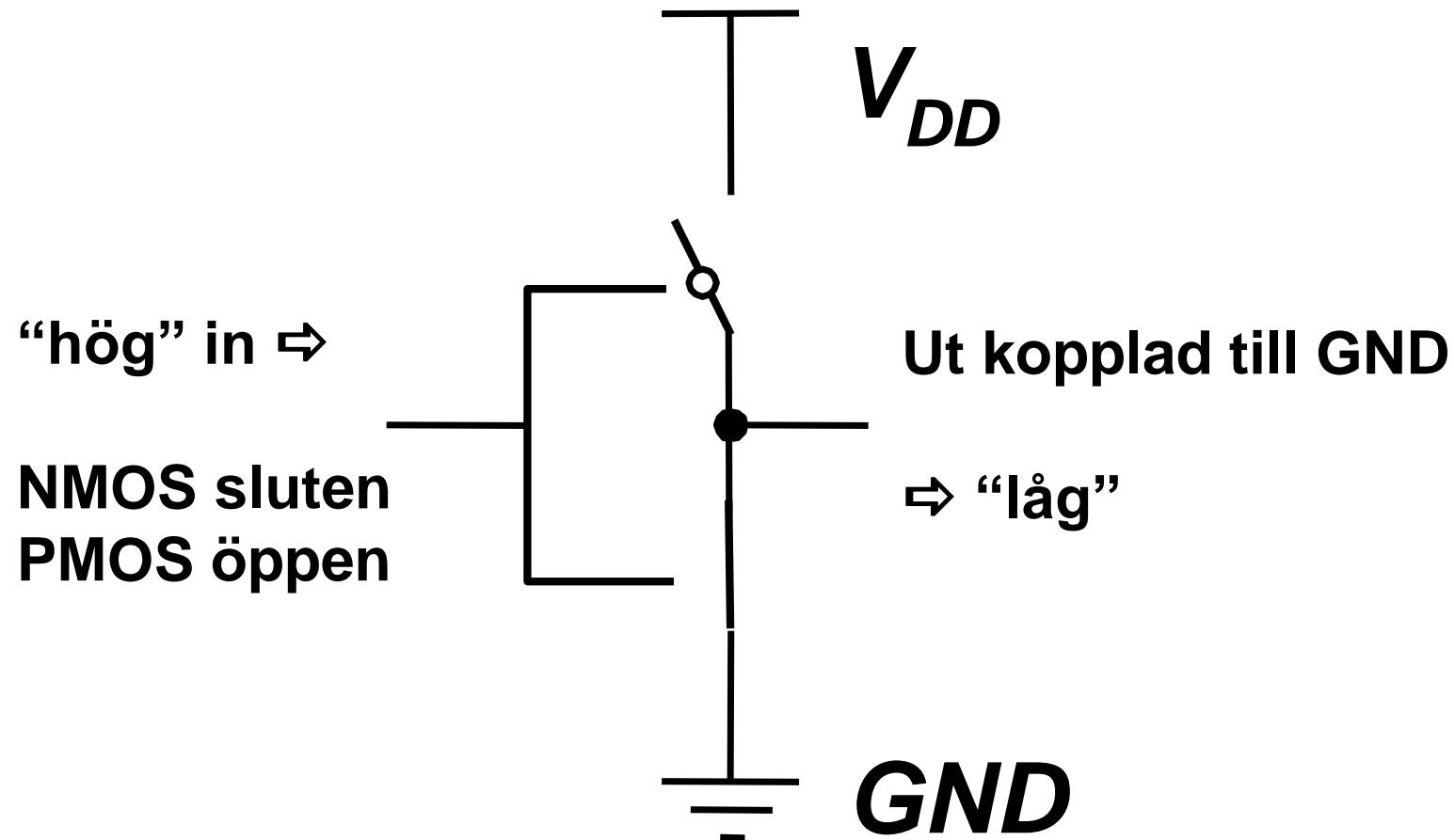
CMOS Inverteraren med transistorn som switch



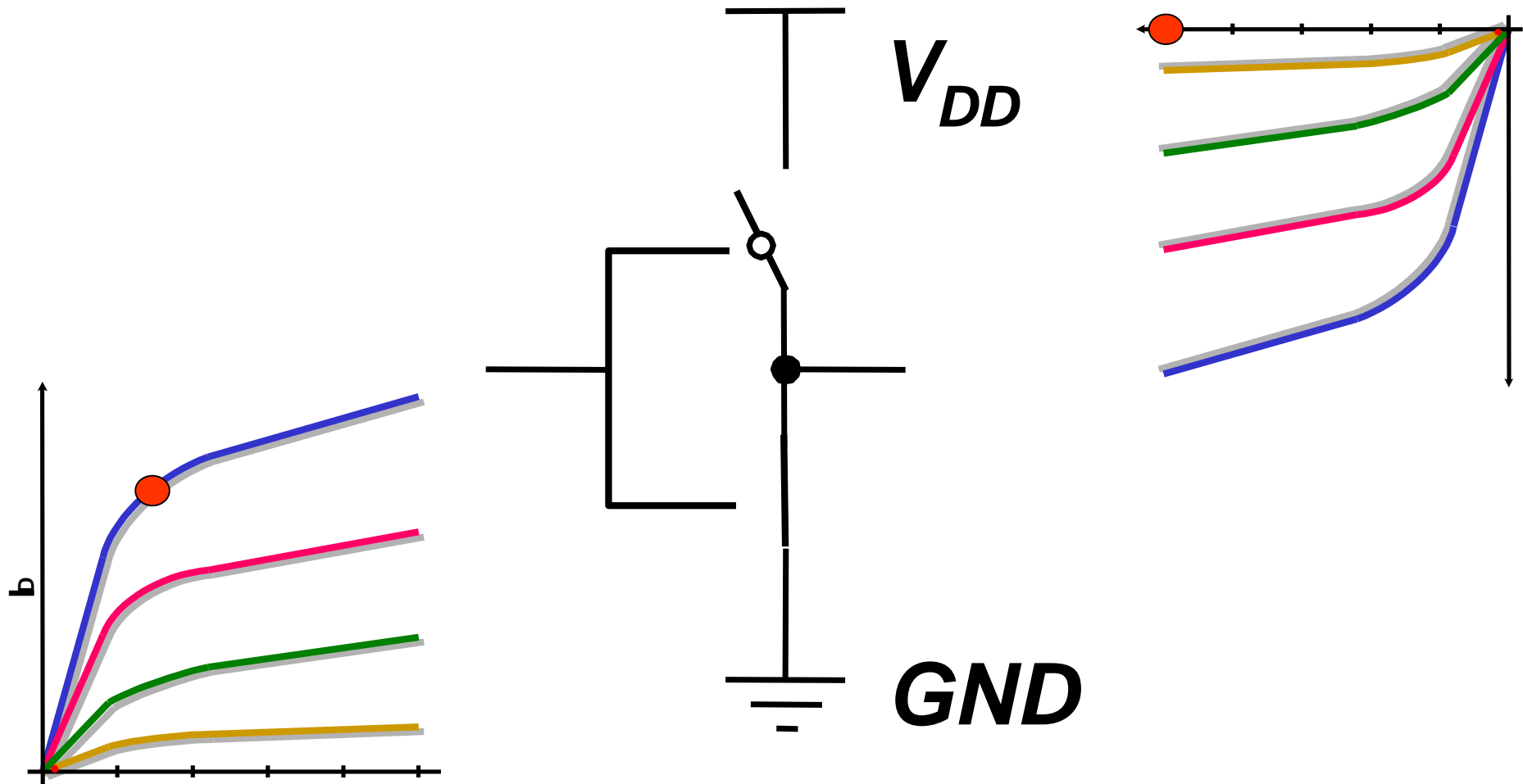
CMOS Inverteraren med transistorn som switch



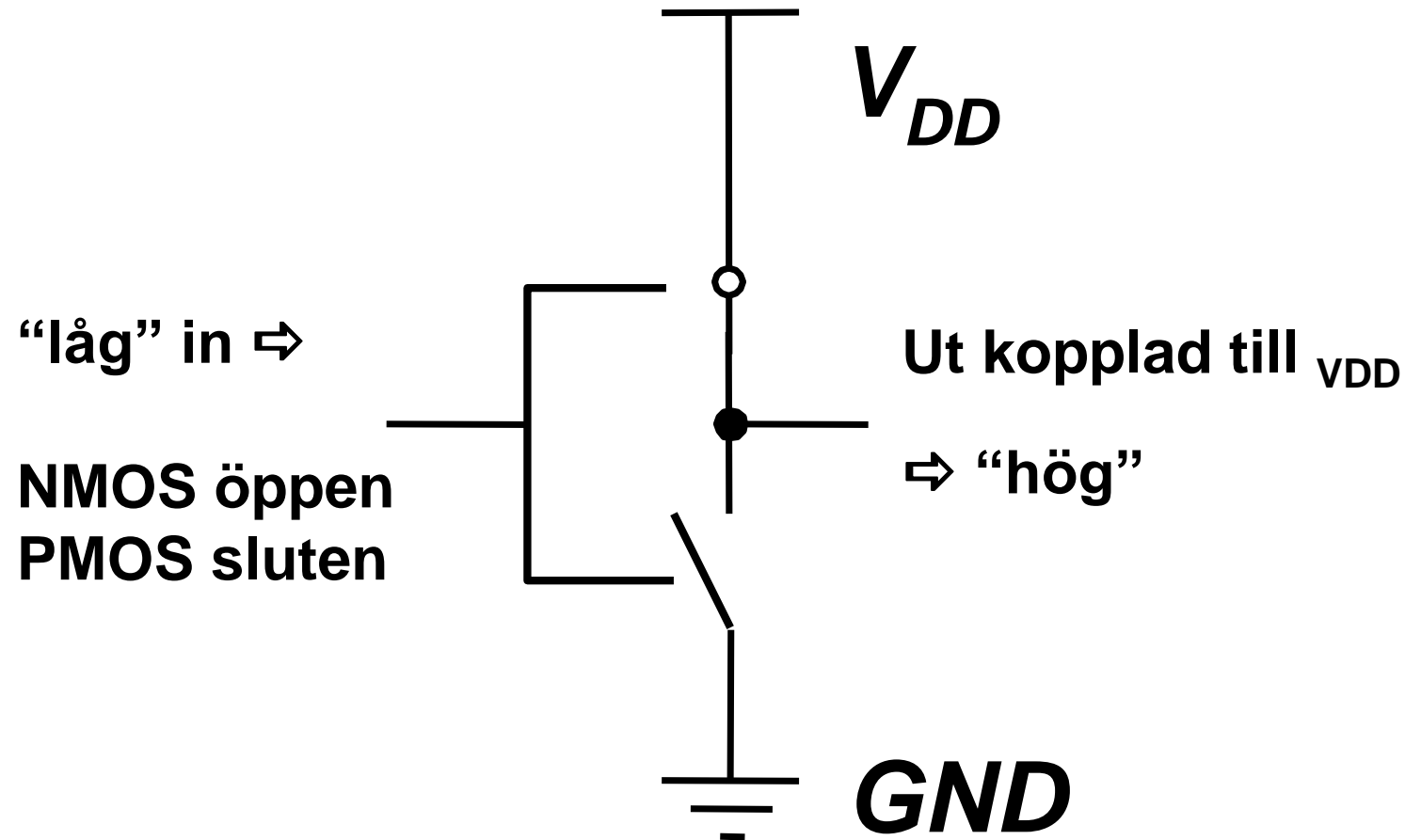CMOS Inverteraren med transistorn som switch





CMOS Inverteraren

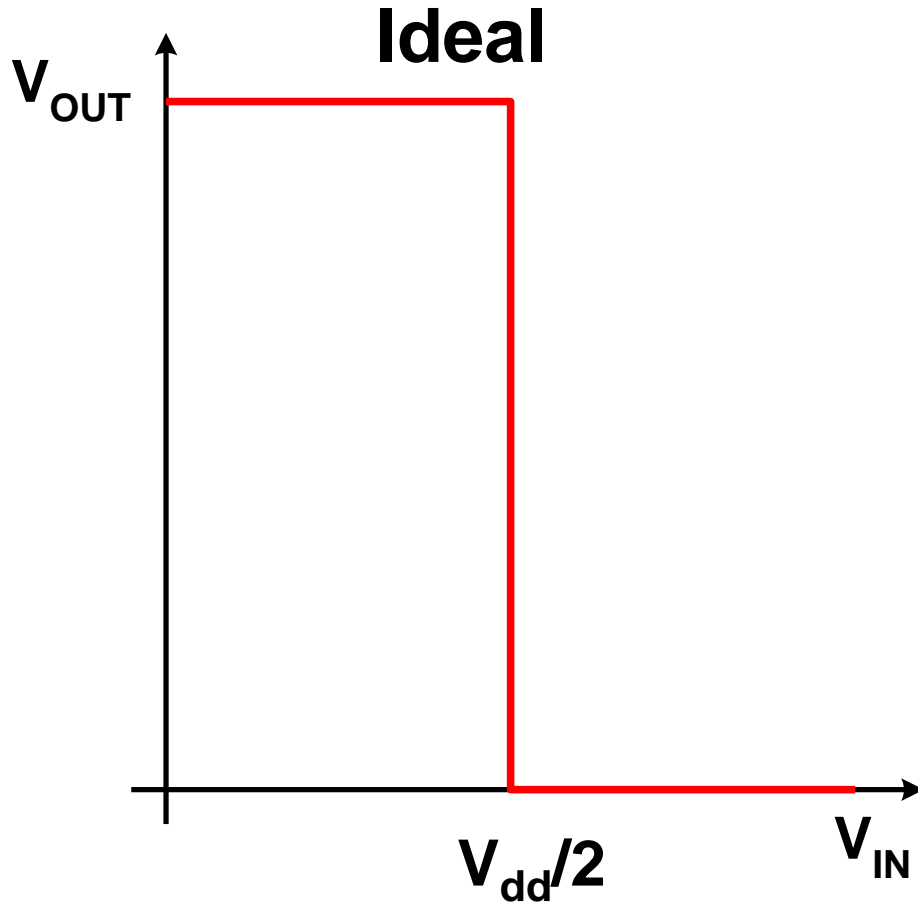


Idealt slår transistorerna om som strömbrytare vid $V_{DD}/2$.

Men hur är det egentligen?

CMOS Inverteraren

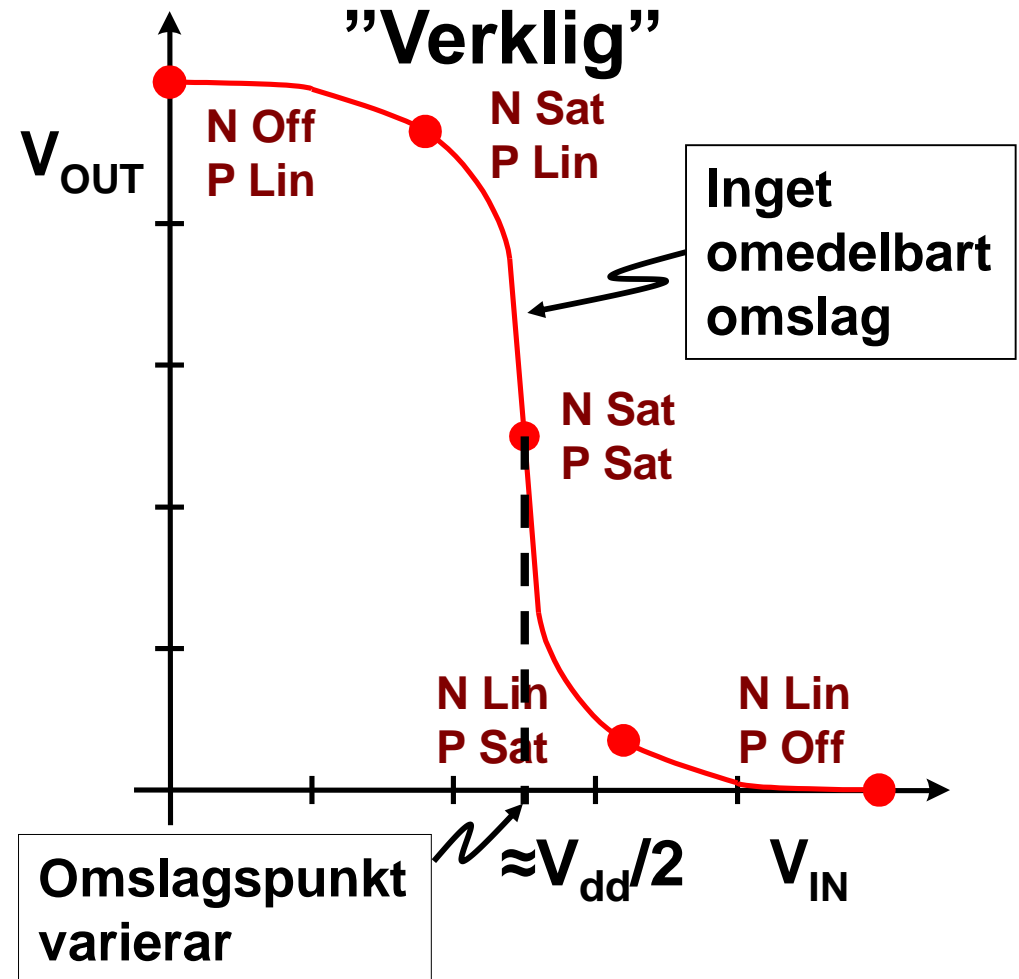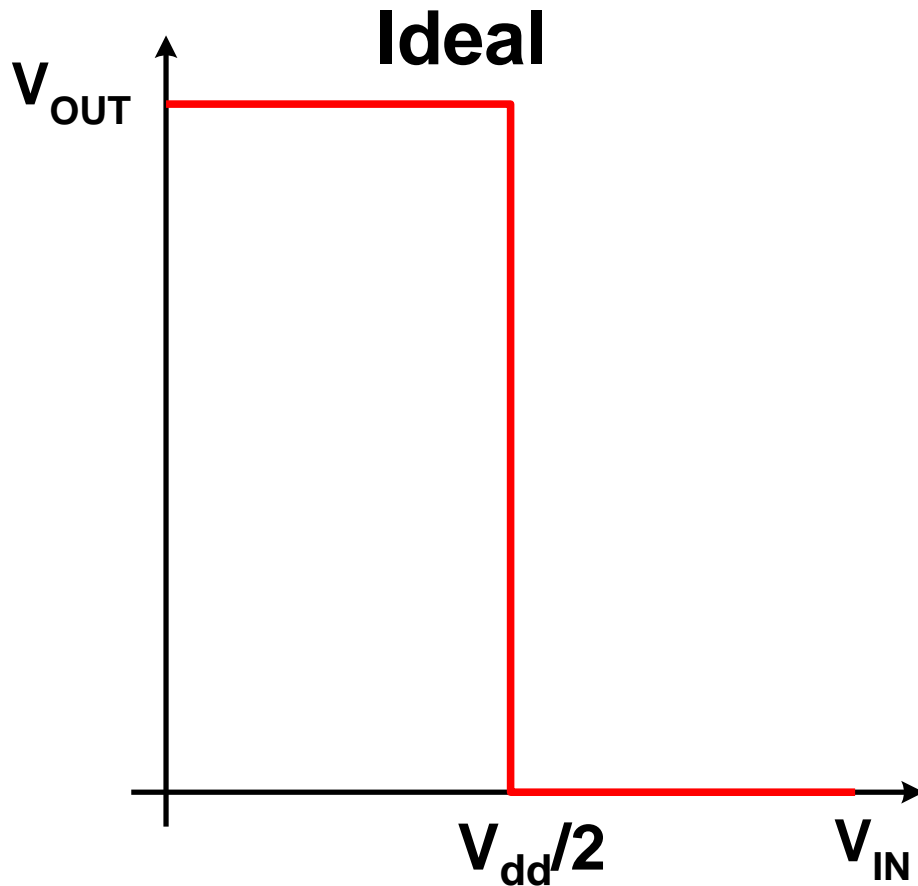


Omslagstid

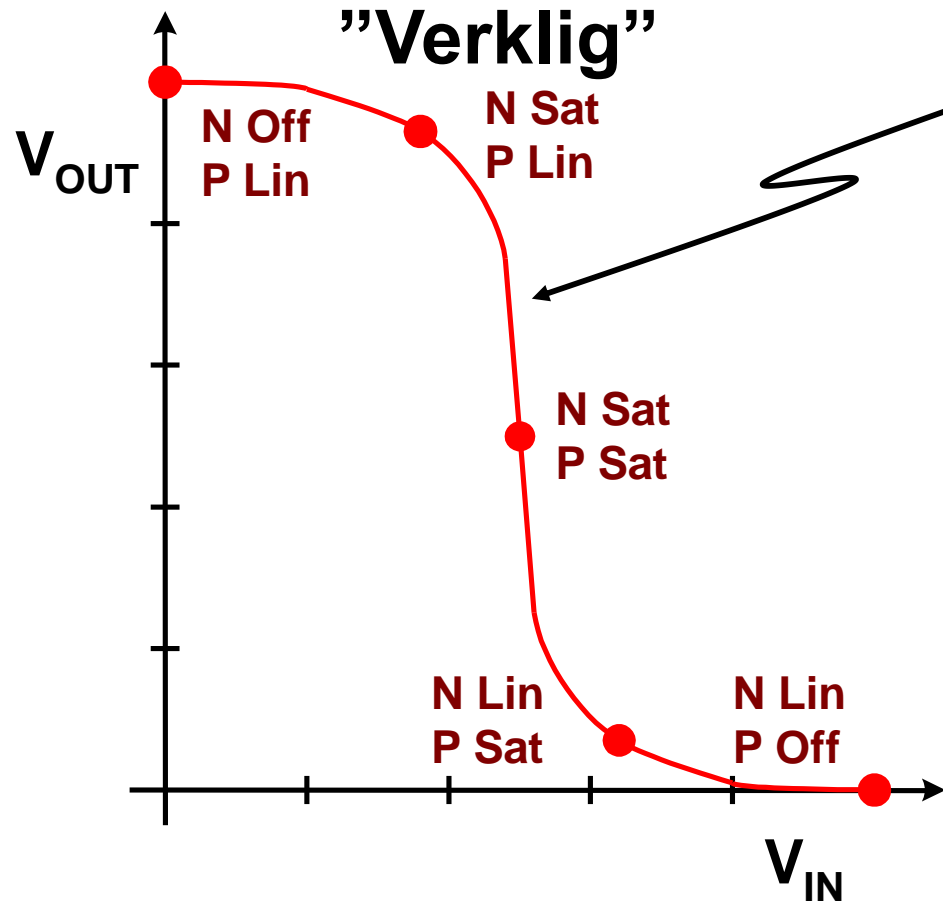


Vad beror omslagstiden på?


Omslagstid

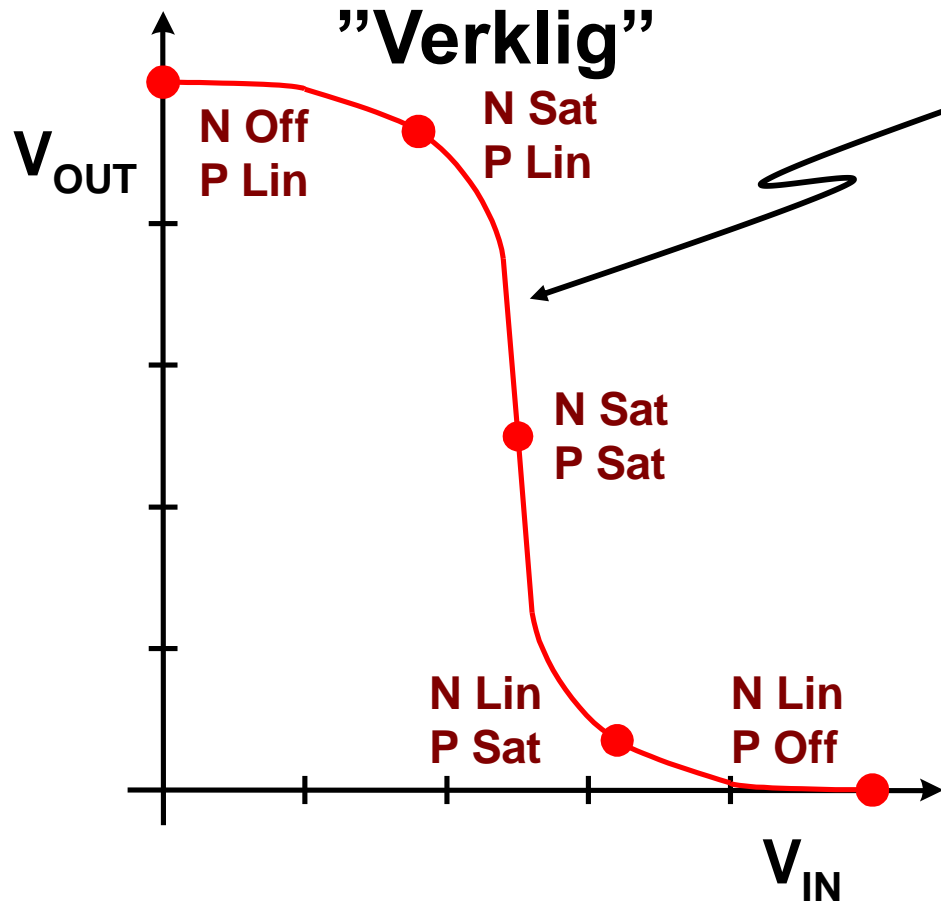


Vad beror omslagstiden på?

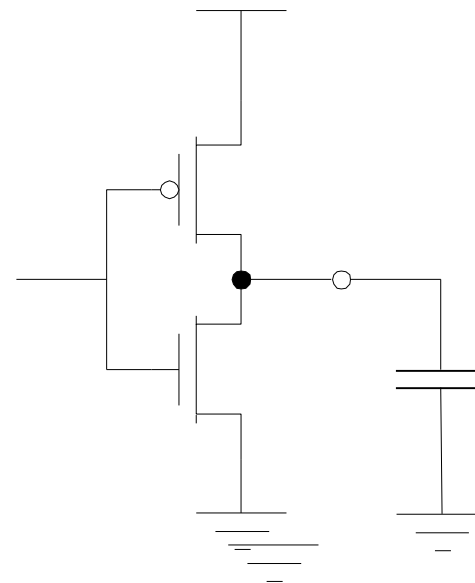

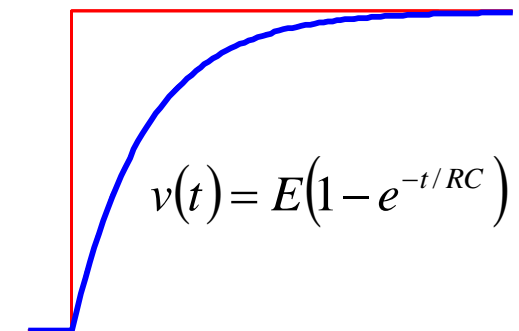En kapacitans som inkluderar såväl interna som externa bidrag, t.ex. kapacitansen från ingången till nästa steg. En kapacitans måste laddas upp och spänningen över den kan inte ändras momentant.




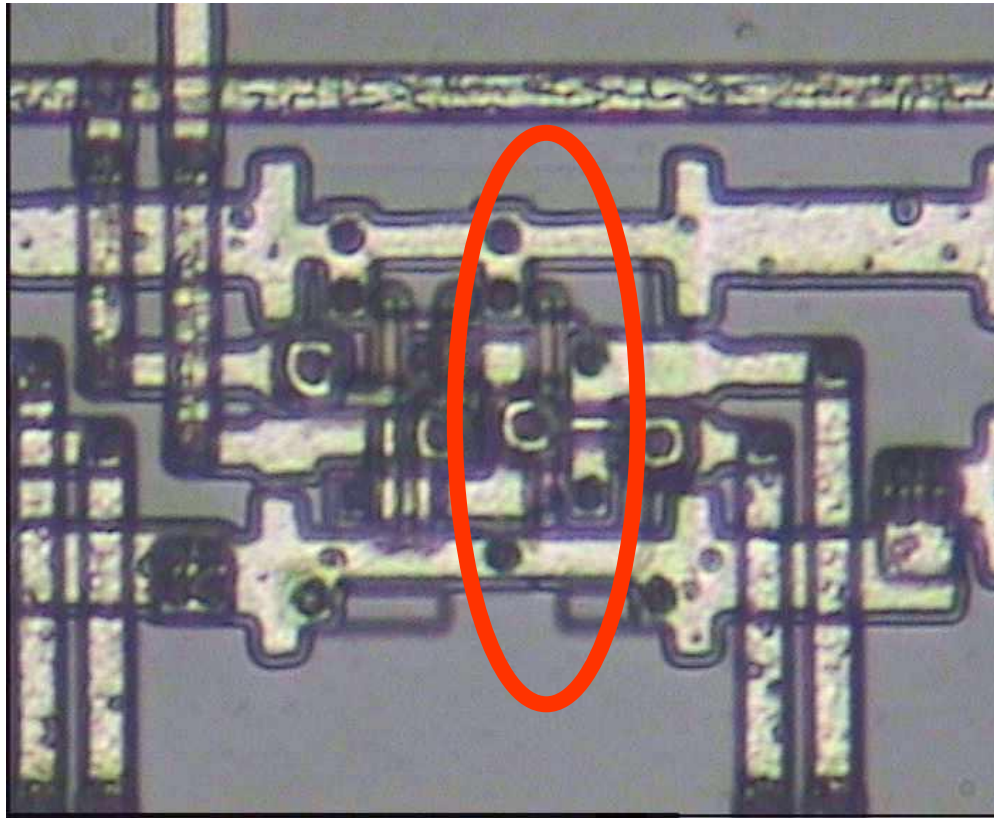Hur konstruerar vi som ingenjörer tex en inverterare?





Om alls så i datorn.

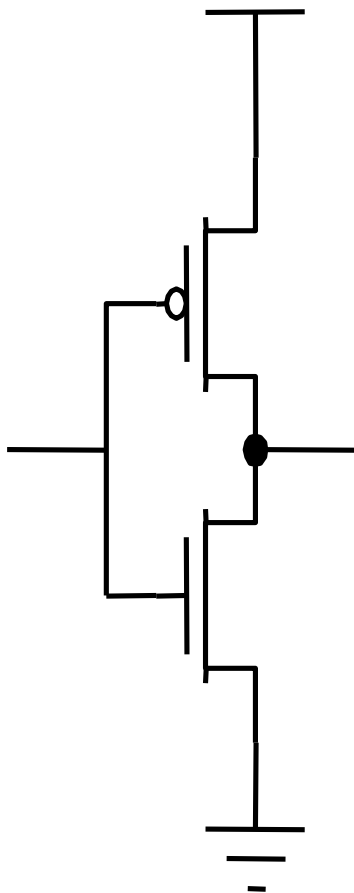Ofta kommer dessa grundkomponenter i ett cellbibliotek.



P-Channel


N-Channel

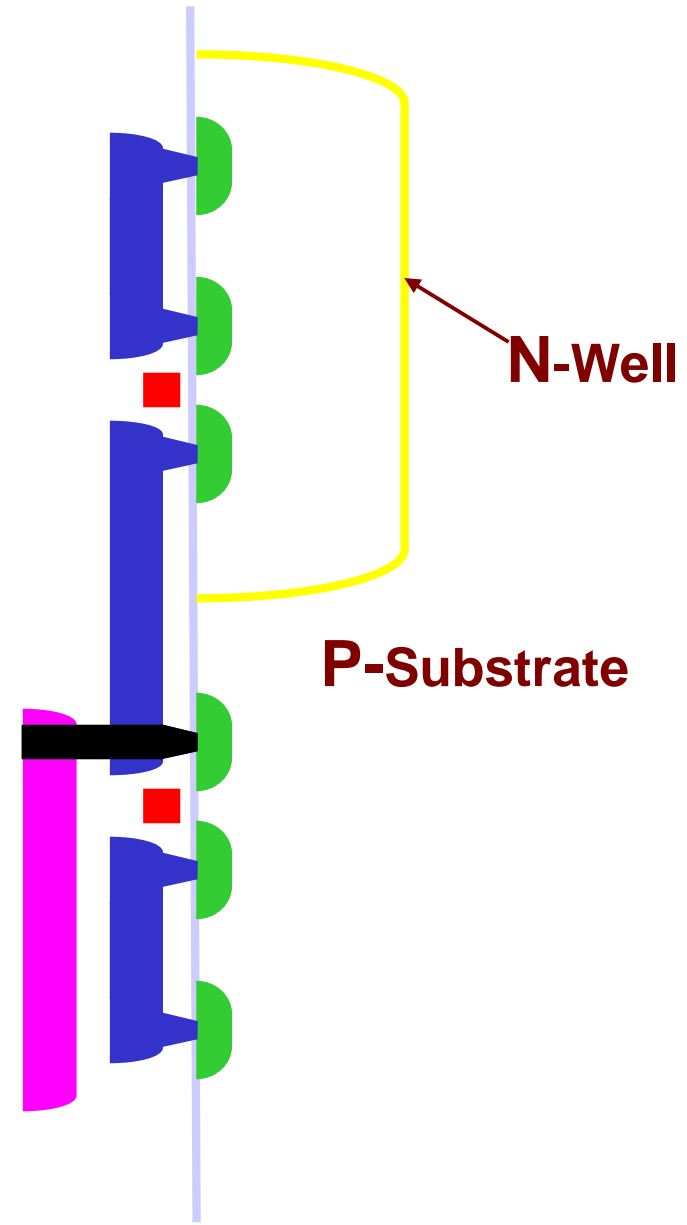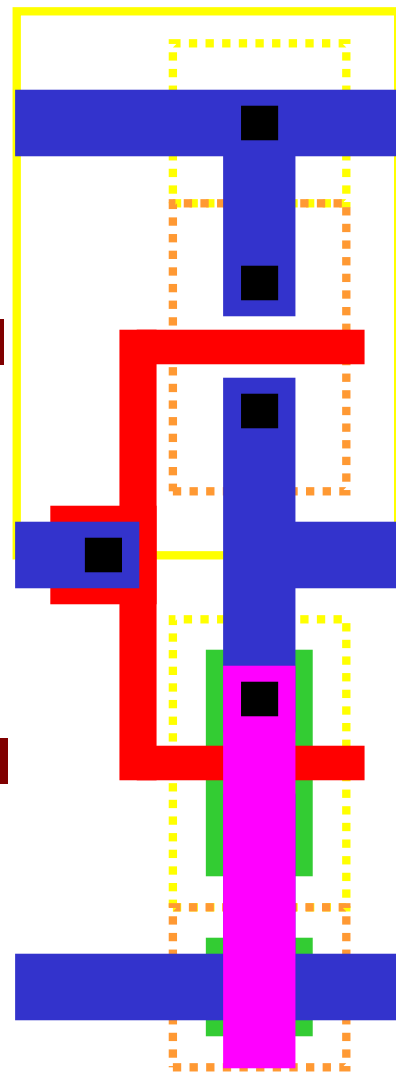

N-Well

P-Substrate


Logiska grindar

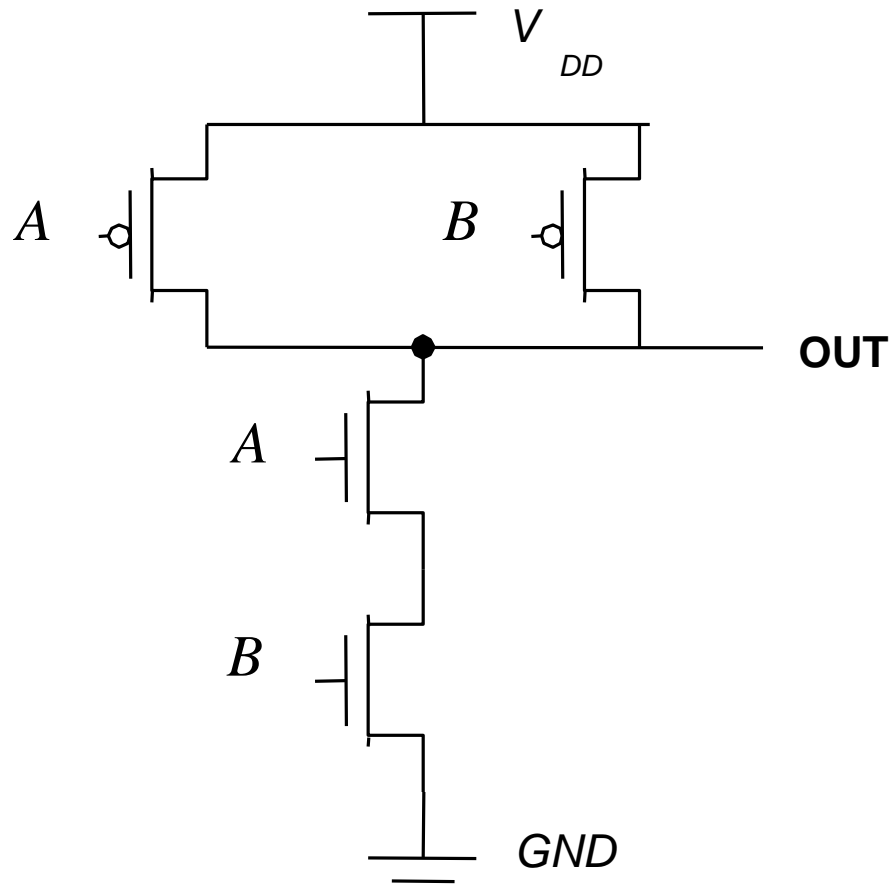

Truth Table

A	B	OUT
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	


Logiska grindar, NAND

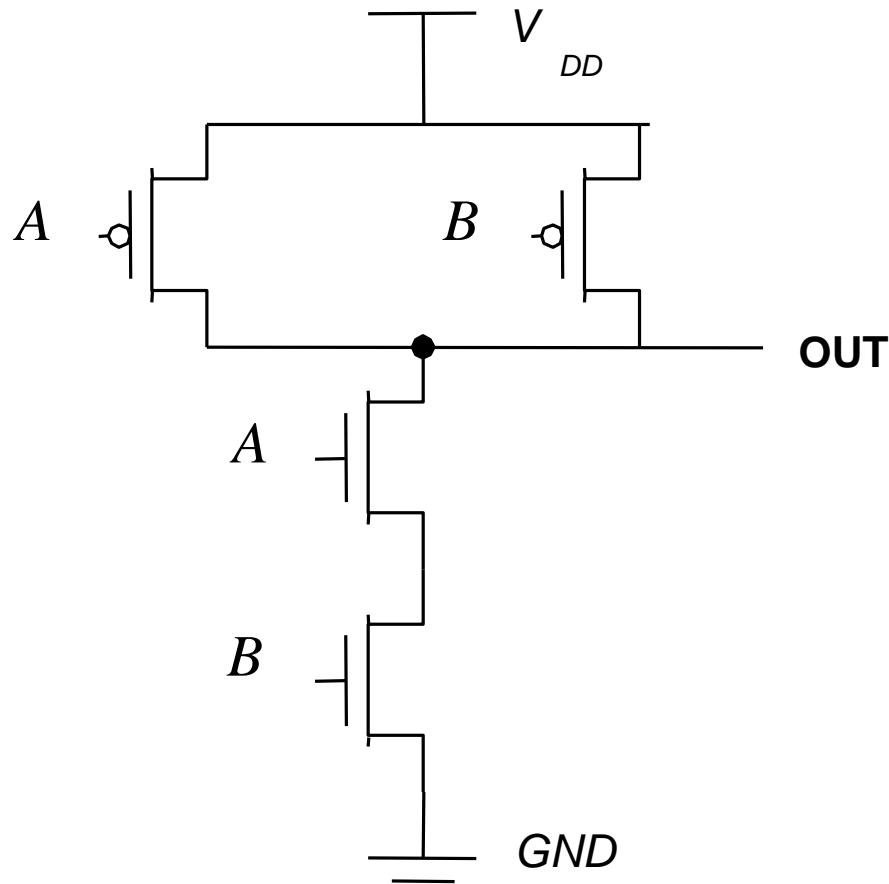

Sanningstabell

A	B	OUT
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0


Logiska grindar, NAND

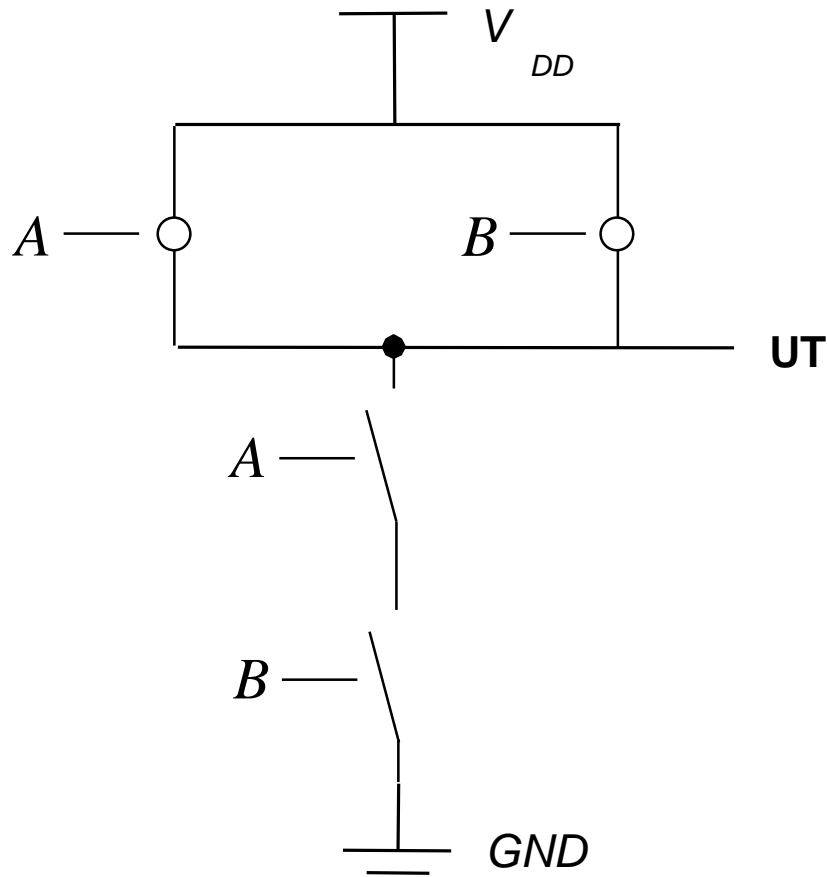

Sanningstabell

A	B	UT
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0


Logiska grindar, NAND

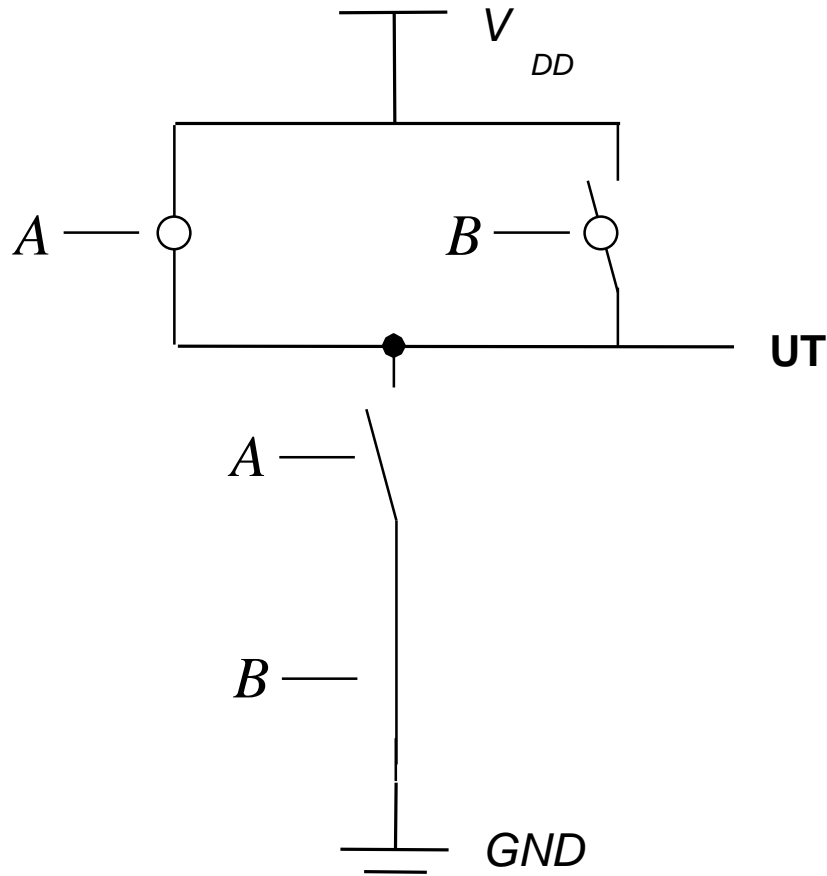

Sanningstabell

A	B	UT
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0


Logiska grindar, NAND

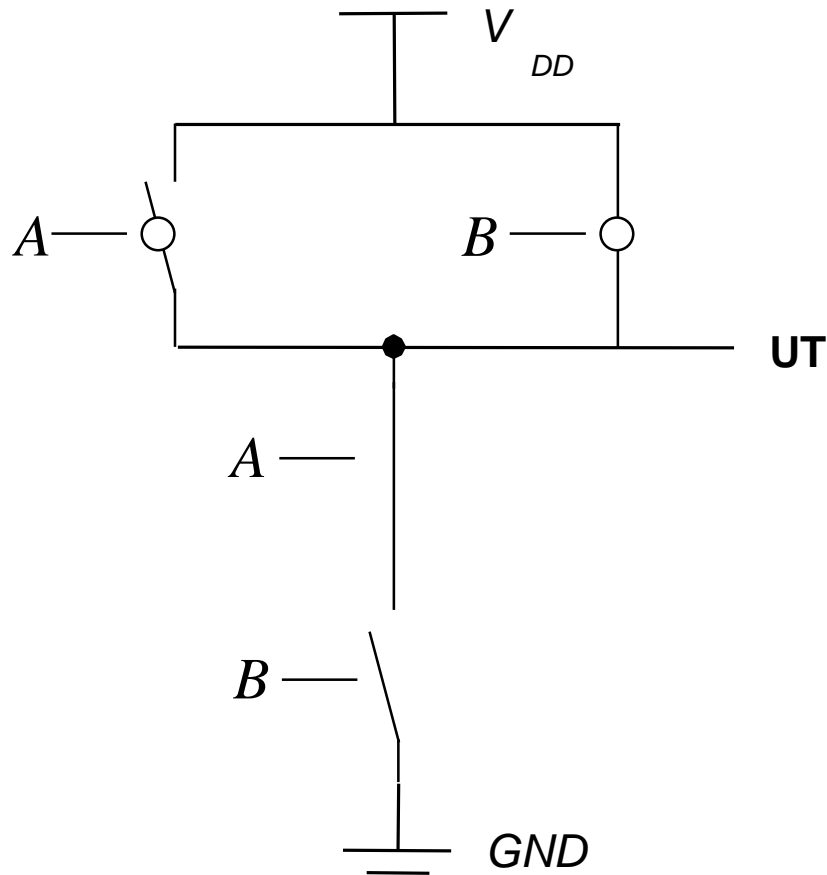

Sanningstabell

A	B	UT
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0


Logiska grindar, NAND

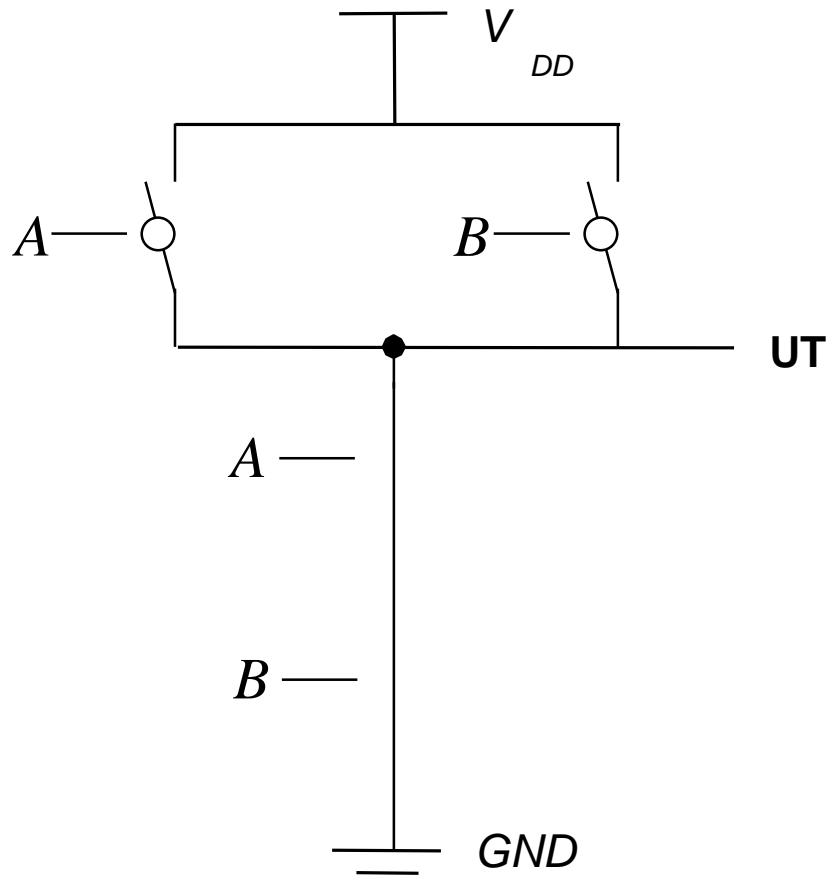



Sanningstabell

A	B	UT
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0


Logiska grindar

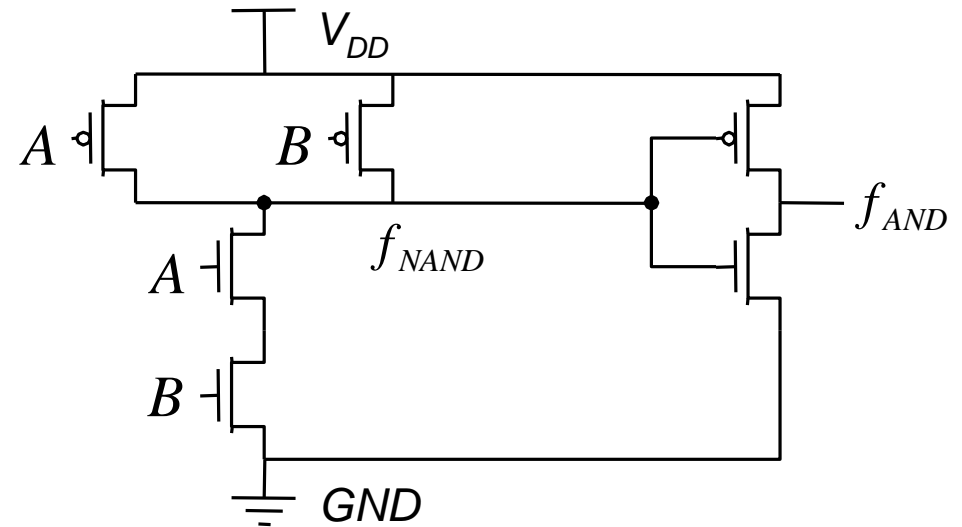

NAND + Inverter \Rightarrow AND

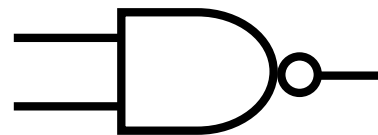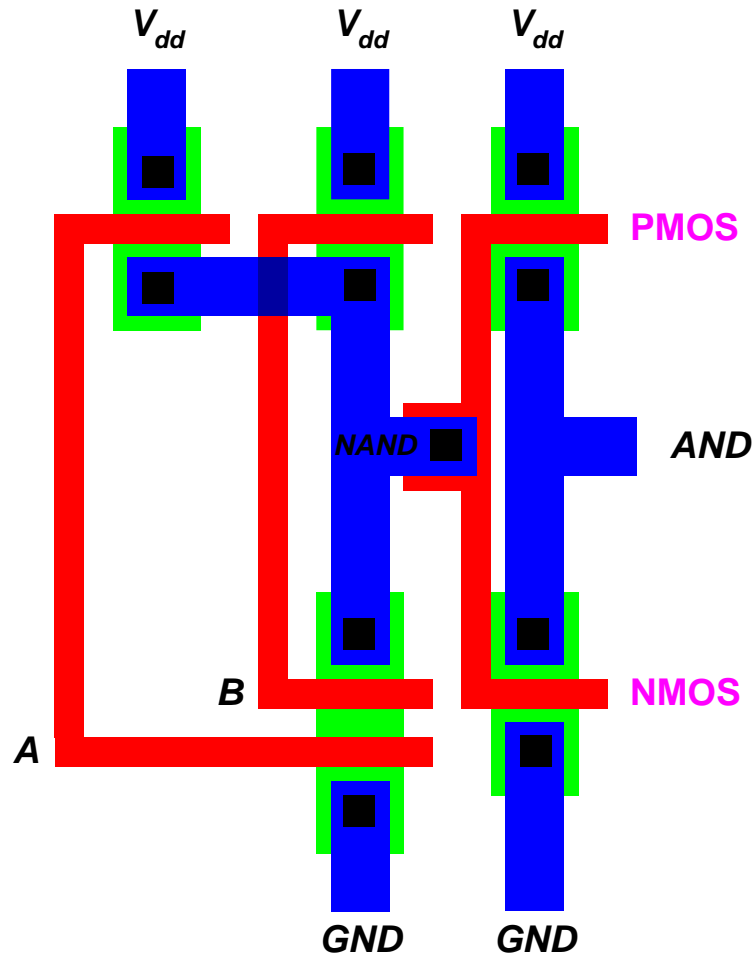


Amerikansk

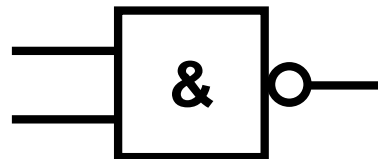

Europeisk

A	B	NAND	AND
0	0	1	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

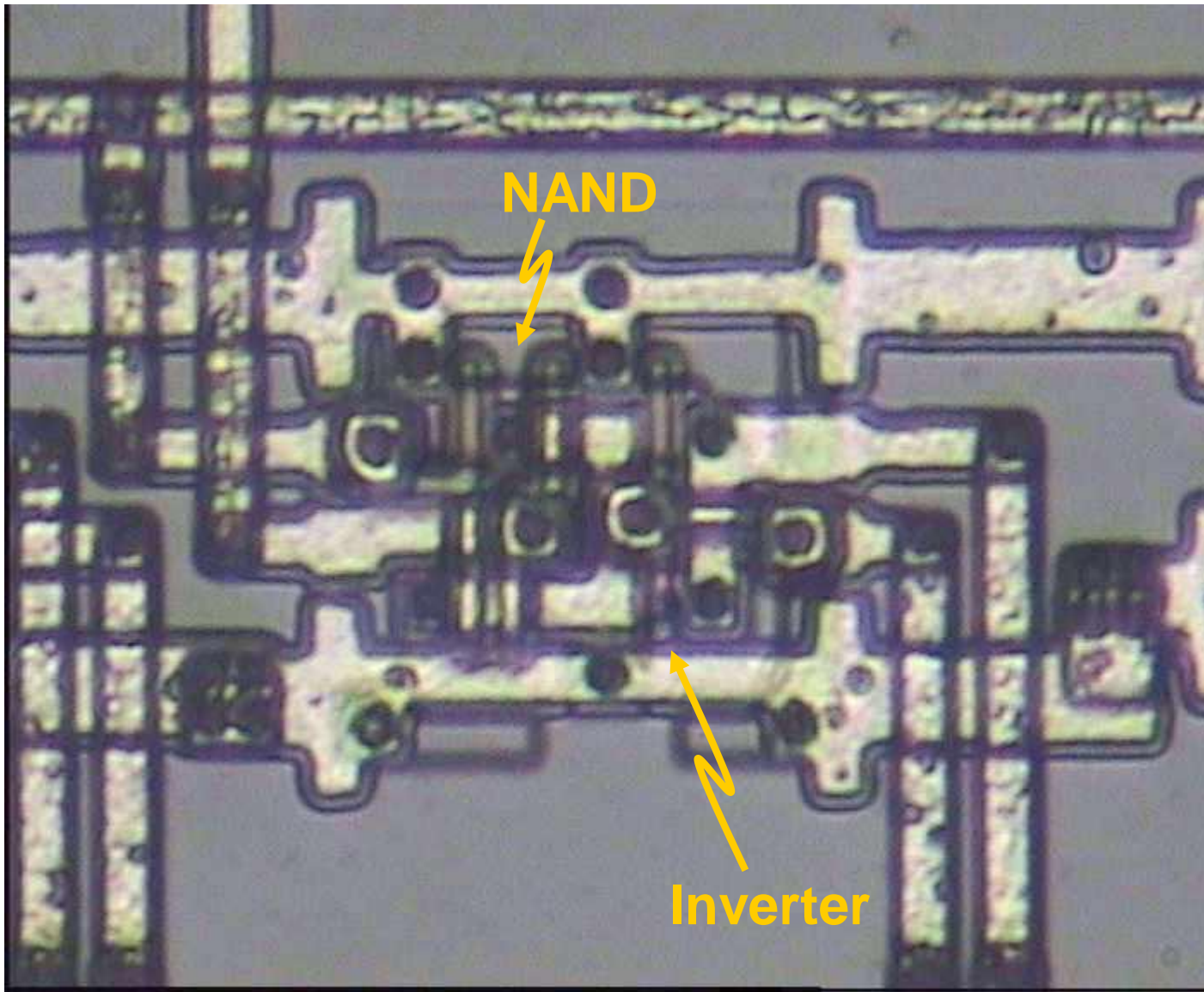


**Two
Input
NAND/
AND**

0.8 μm

CMOS


Logisk Funktion?

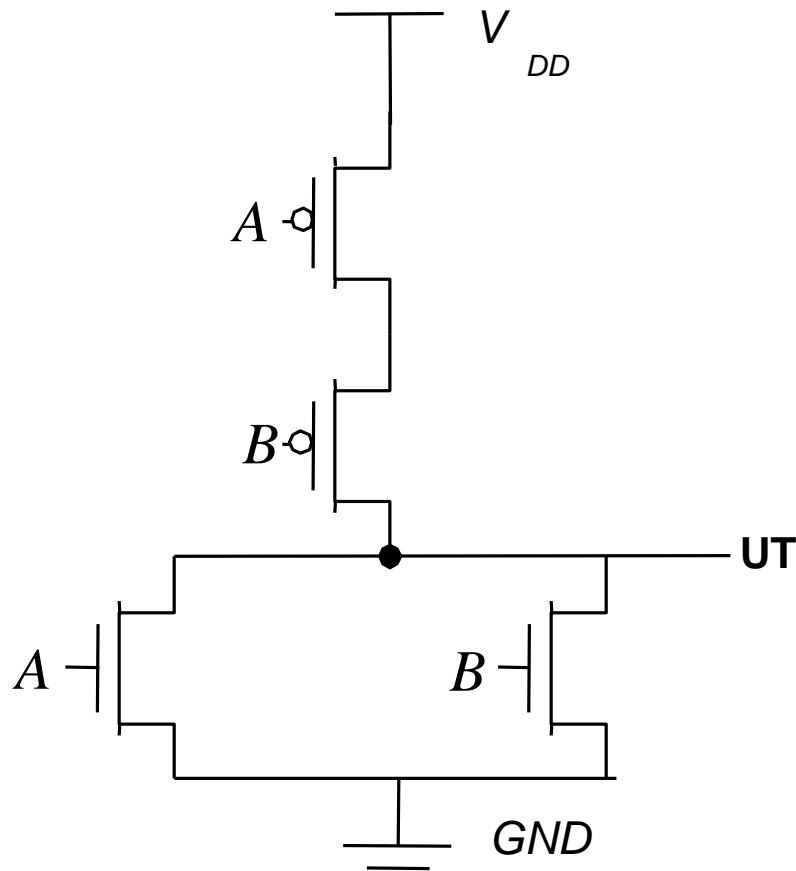

Sanningstabell


A	B	UT
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

Logisk Funktion: NOR

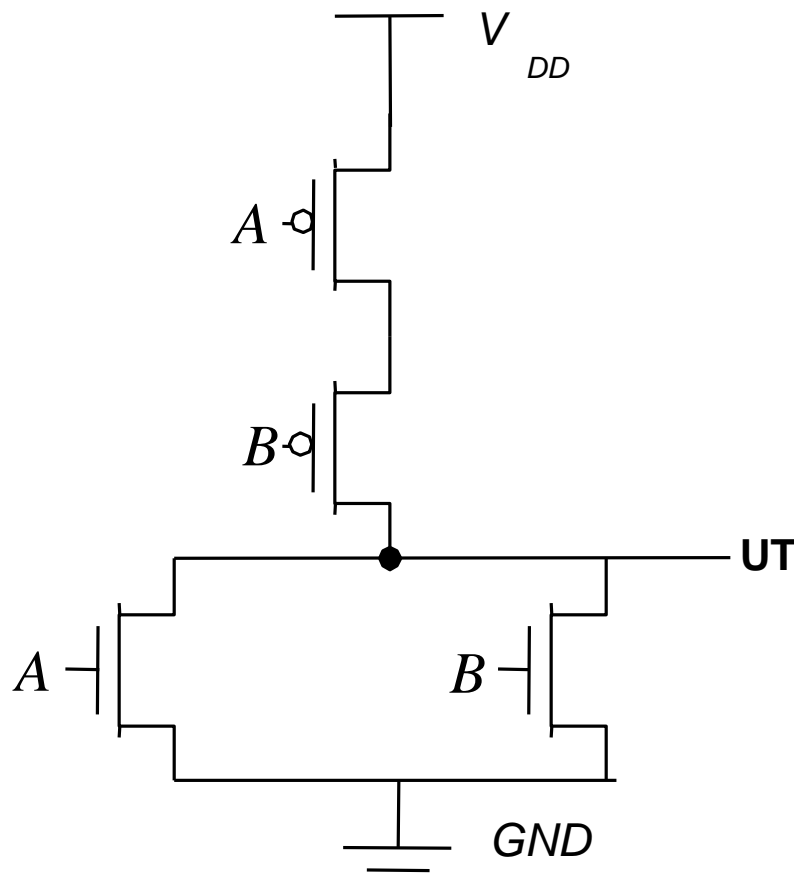


Sanningstabell

A	B	UT
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

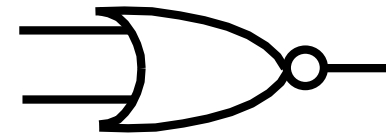


Amerikansk

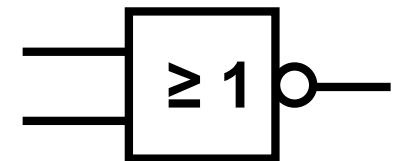


Europeisk

...och nu en adderare

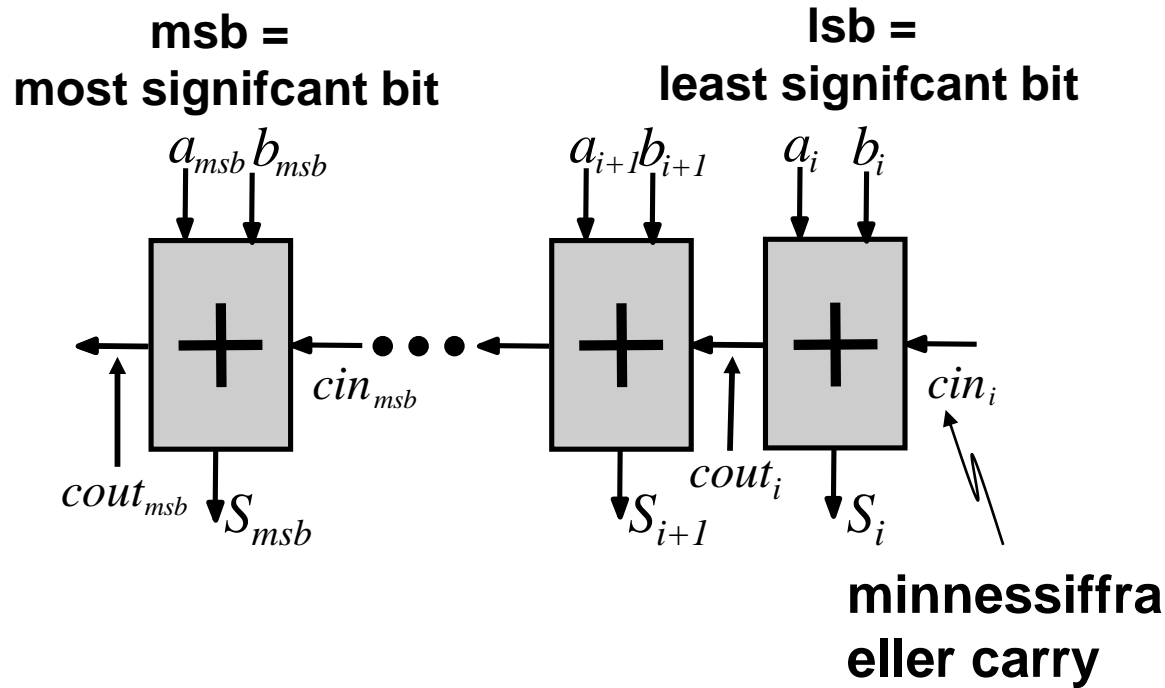

A	B	Cin	S	Cout
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

...och nu en adderare

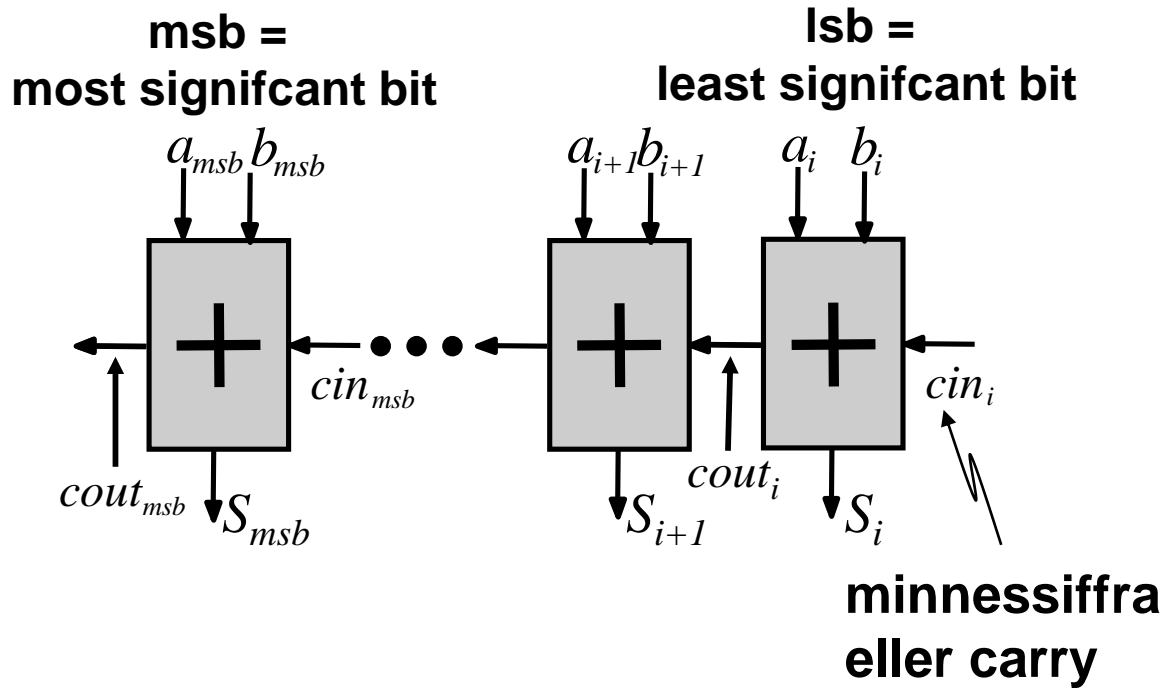

A	B	Cin	S	Cout
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		


$$A = 244$$

$$B = 206$$

$$A + B = 450$$

$$\begin{array}{r}
 \underline{1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1} \\
 11110100 \\
 + 11001110 \\
 \hline
 A + B = (1)11000010
 \end{array}$$

...och nu en adderare

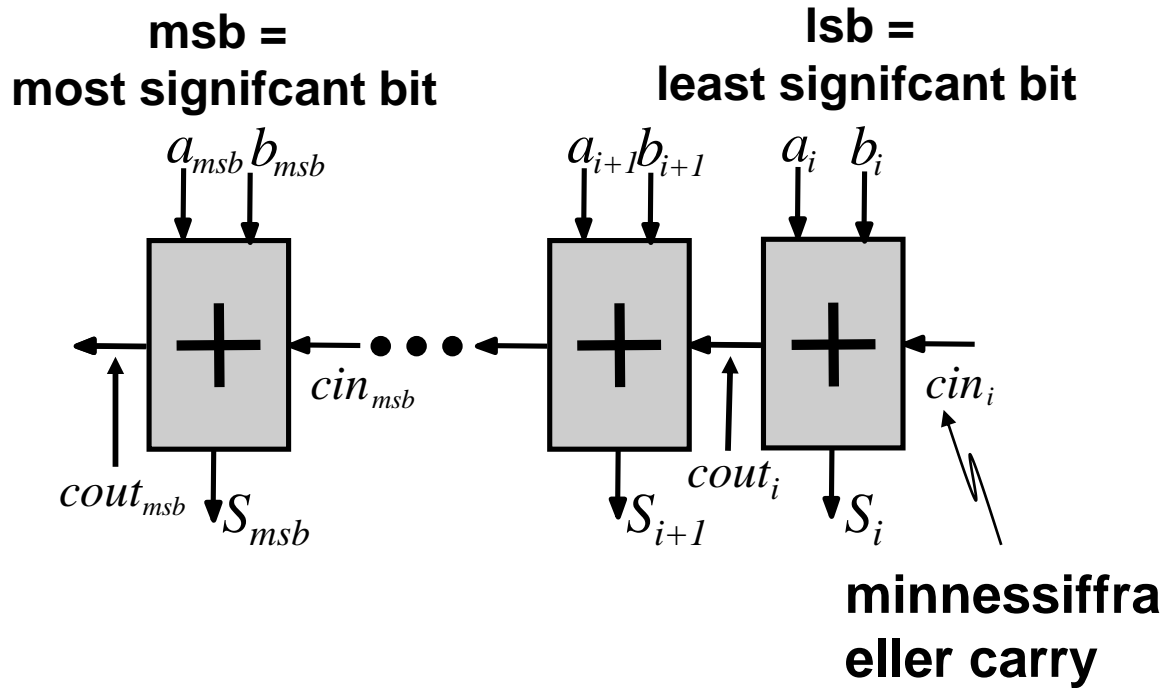

A	B	Cin	S	Cout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1


$$A = 244$$

$$B = 206$$

$$A + B = 450$$


$$\begin{array}{r}
 \underline{1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1} \\
 11110100 \\
 + 11001110 \\
 \hline
 A + B = (1)11000010
 \end{array}$$

Heladderare i CMOS, 1 bit

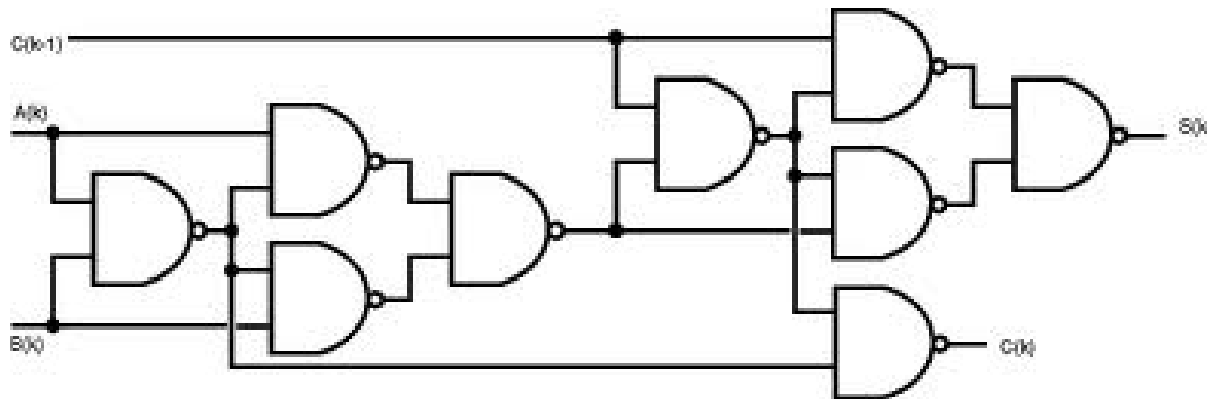

A	B	Cin	S	Cout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Heladderare i CMOS, 1 bit

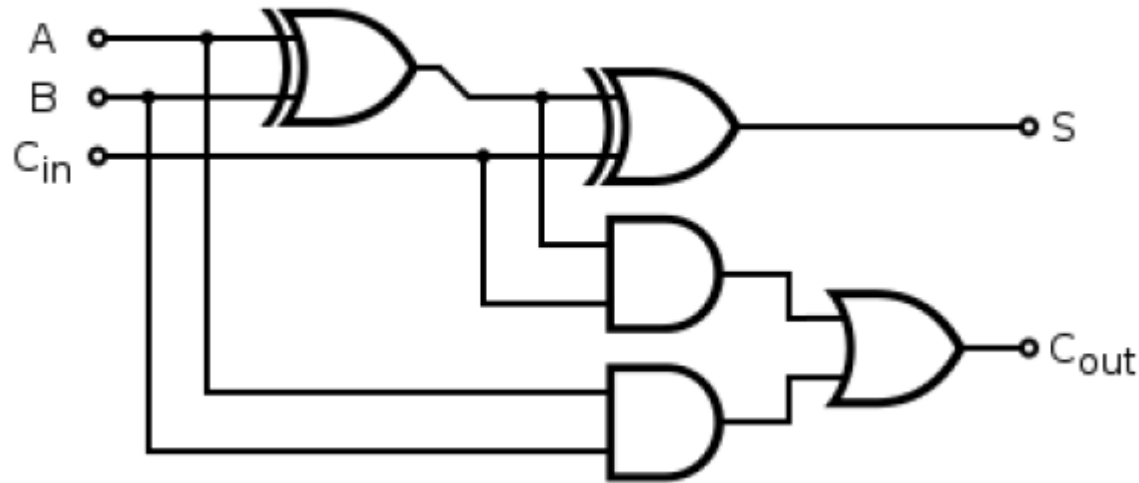

A	B	Cin	S	Cout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1


XOR

A	B	UT
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0


Amerikask symbol




Europeisk symbol

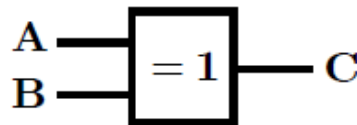

Exempel på Heladderare i CMOS, 1 bit

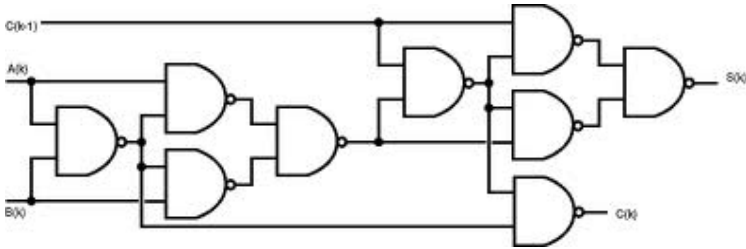


9 x NAND \Rightarrow 36 transistorer

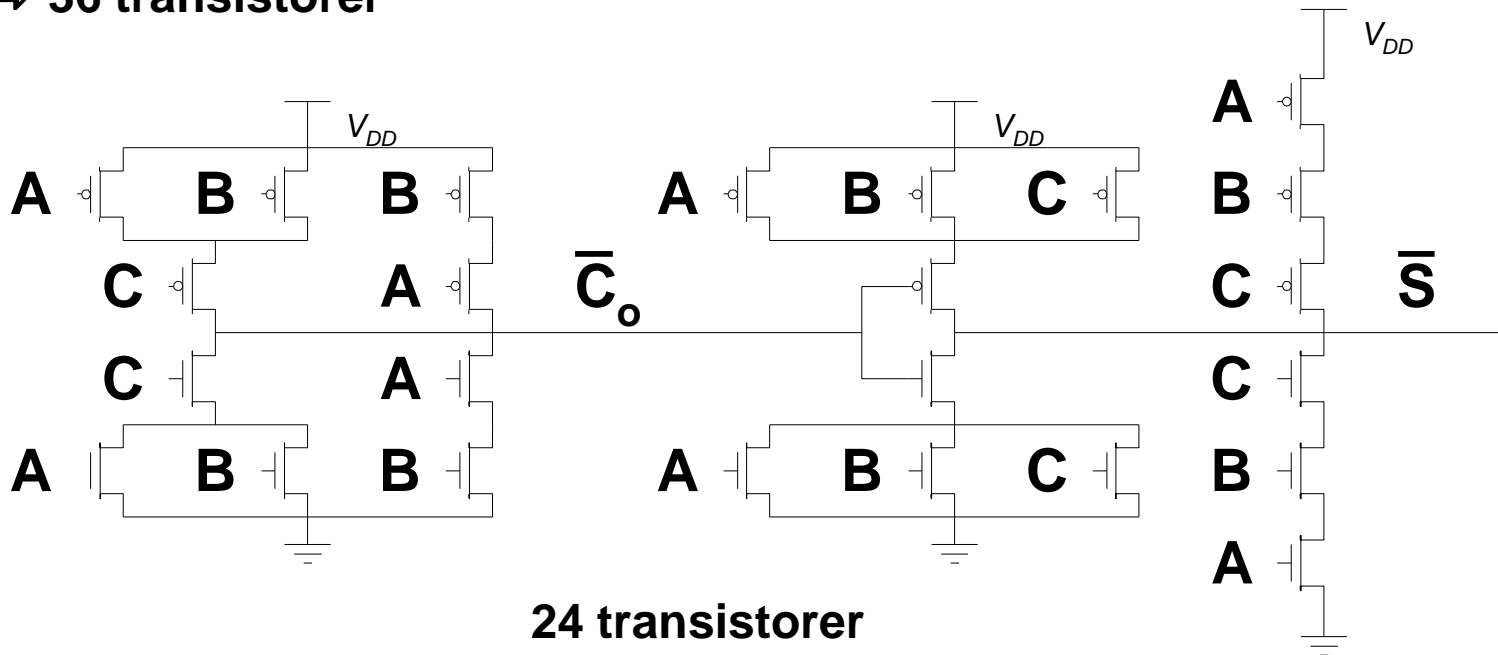

24 transistorer


Mer i Digitaltekniken!

Integrerade kretsar av olika komplexitet

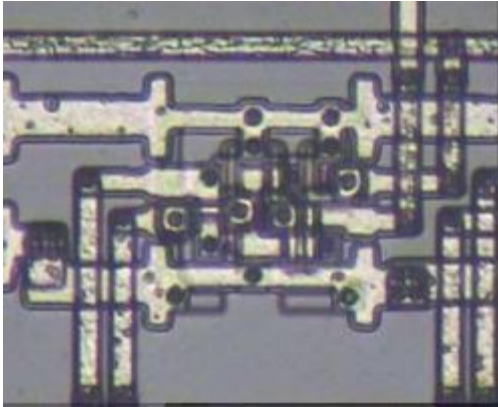


AND-Gate
6 Transistorer

Filter - 10000
Transistorer

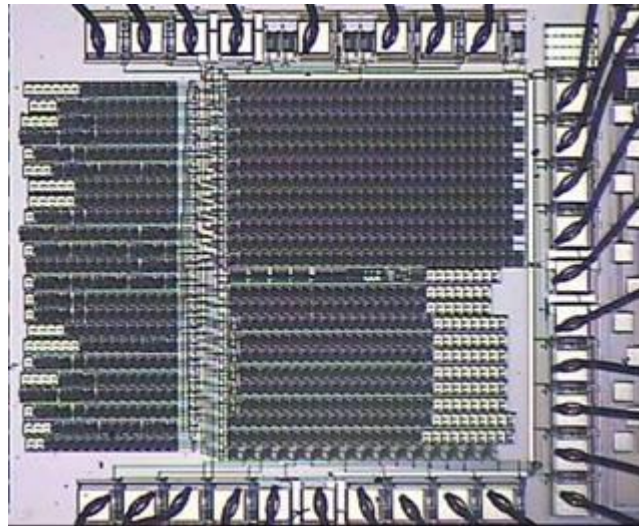


Digitala eller analoga filter?



Digitalt Filter
10000
Transistorer

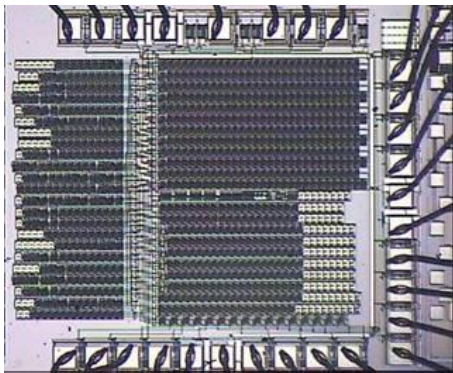


Analoga filter

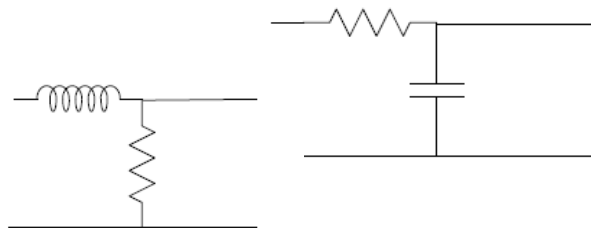
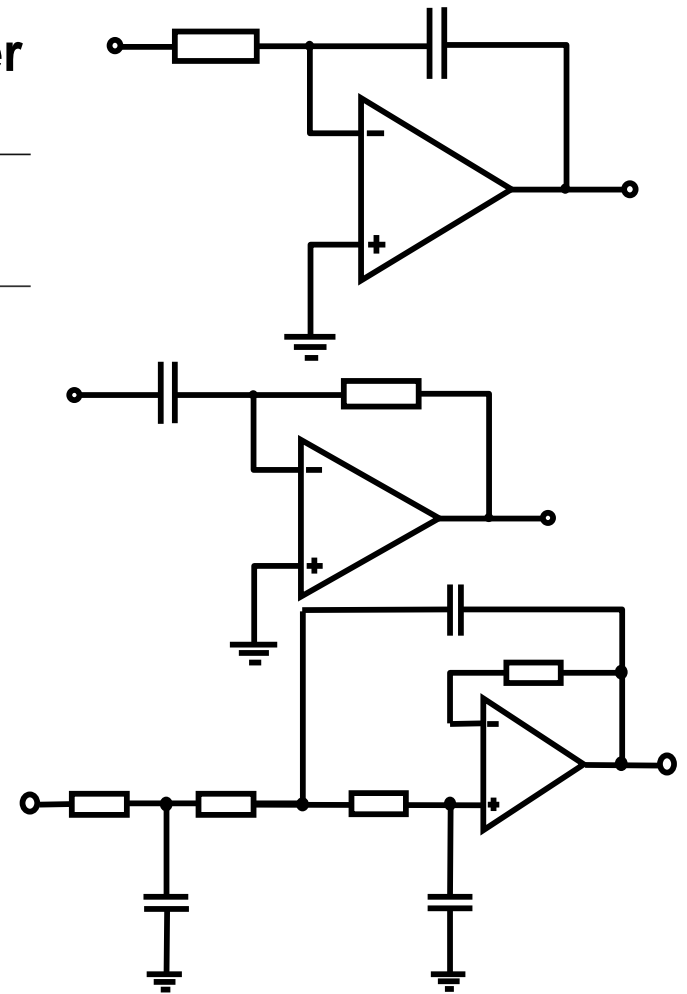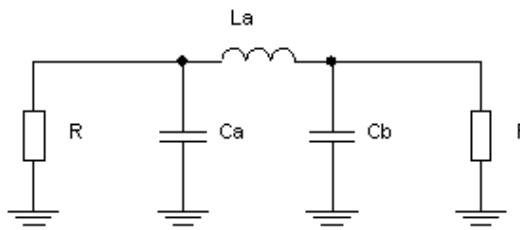
$$H = \frac{1}{1 + j\omega R/L}$$
$$H = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$



Vad är ett digitalt filter?

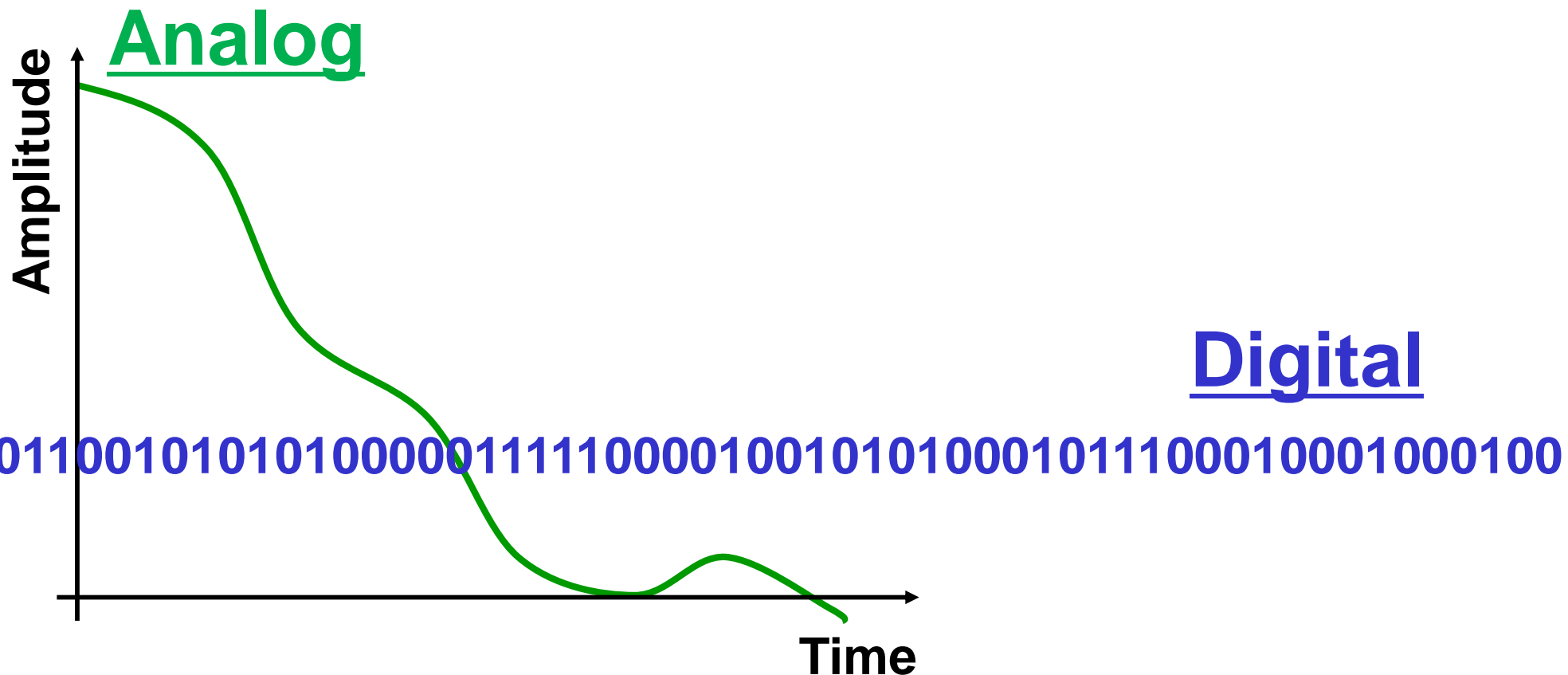


Samplings teoremet


If an analog signal with a bandwidth of BW_{signal} , is sampled with a sampling frequency of

$$f_{sample} > 2BW_{signal},$$


the analog signal can be reproduced.

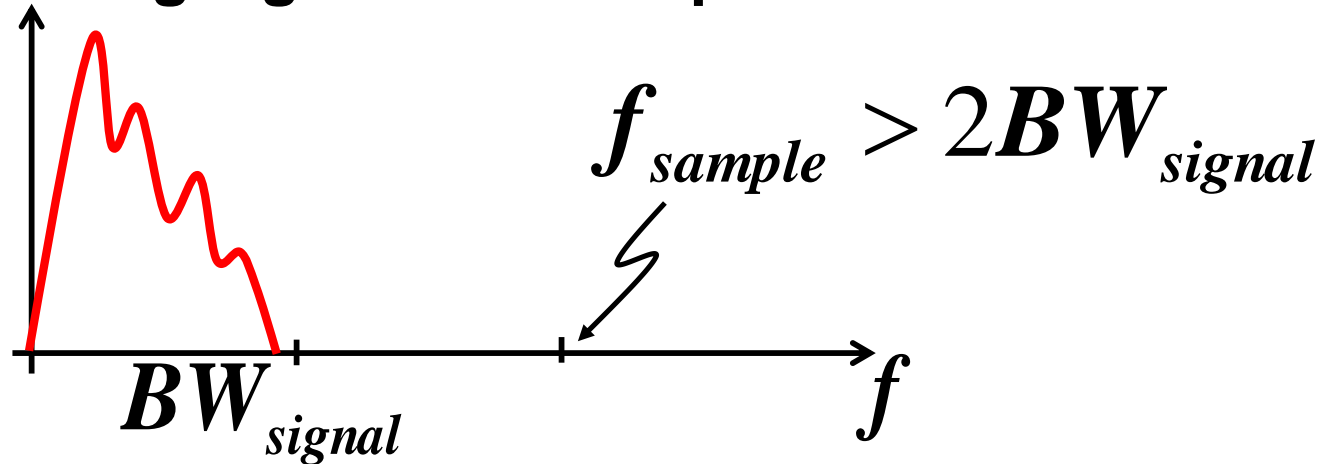


Vad är ett digitalt filter?

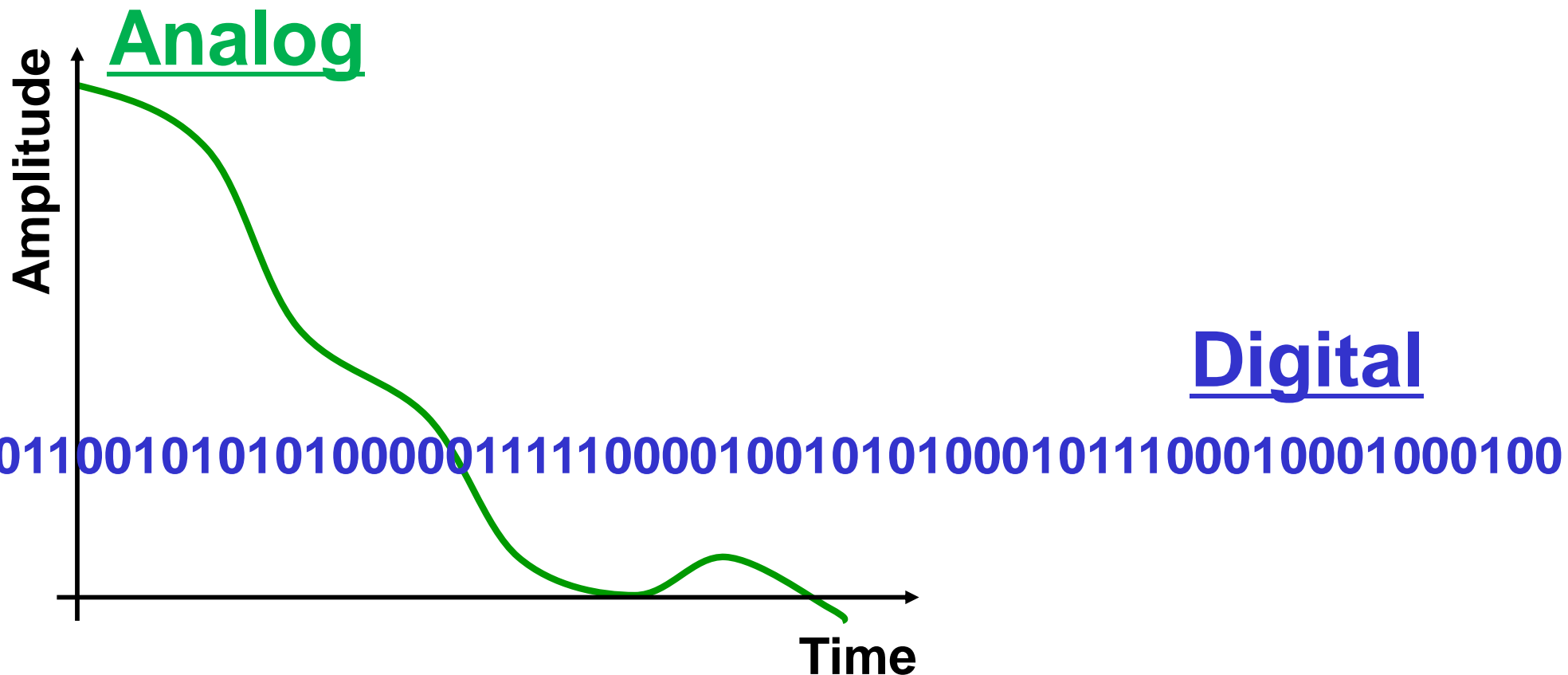

Vad är ett digitalt filter?

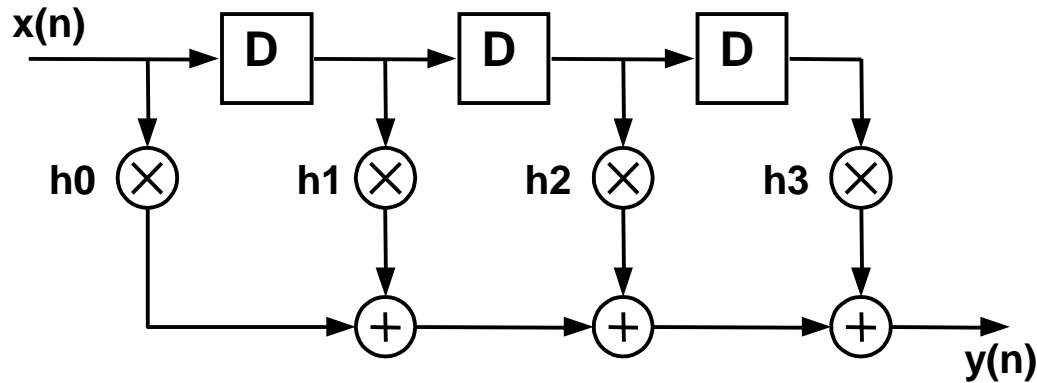


$$y(n) = \sum_{k=0}^{N-1} h(k)x(n-k)$$

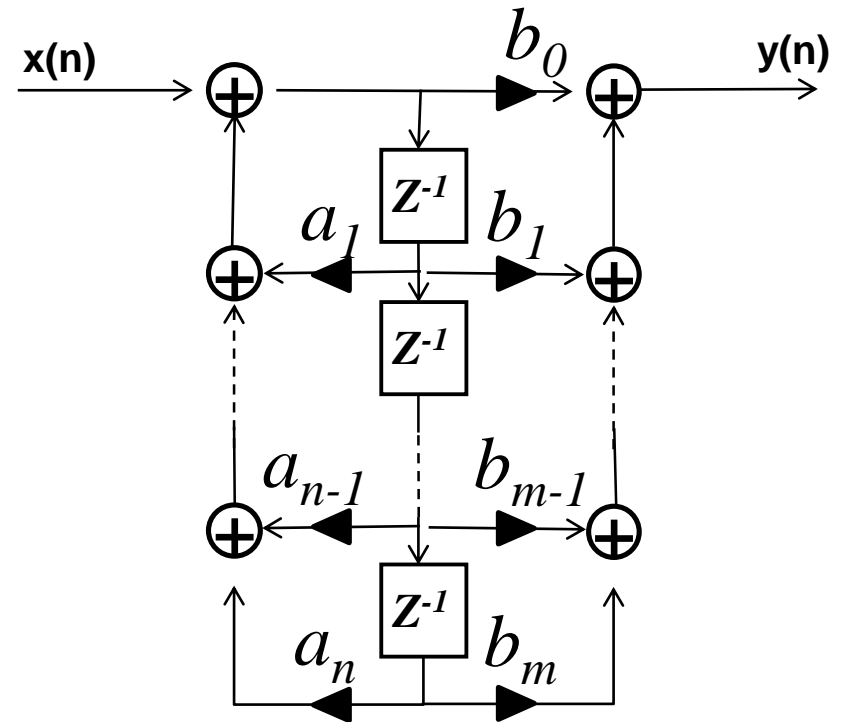



$$y(n) = \sum_{i=0}^m b_i x(n-i) + \sum_{j=1}^n a_j y(n-j)$$

Integrerade kretsar av olika komplexitet

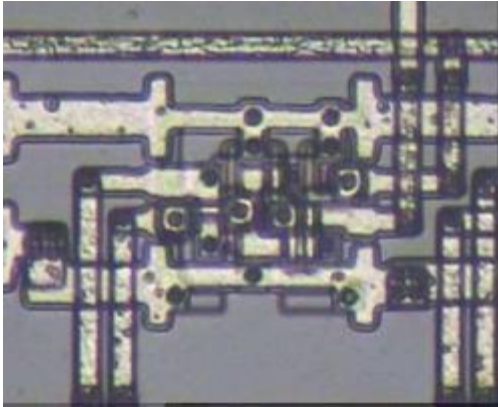

AND-Gate
6 Transistorer

Filter - 10000
Transistorer

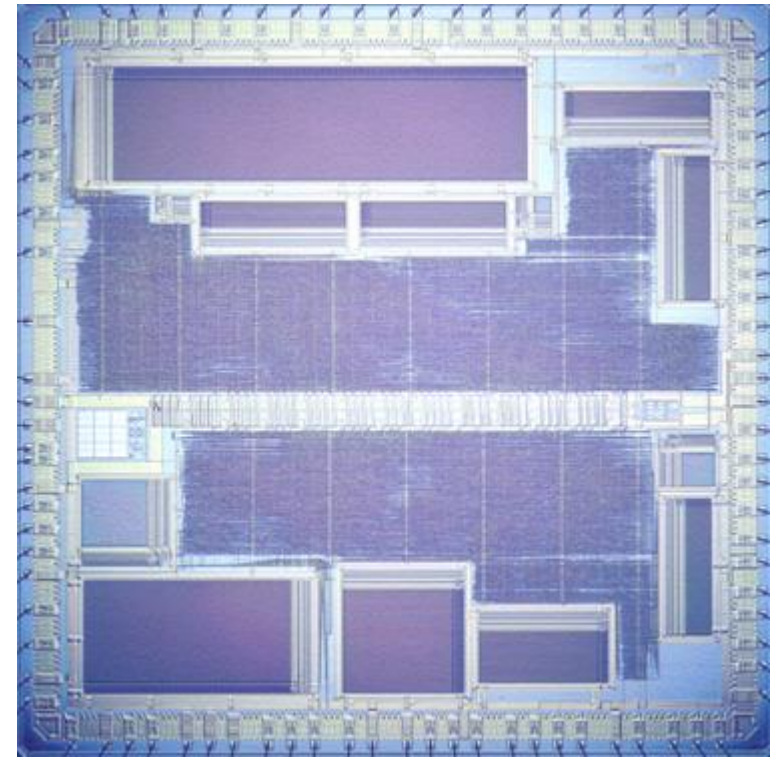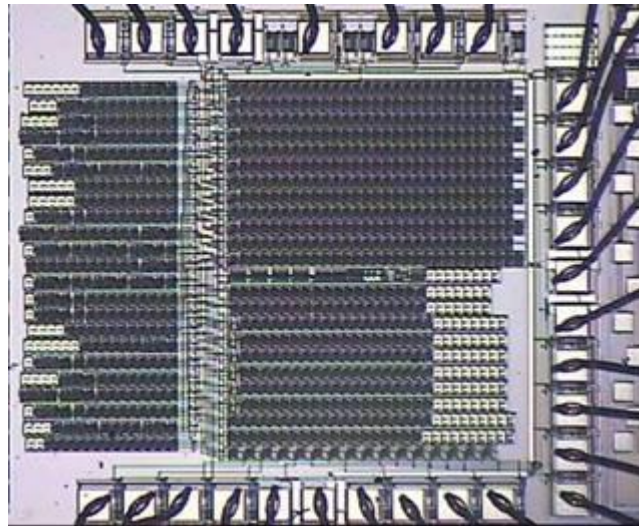

FFT - 1 Million
Transistorer

Och sen går vi bara vidare!


Intel Pentium 4 (2000)

42 million transistors

0.18 μm / 1.5GHz



...och vidare, tex Intel SandyBridge!

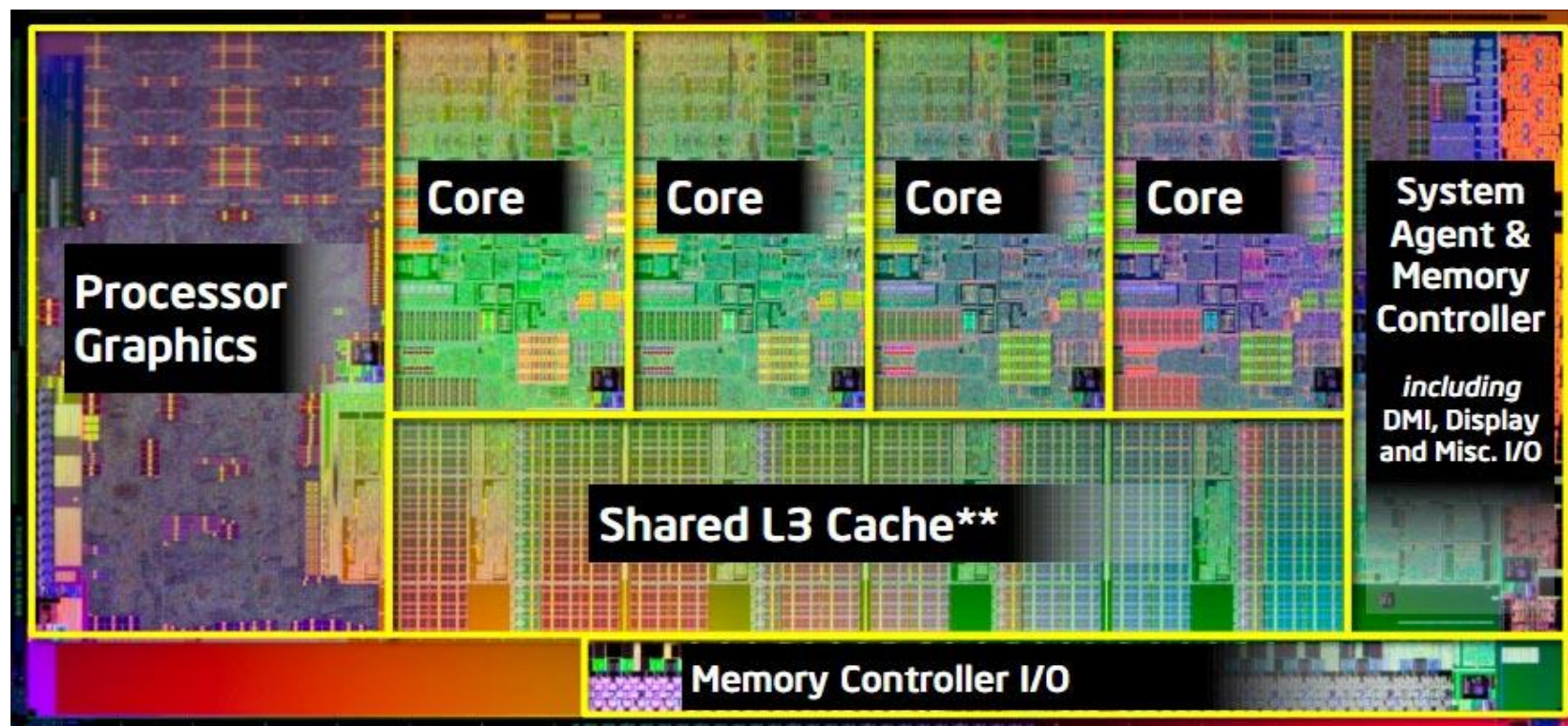

- 32 nm – 64 bit
- 4 995 000 000 Transistors
- ~3.5 GHz
- 216 mm² (10x Pentium 4)

Antalet
transistorer per
chip dubblas
varje år. (1965)

Moore's Law

Ändrar 1975 till
vartannat år.



Gordon Moore
En av Intels grundare




Moore's Law: Original

Antalet
transistorer per
chip dubblas
var år. (1965)


Ändrar 1975 till
vartannat år.




Gordon Moore
En av Intels grundare

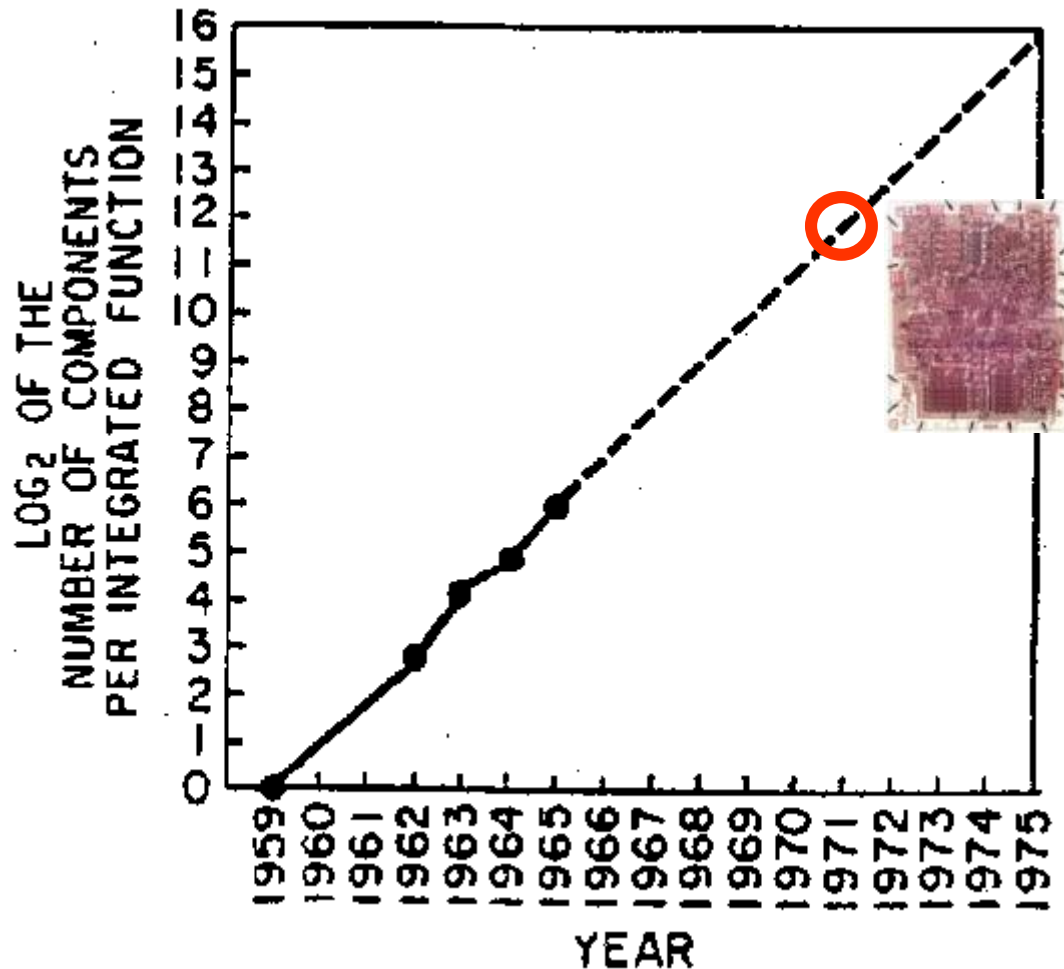

Första integrerade kretsen (IC), 1958

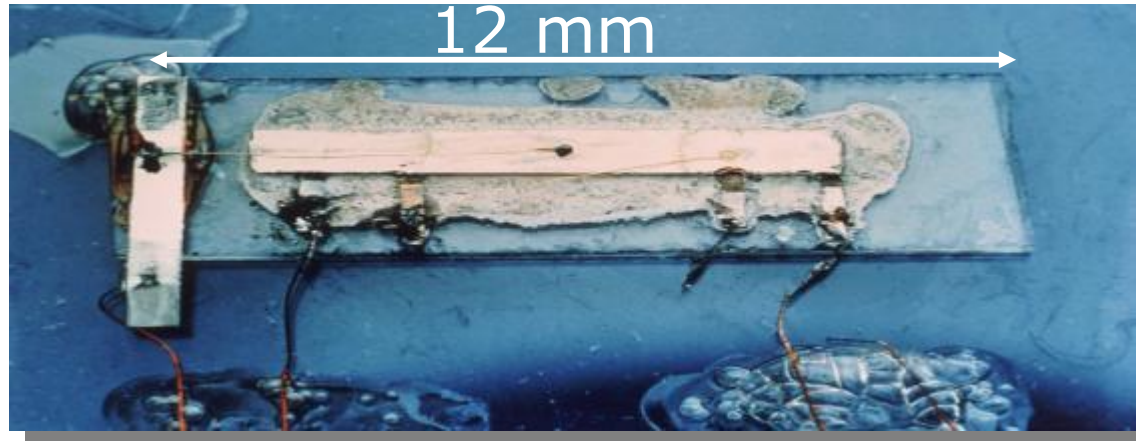

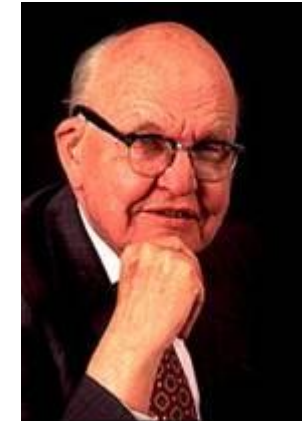Kilbys IC: Phase-shift oscillator, 1.3MHz
5 komponenter varav 1 Transistor



Jack Kilby
Nobelpriset 2000

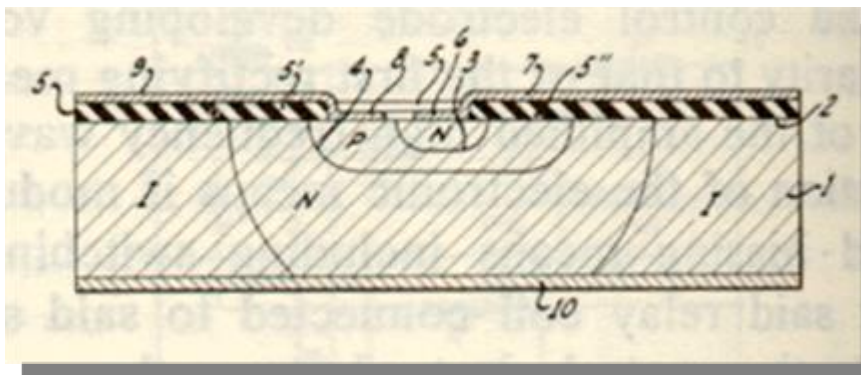


Bild i Noyce patentansökan





Robert Noyce
Co-founder of Intel

Original artikeln, 1965:

Cramming more components onto integrated circuits

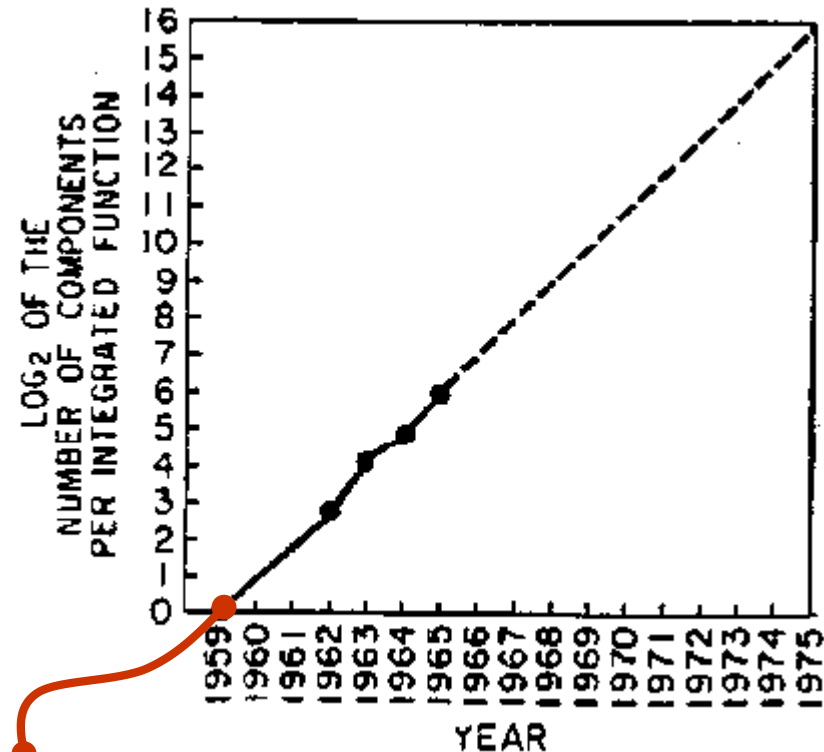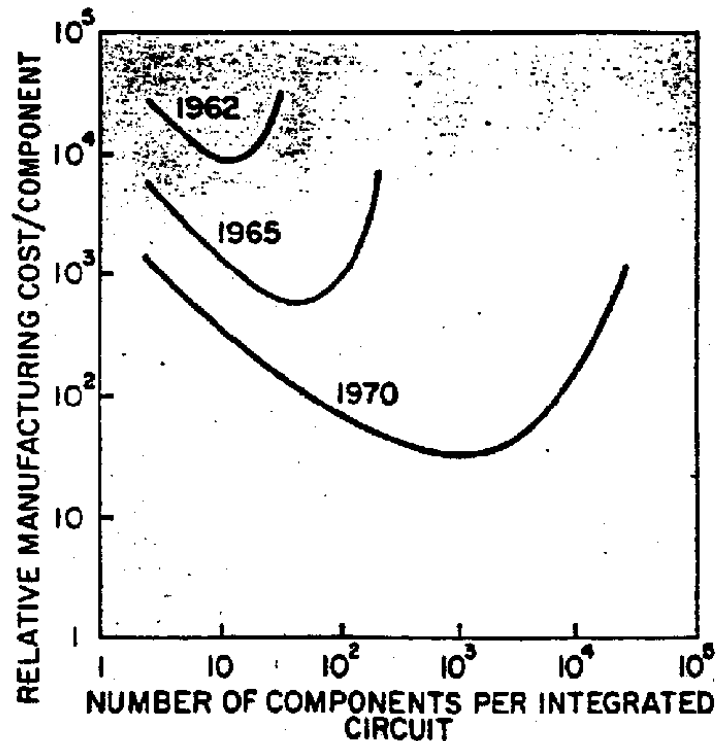Antalet transistorer per chip dubblas varje år.





Första "chippet"

Original artikeln, 1965:

Cramming more components onto integrated circuits

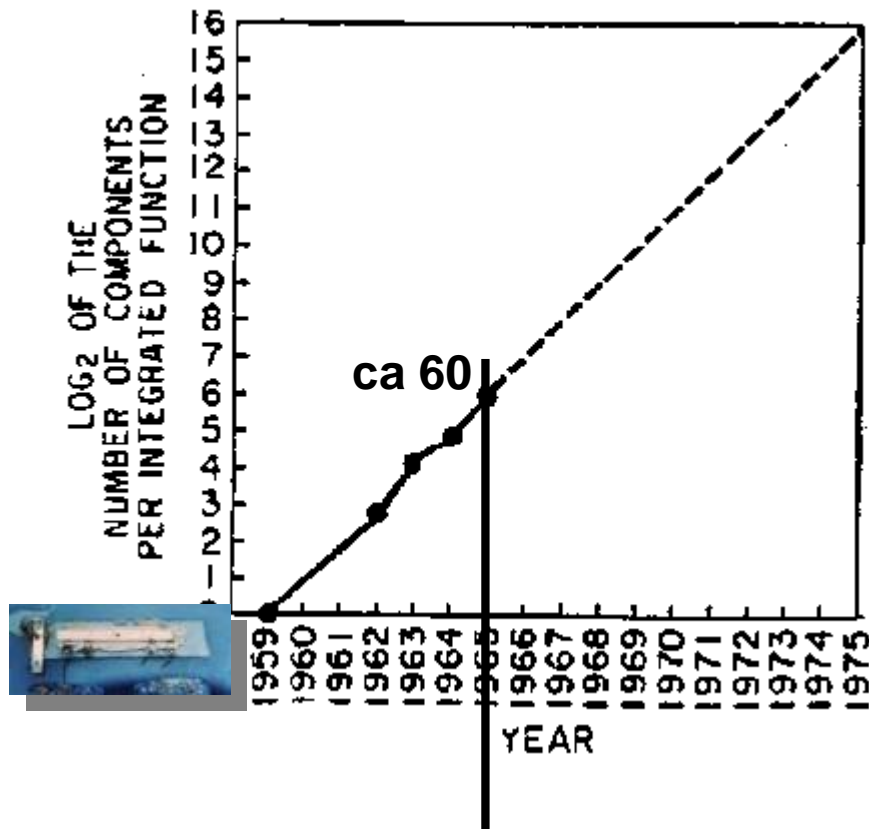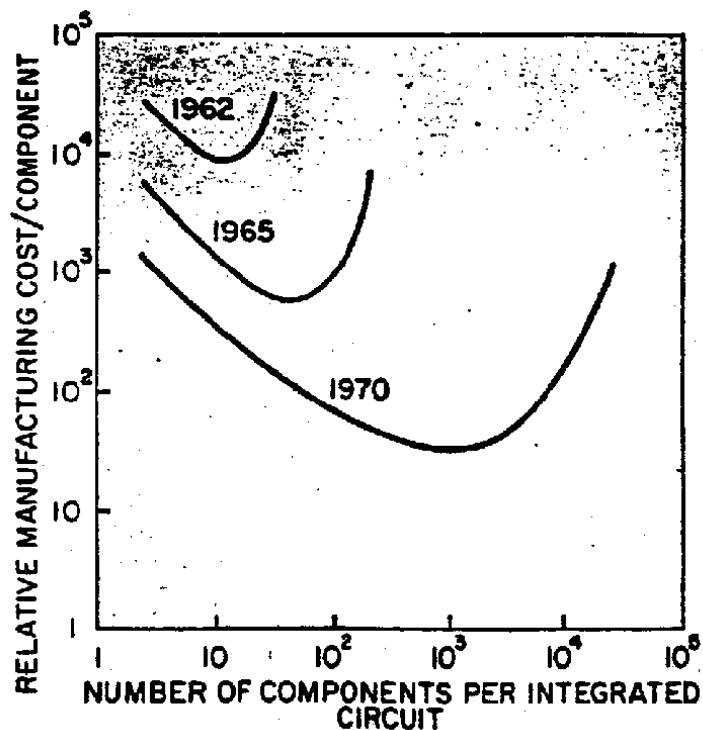Antalet transistorer per chip dubbleras varje år.





Original artikeln publiceras

Original artikeln, 1965:

Cramming more components onto integrated circuits

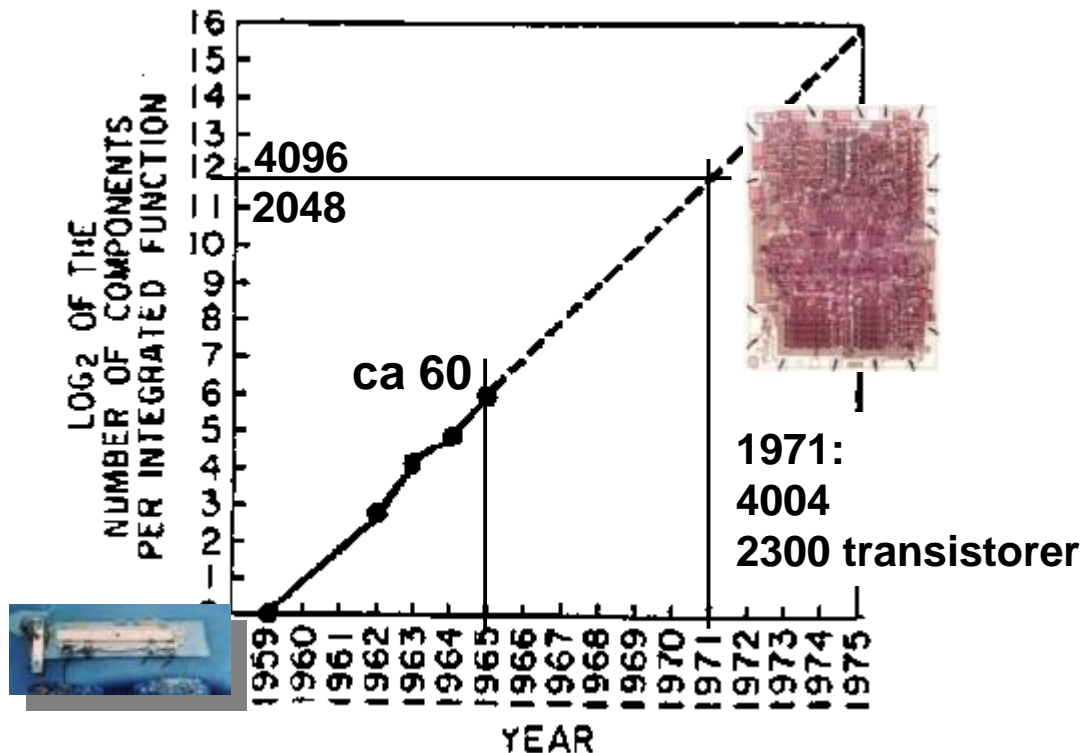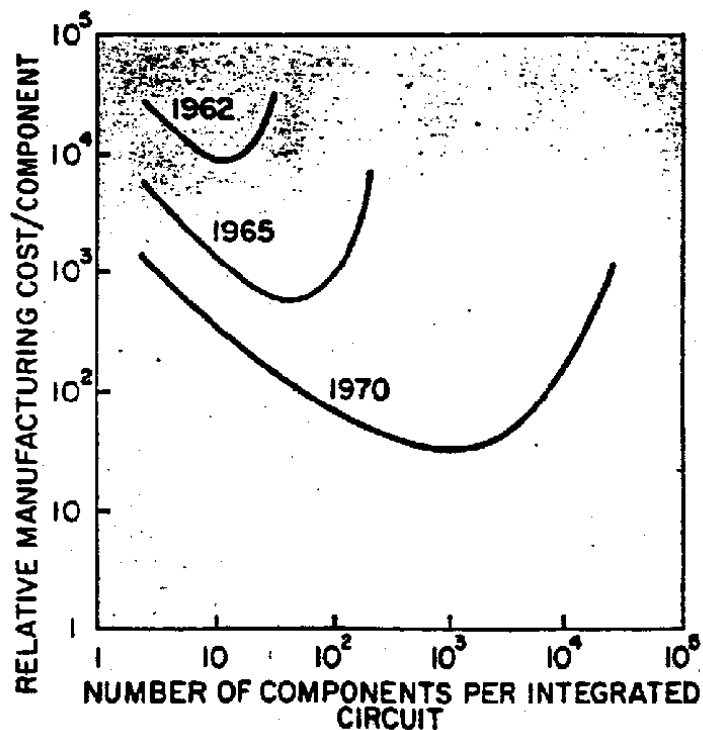
Antalet transistorer per chip dubbleras varje år.



”I was just trying to get across the idea that chips were going to get more complex and because of that the cost per transistor was going to drop dramatically.”

Interview in 2000

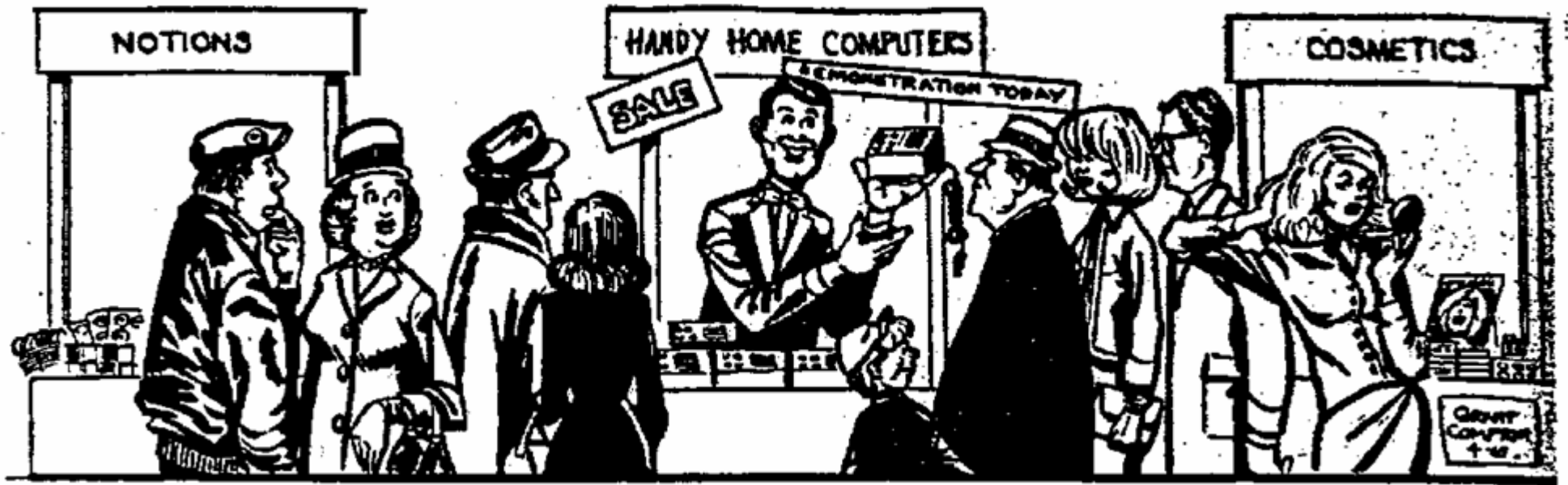Moore's Original artikel, 1965: *Cramming more components onto integrated circuits*




"Integrated circuits will lead to such wonders as **home computers** . . . and **personal portable communications equipment**"


4004 till Pentium

Intel 4004 (1971)

2300 transistorer

10 μ m/108kHz

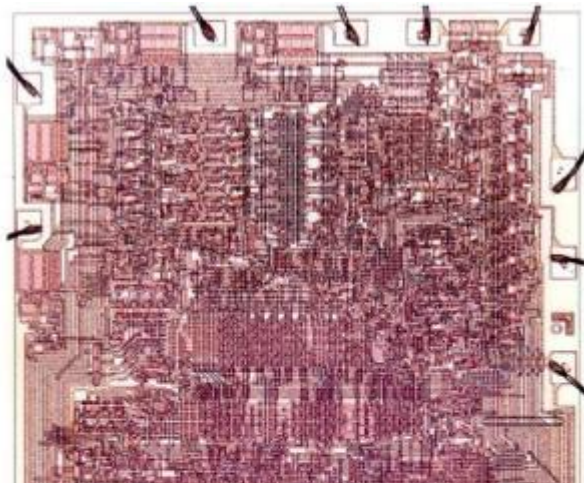



approx.


Intel Pentium 4 (2000)

42 millioner transistorer

0.18 μ m / 1.5GHz

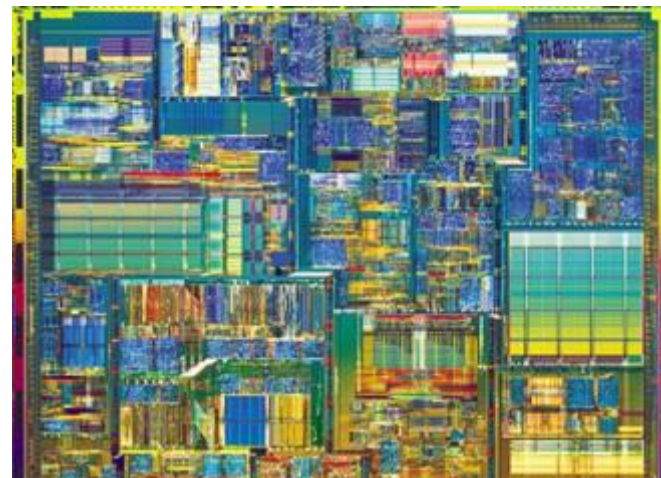


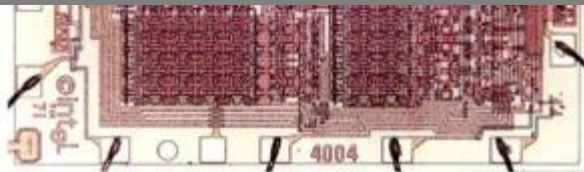Om hastigheten för en bil hade ökat lika mycket som klockfrekvensen hade man kunnat köra från New York till San Fransisco på 13 sekunder!



18 000 gångern fler transistorer på 29 år!


Moore's law 2007

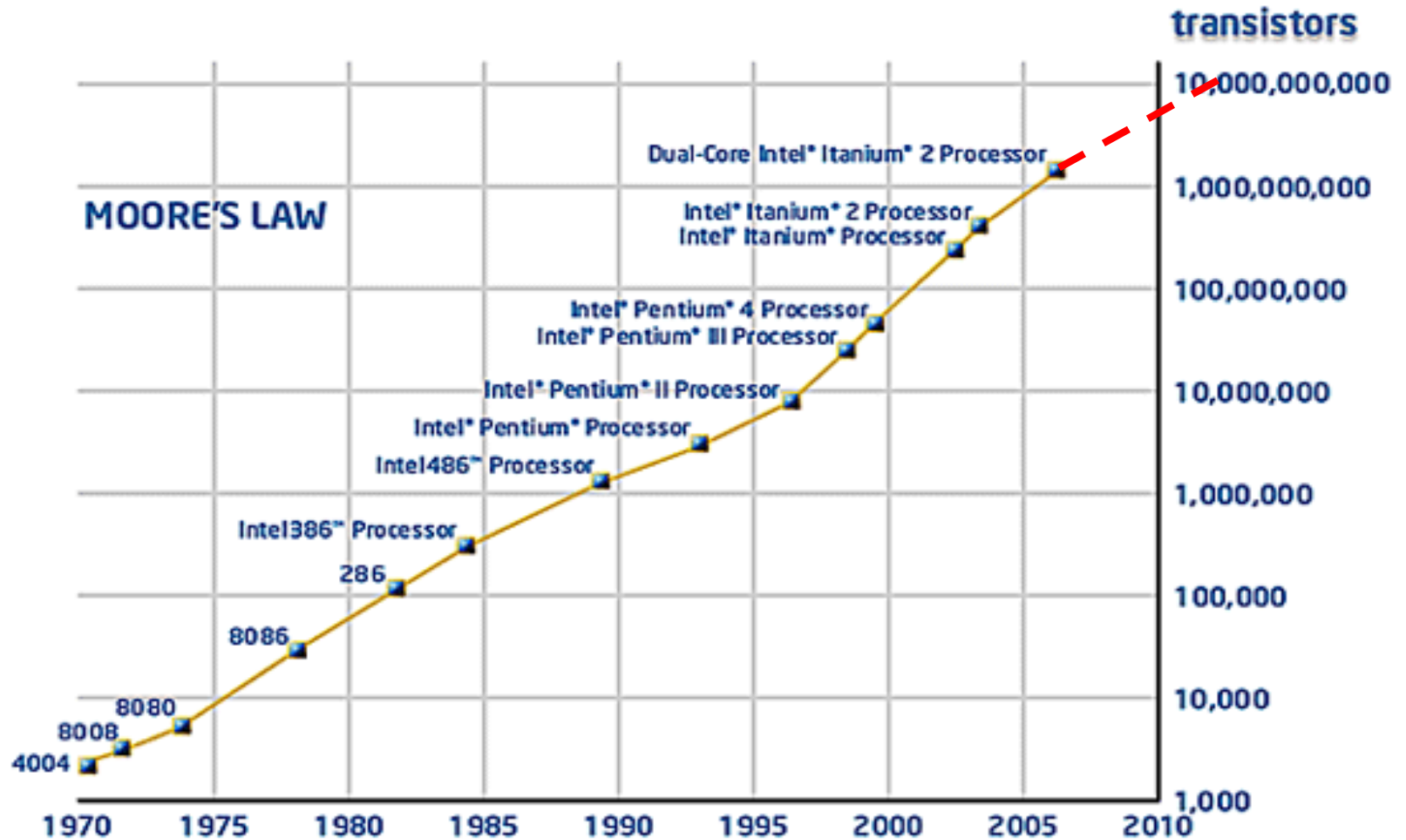

ca 5 miljarder transistor idag

Så vad är problemet?

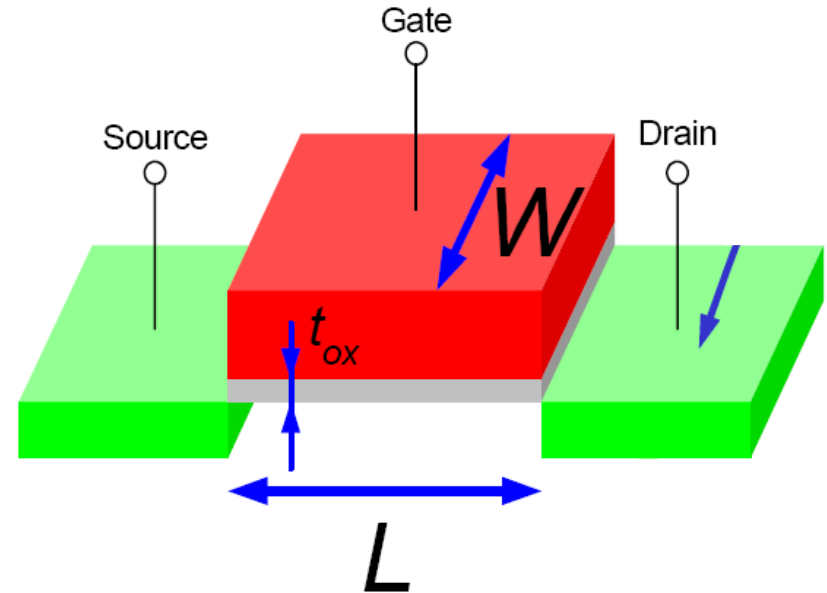
- Fysiken
- Hastigheten
- Effektförbrukningen



Det är L som anger processen, t.ex. 45nm

Hastigheten
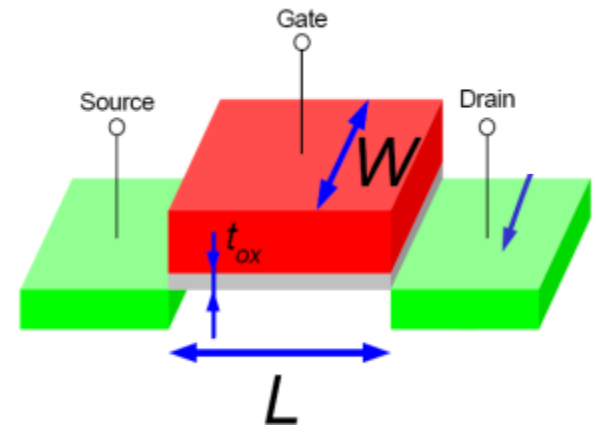
$$T_{pd} = \frac{C_L \cdot V_{DD}}{k(V_{DD} - V_T)^2}$$



Minskad kapacitans ger snabbare krets vilket kommer med ny process.


Högre matningsspänning ger snabbare kretsar men transistorerna brinner upp och...

Klockning av processorer!

Intel Pentium 4 (2000)

42 million transistors

0.18 μ m / 1.5GHz

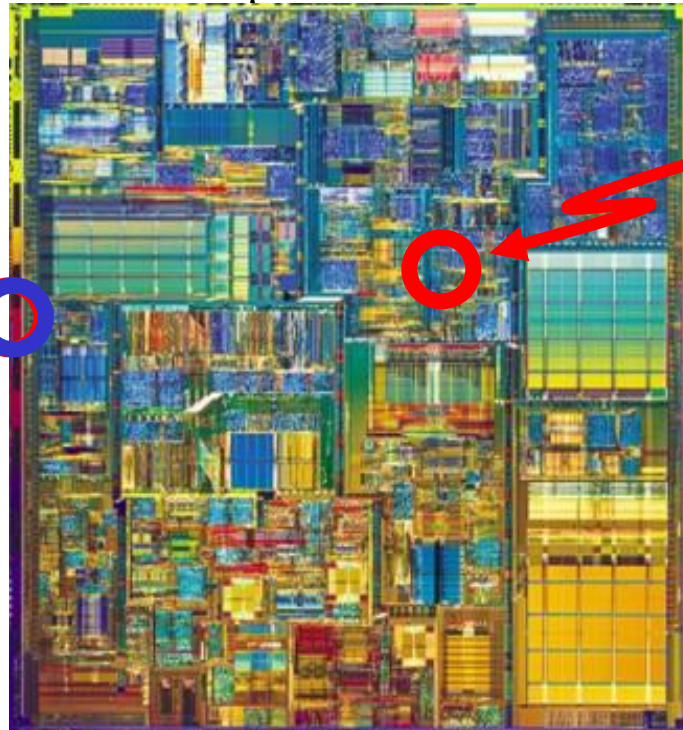

Om jag skickar in
en klocka här.





Hur ser den ut här?



Kanske så här.
Och hur bra funkar
datorn då?


Ofta mer än 50% av effekten i att "fixa till" klockan.

Effektförbrukningen (*dynamisk*)

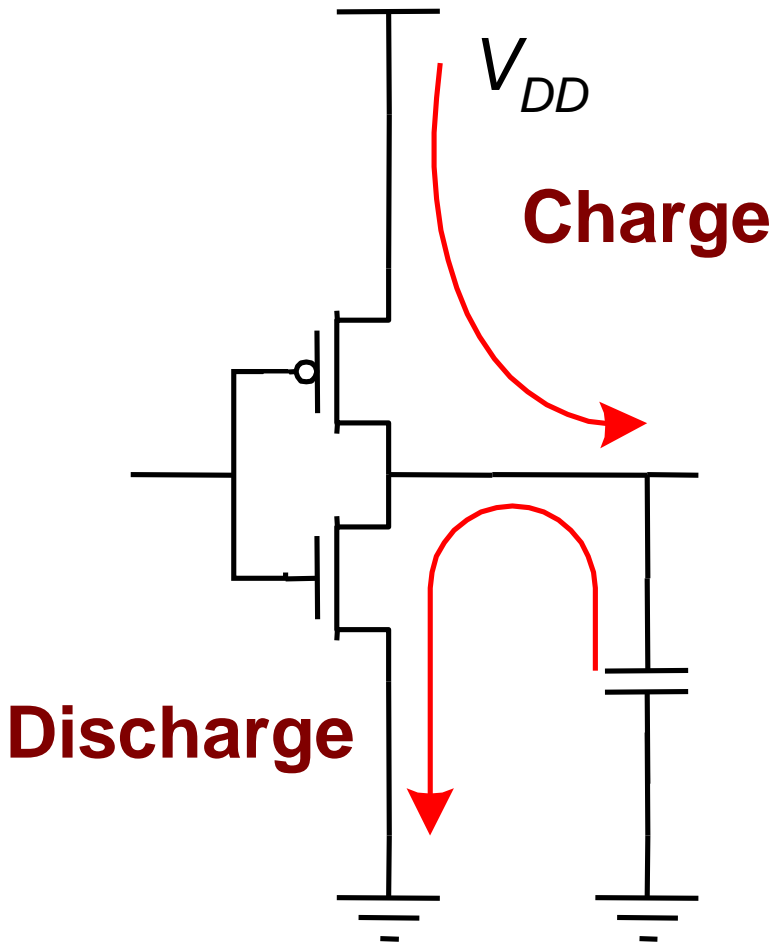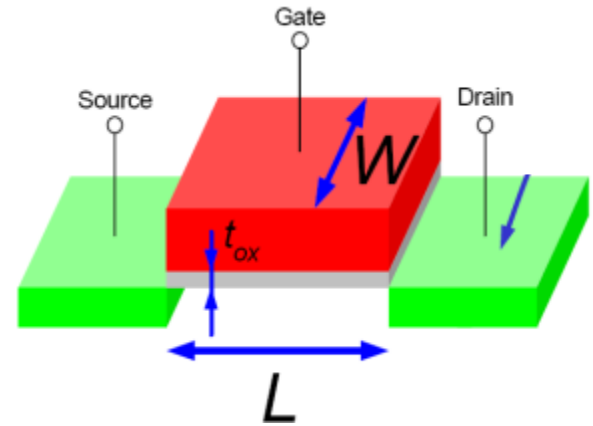

$$P_{\text{dynamic}} = f C_L V_{DD}^2$$

CPU power consumption

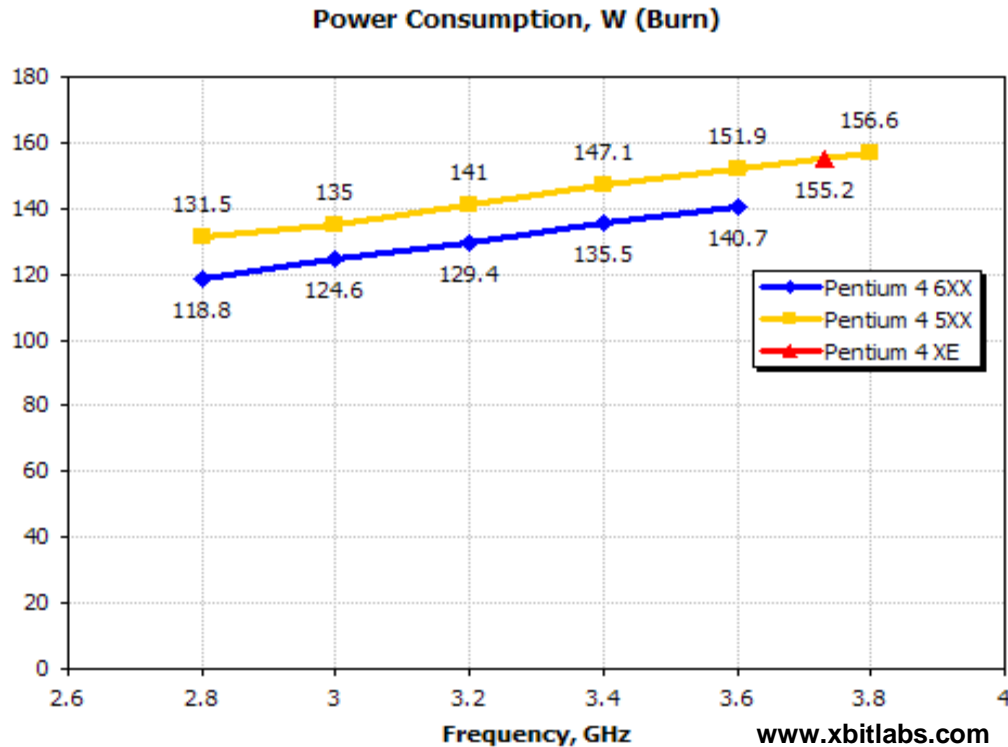

Pentium IV chip area 1.3 cm^2
(i 130 nm technology)


Detta ger ca. 100 W/cm^2 som
måste transporteras bort,
dvs säga kylning.

Jämförelse: Den här ger ca 10 W/cm^2 .



Så vad är problemet?

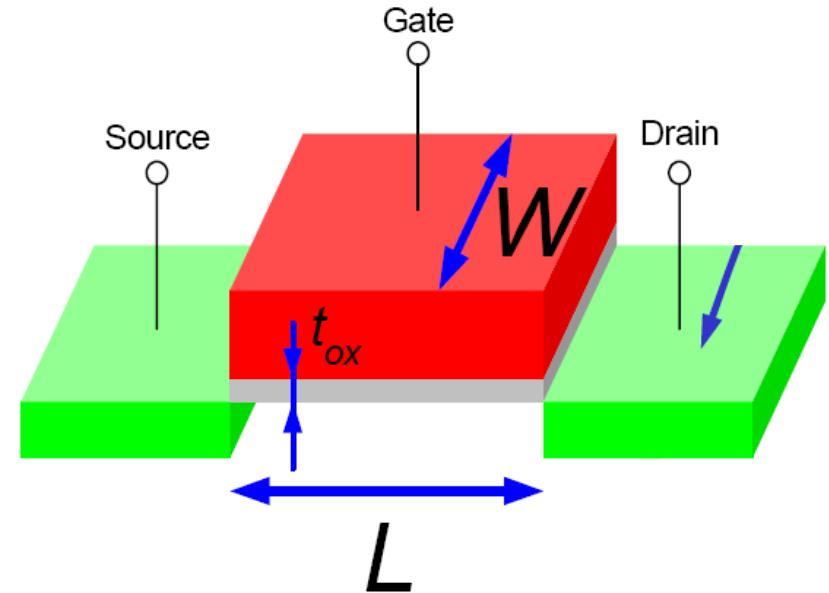
- Fysiken
- Hastigheten
- Effektförbrukningen



Det är L som anger processen, t.ex. 45nm

Mer i Digitaltekniken!

The end of "some" scaling!


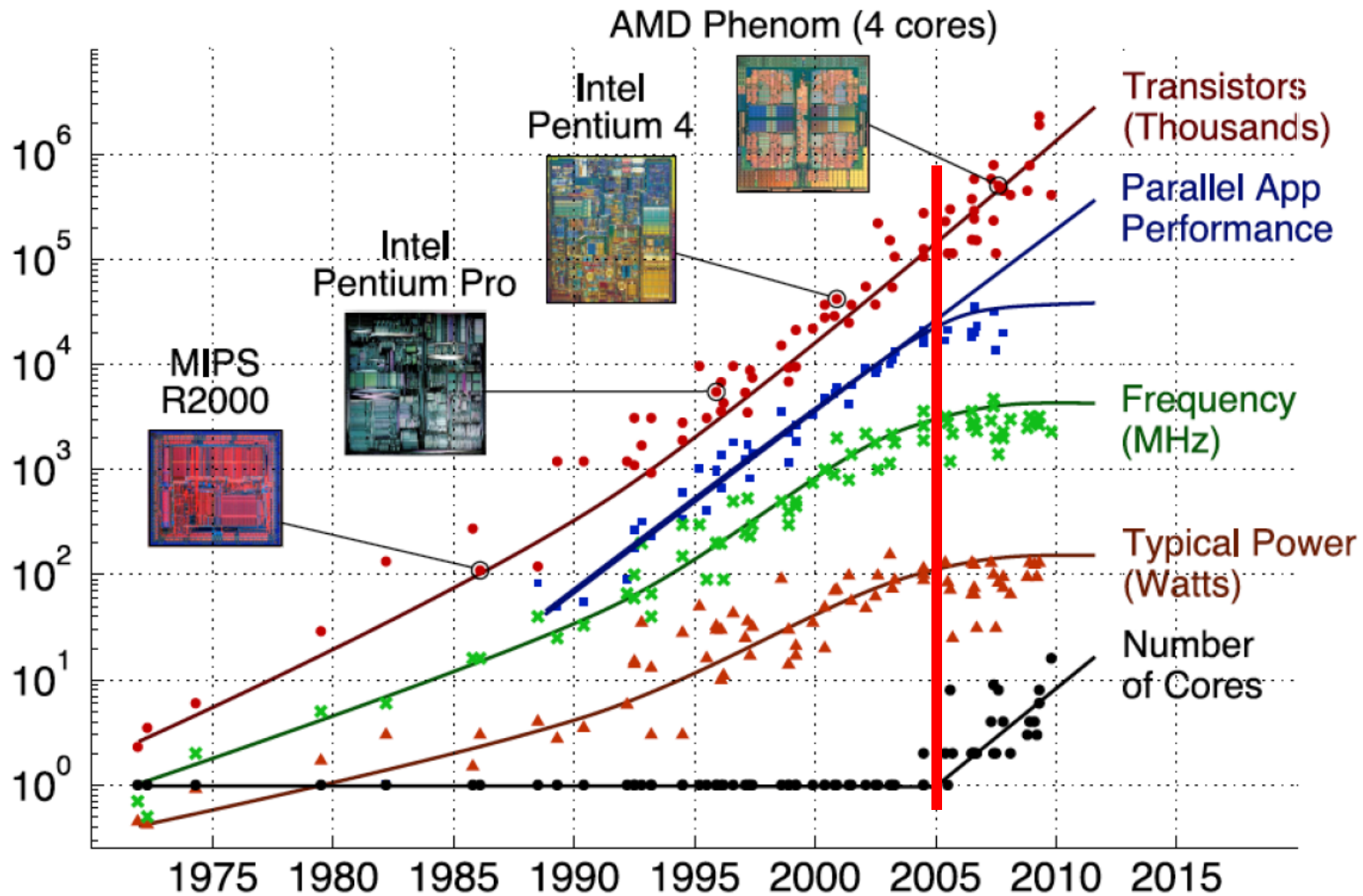


Data partially collected by M. Horowitz, F. Labonte, O. Shacham, K. Olukotun, L. Hammond



Multi-core processorer

Intel KEROM dual core, 2007, 290millioner trans.

Fujitsu FR-V, 2005,
83 millioner trans.

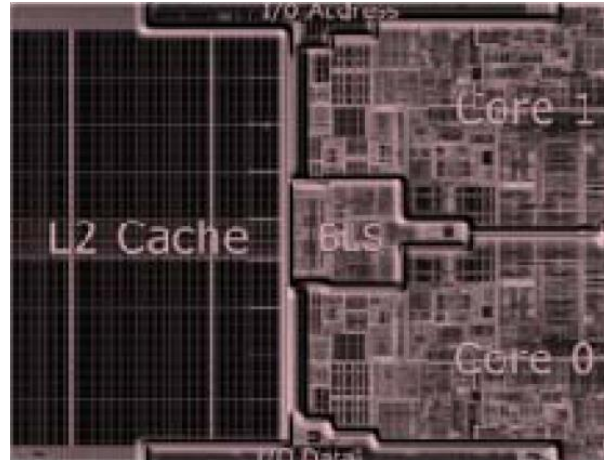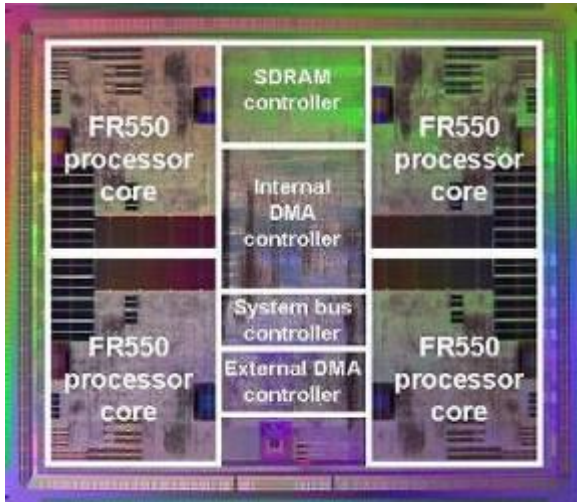

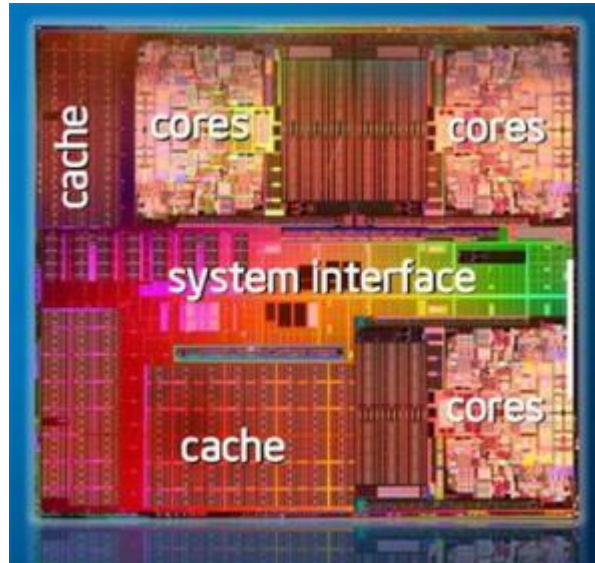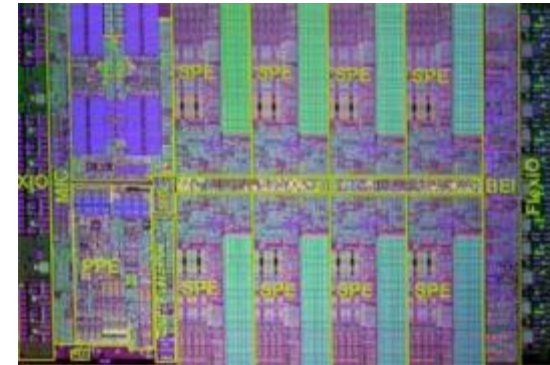IBM/Sony/Toshiba Cell
2005, 234 millioner trans.





Intel Nehalem.
2.3 milliarder
transistorer

Multi-core processorer: ökad prestanda vid samma klockfrekvens

Vad är "hett" idag?

Vad är "hett" idag? AI/ML

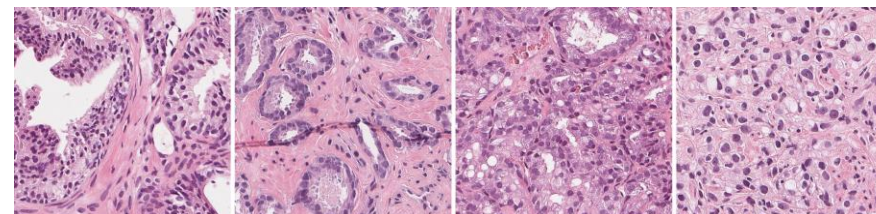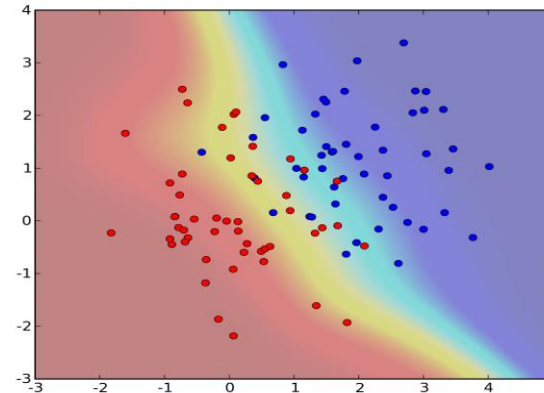- ML – takes data and produce an algorithm
- Classify species of plant based on petal length and width.
- Classify – airbag on/off based on accelerometer data
- Classify cancer or not based on histopathological images



Benign


Gleason grade 3

Gleason grade 4

Gleason grade 5

Varför nu?

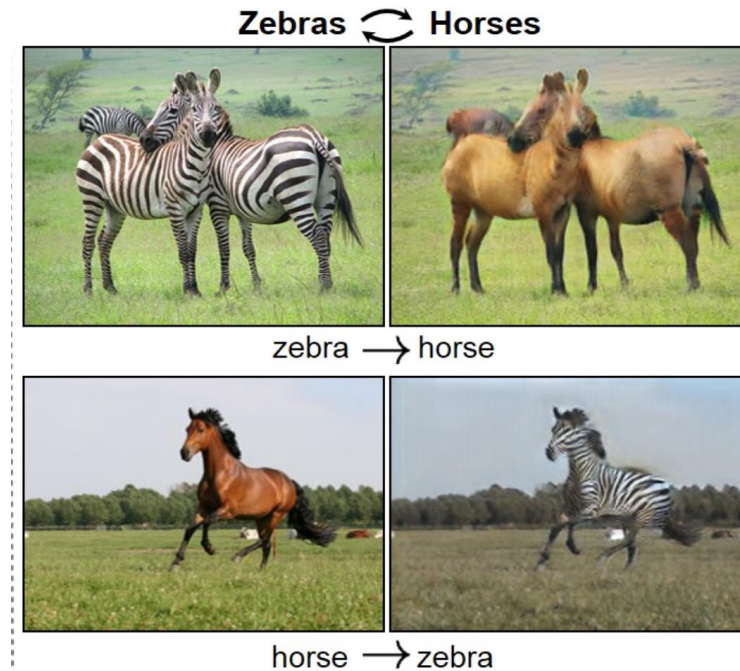- AI/ML - good tools
- Better hardware
- Better software
- More data.
- Many 'hard' problems 'solved'



Verizon

4:20 PM

76%

Albums

chihuahua or muffin

Select



Varför nu?

- AI/ML - good tools
- Better hardware
- Better software
- More data.
- Many 'hard' problems 'solved'

Zebras ↔ Horses



zebra → horse



horse → zebra



Dedikerad hårdvara: tex för autonoma system.


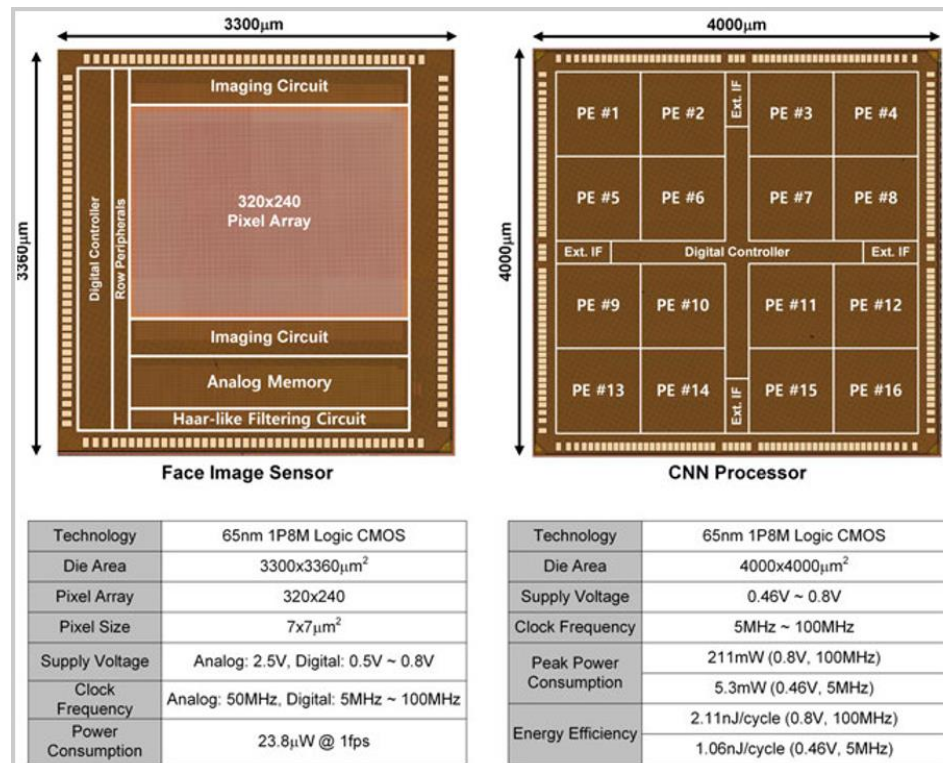
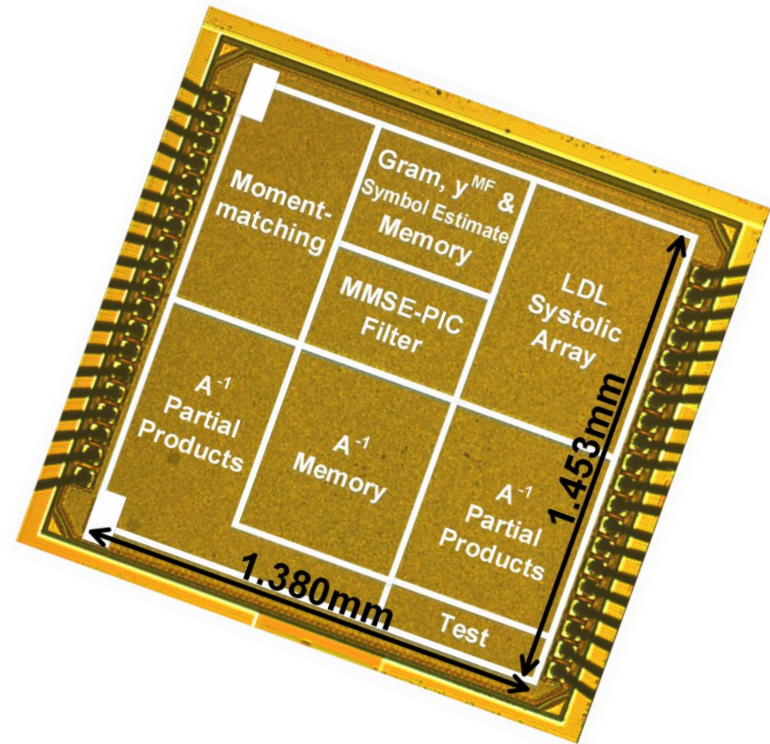


Figure 14.6.7: Chip photograph and performance summary.

ISSCC (International Solid State Circuits Conference) 2017

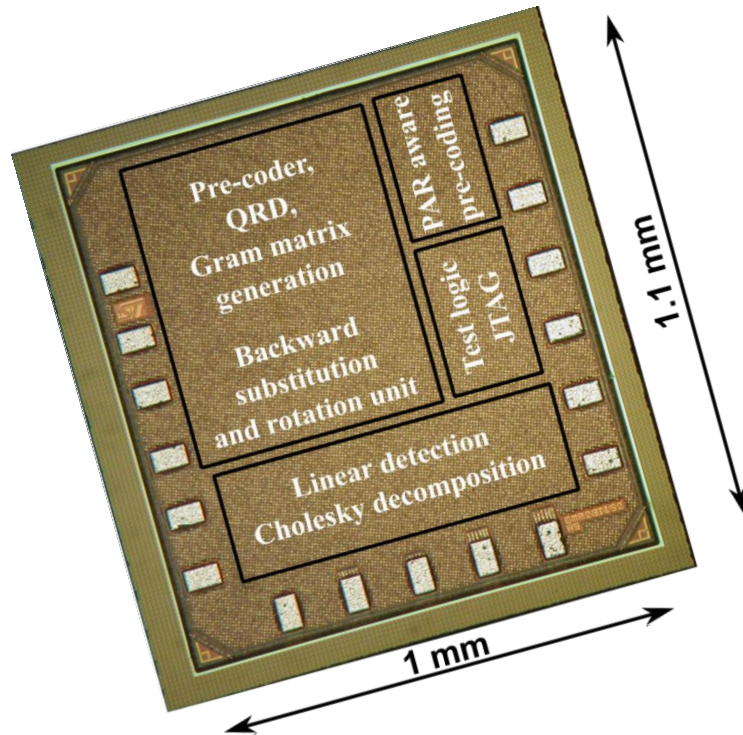Dedikerad hårdvara för Massive MIMO för 5G!




3.6 A 60pJ/b 300Mb/s 128×8 Massive MIMO precoder-detector in 28nm FD-SOI

H. Prabhu, J. Neves Rodrigues, L. Liu & O. Edfors, ISSCC 2017

A 1.8Gb/s 70.6pJ/b 128×16 link-adaptive near-optimal massive MIMO detector in 28nm UTBB-FDSOI,

W. Tang, H. Prabhu, L. Liu, V. Öwall & Z. Zhang, ISSCC 2018.




Så vart är vi på väg?

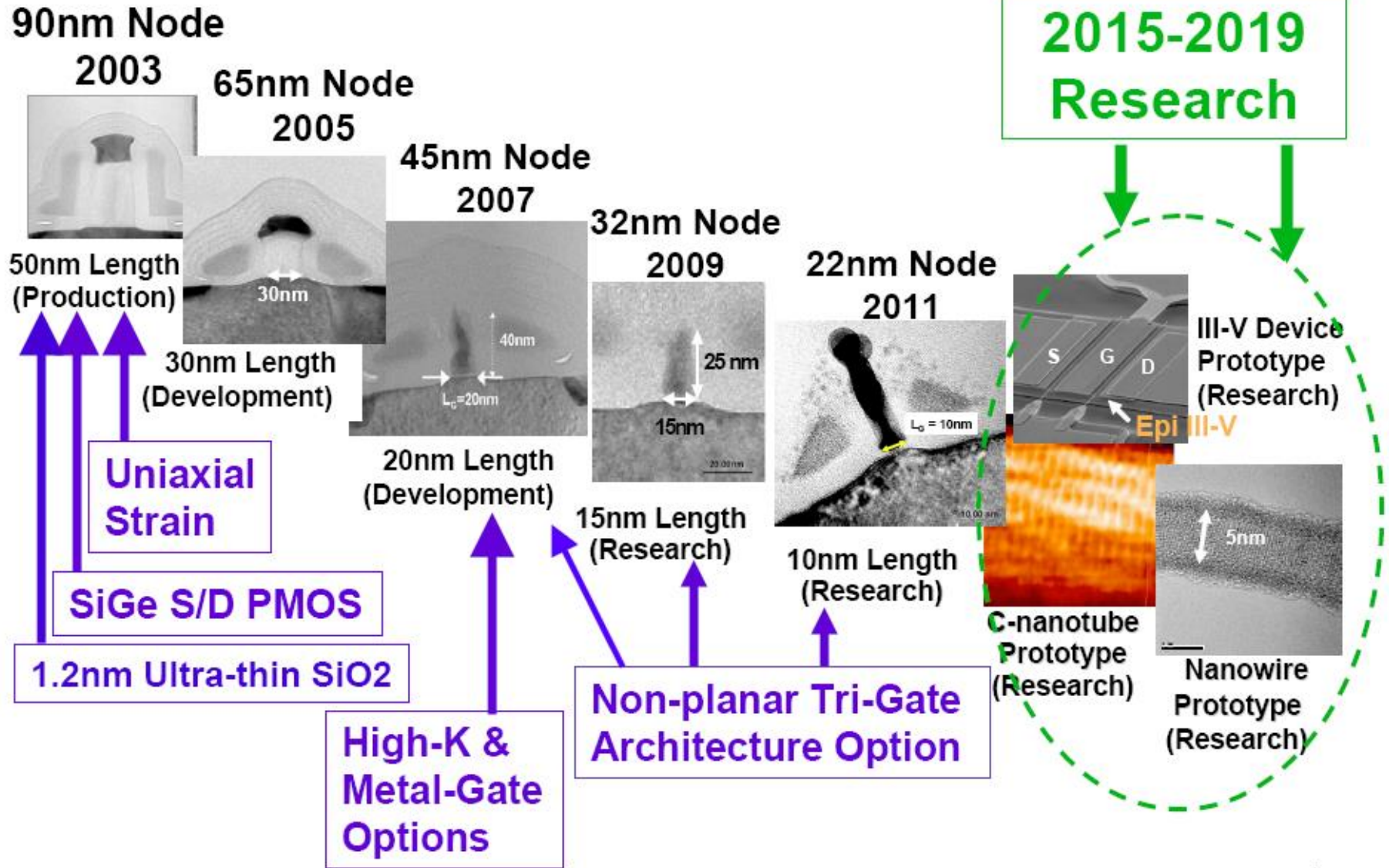

Robert Chau, Intel, ICSICT 2004


4

FINFETs/Trigates

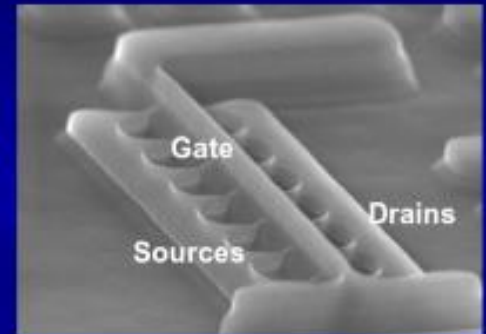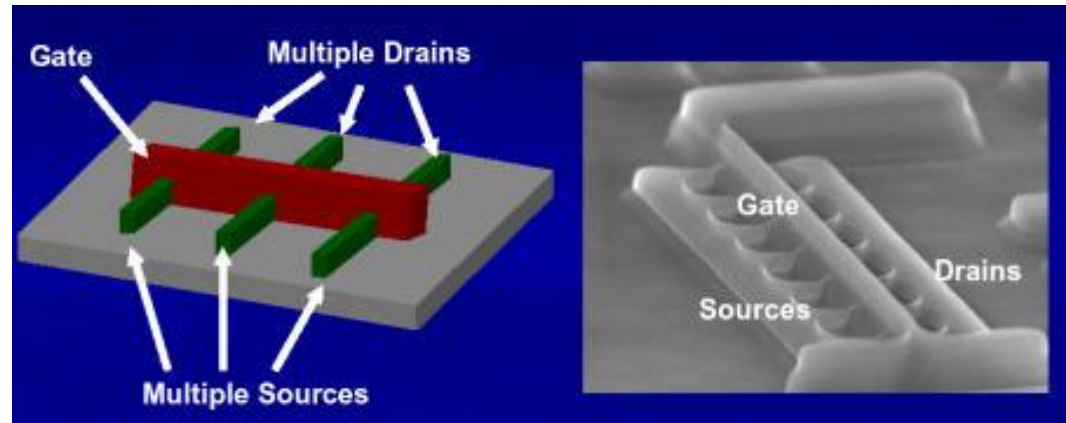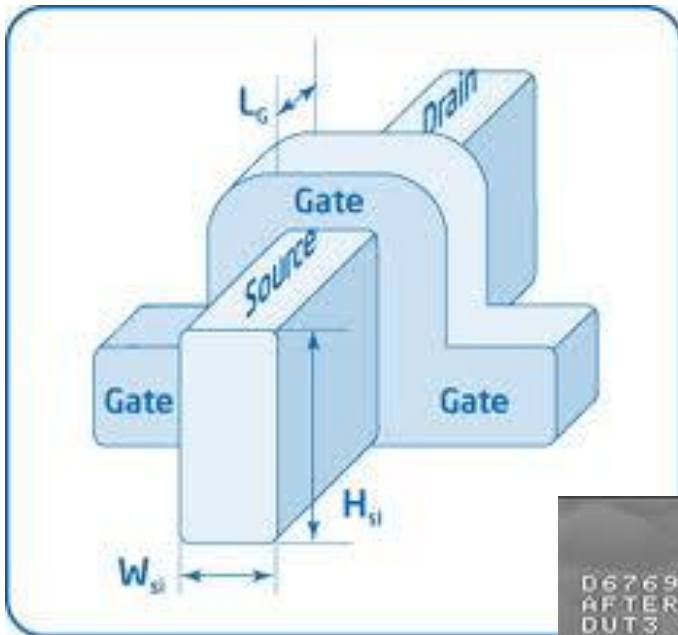


Wrap-Gate FETs



Wrap-gates

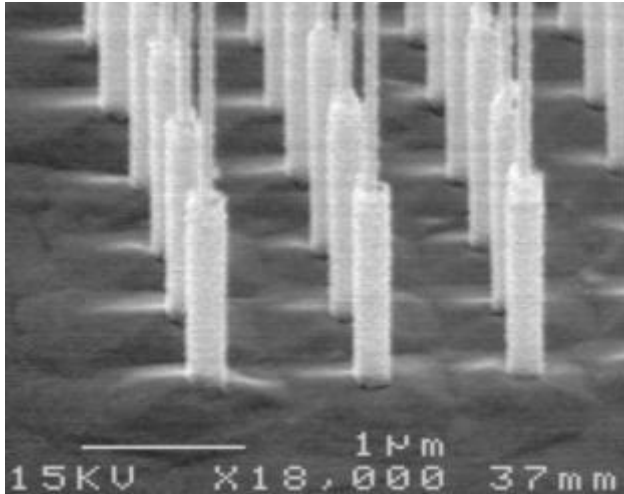

Nanowire Transistor

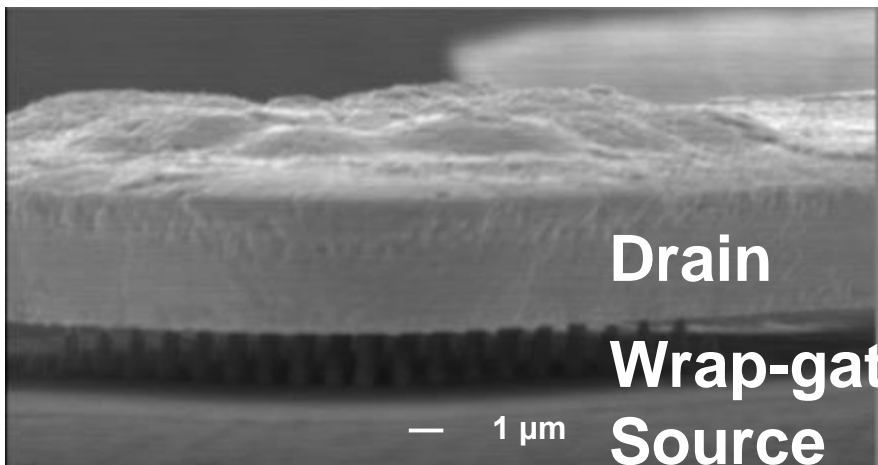

Device layout

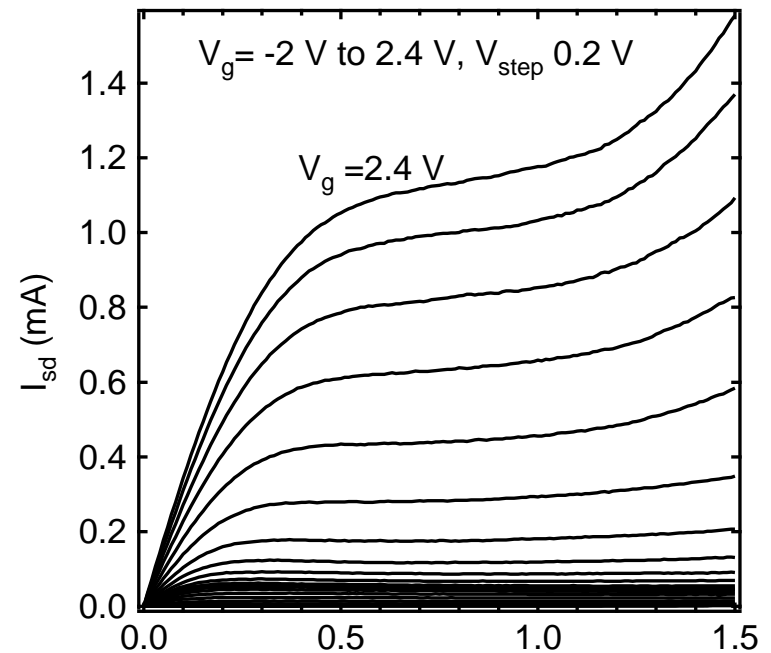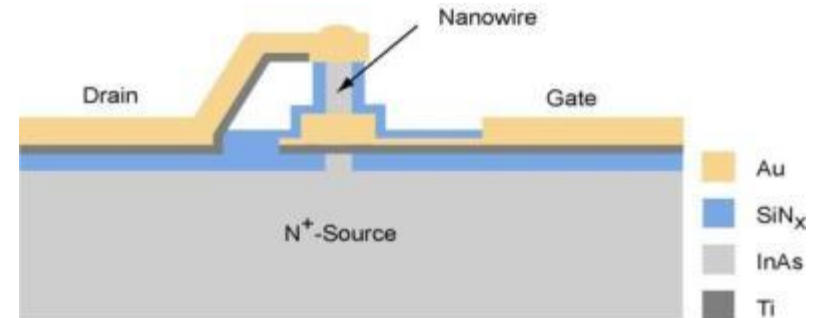


Mer om allt detta i

EITF65 Digitalteknik

och senare i

ETIN20 Digital IC konstruktion

Vad är detta?

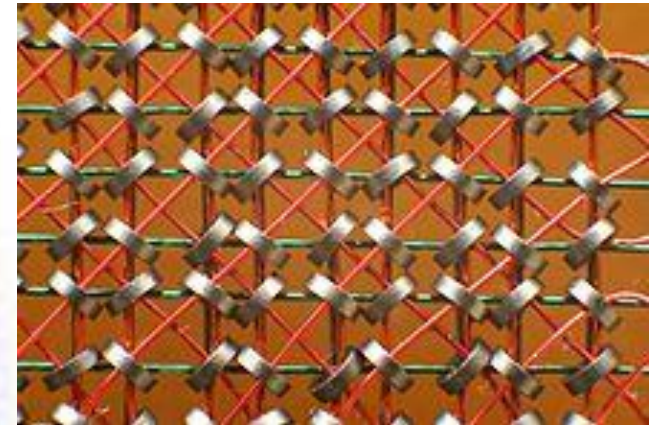


A 32 x 32 magnetic-core memory plane storing 1024 bits of data. Magnetic-core memory was the predominant form of random-access computer memory for 20 years (circa 1955–75).

**Minnen är en av de viktigaste
beståndsdelarna i modern
elektronik.**

Men hur lagrar vi ett värde?

Cell-phone circuit complexity and cost

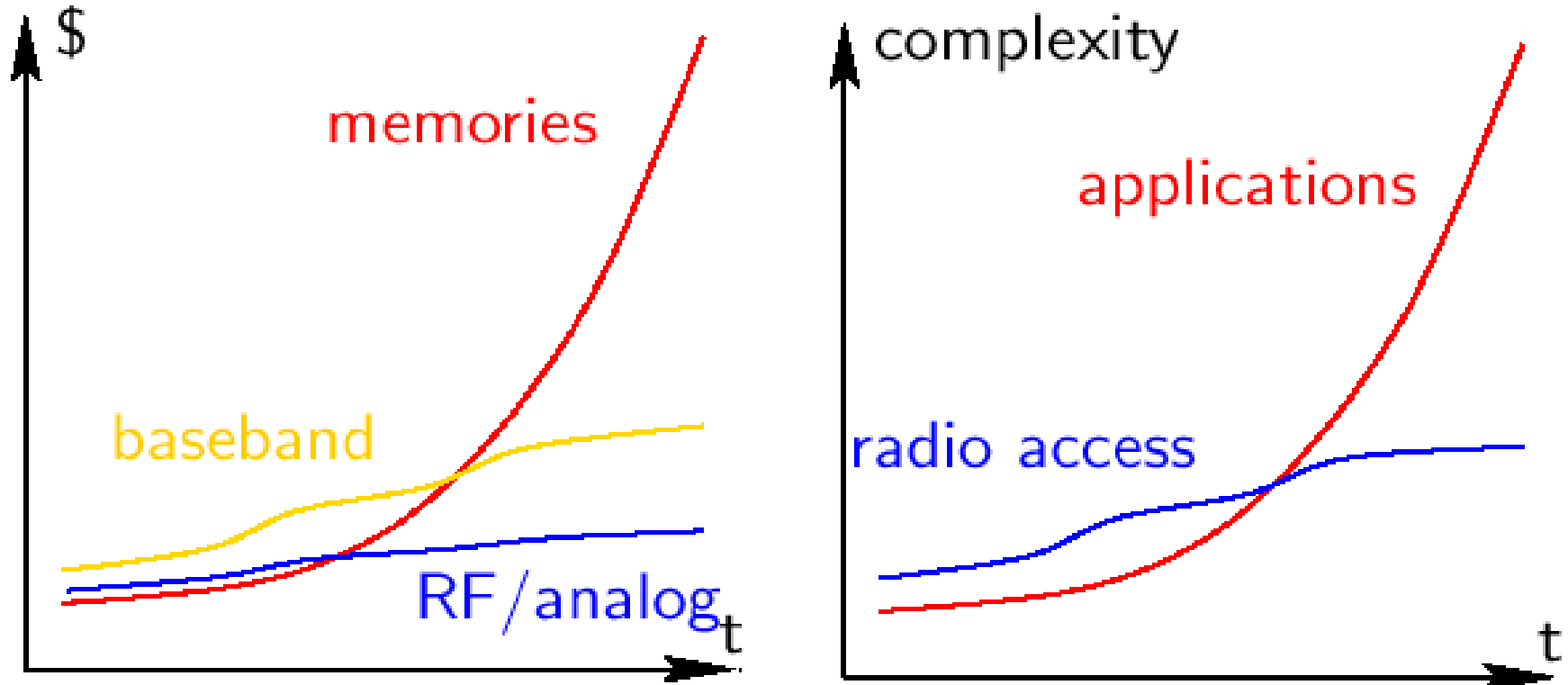


Courtesy: Sven Mattisson, Ericsson

Minnen i datorer

Larger memories become slower ⇒

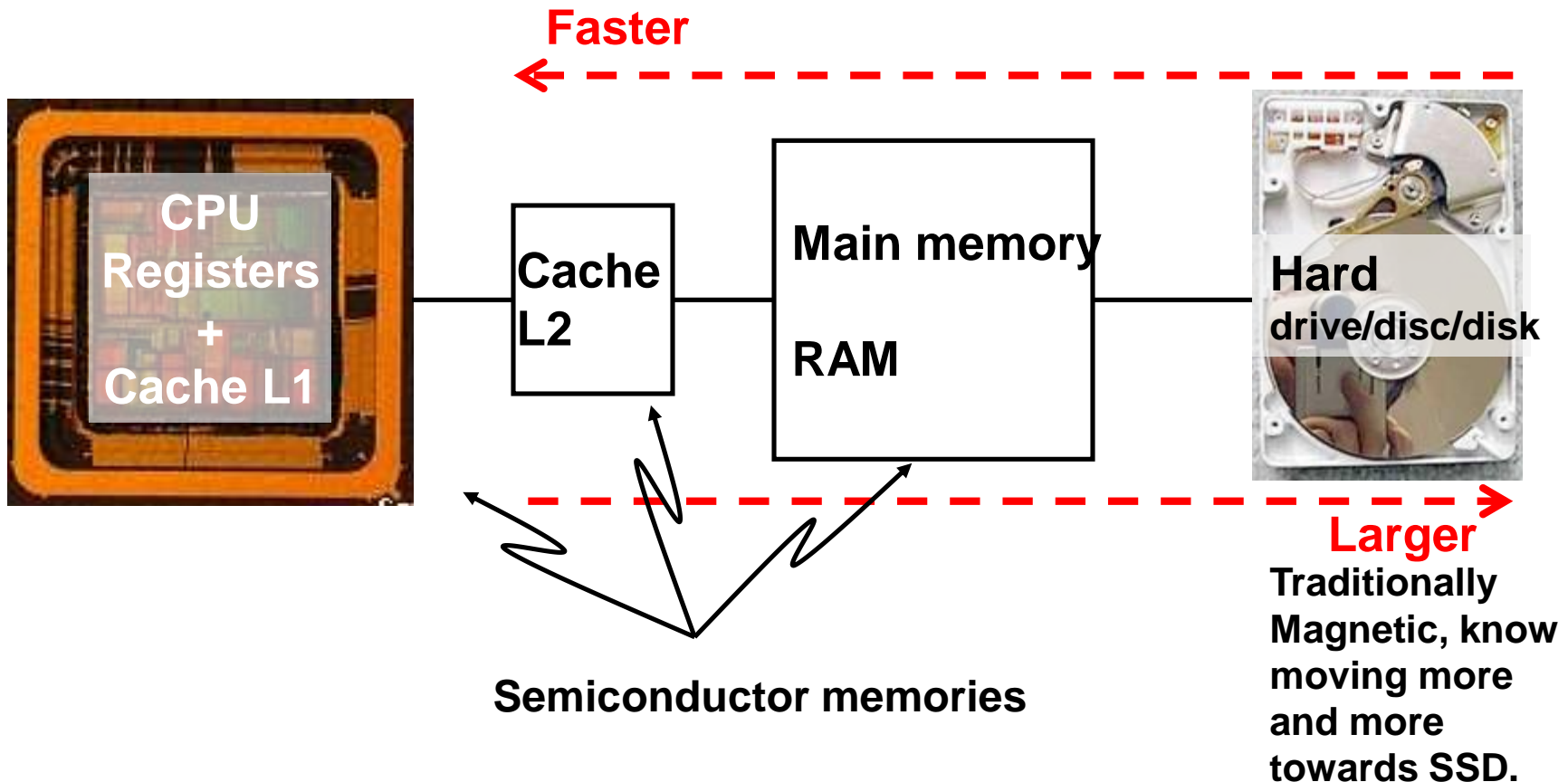Often several layers of memory hierarchy is used to have both large storage capabilities and fast memory acces



Så vad är en SSD eller Flashminne?

Vad är ett Flashminne?

Halvledarminnen:


- ROM – Read Only Memory
- RAM – Random Access Memory
- FLASH

Vad är ett Flashminne?

Halvledarminnen:


- **ROM – Read Only Memory**
 - Innehållet definierat av transistorplacering
 - finns kvar när strömmen slås ifrån
- **RAM – Random Access Memory**
 - data lagras som laddning
 - försvinner när strömmen slås ifrån
- **FLASH**
 - data kan både läsas och skrivas
 - finns kvar när strömmen slås ifrån

ROM


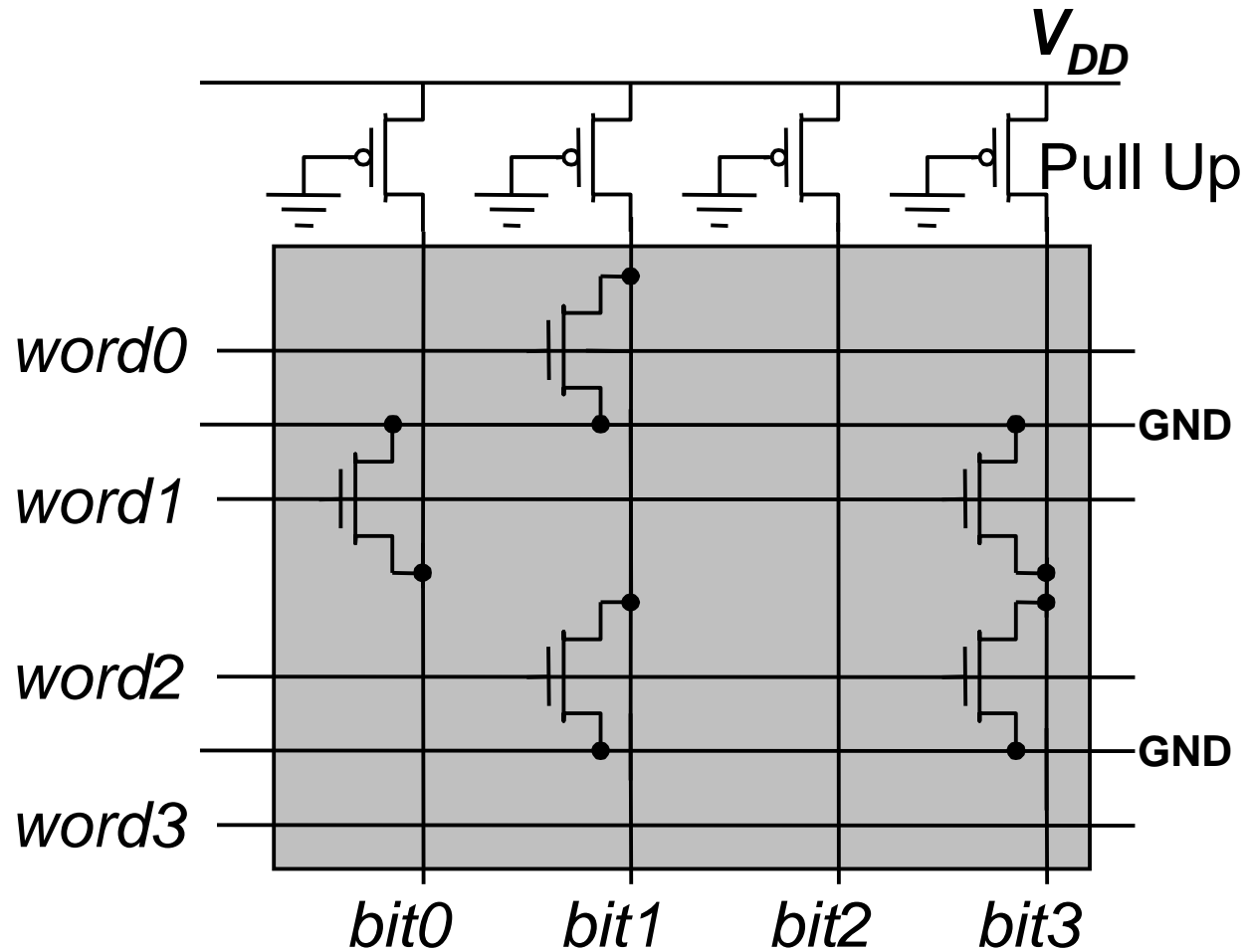


Placeringen av transistorer bestämmer minnesinnehållet!

MOS transistor

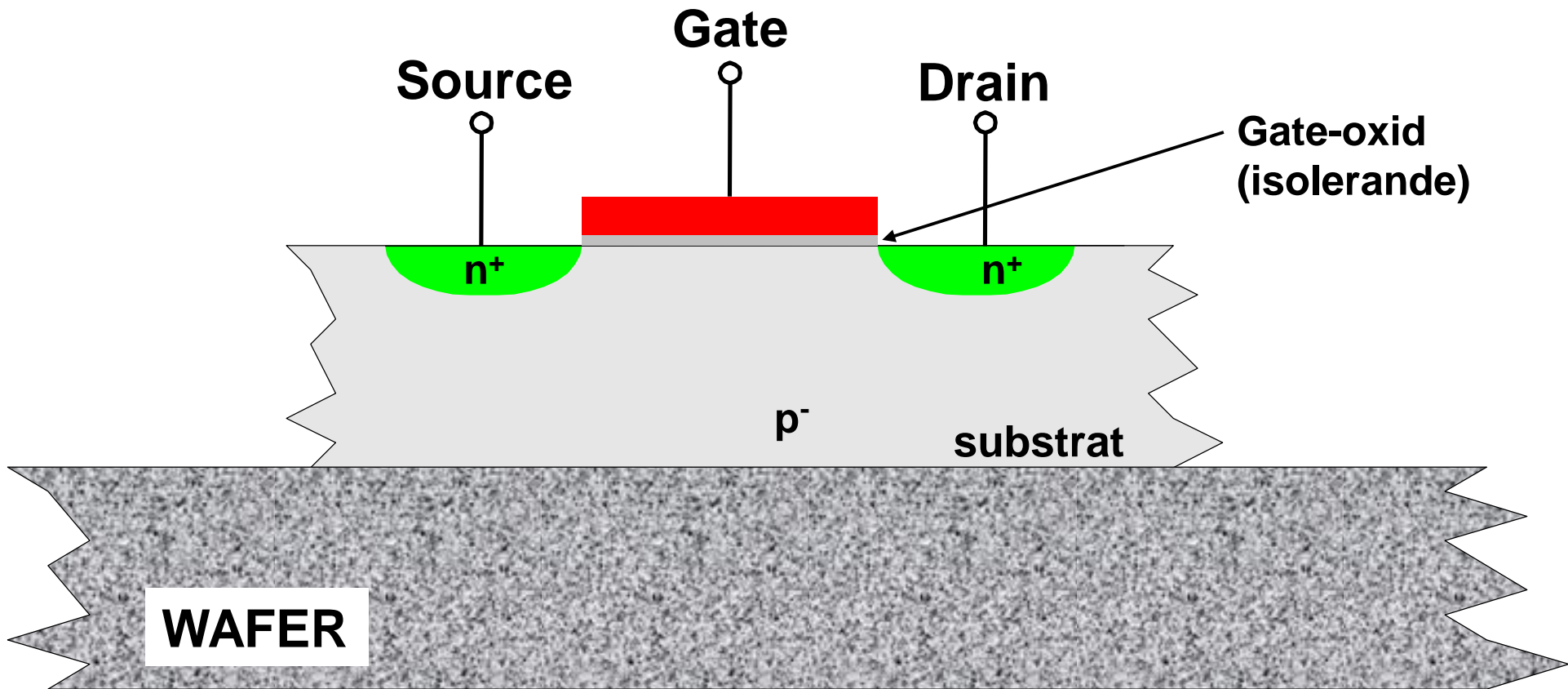



Flash minnen– floating gate transistors

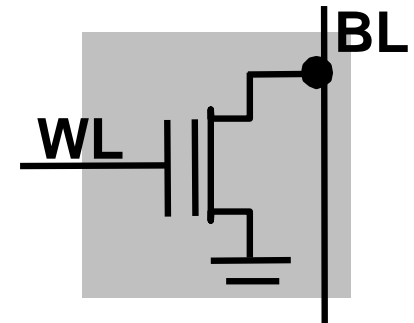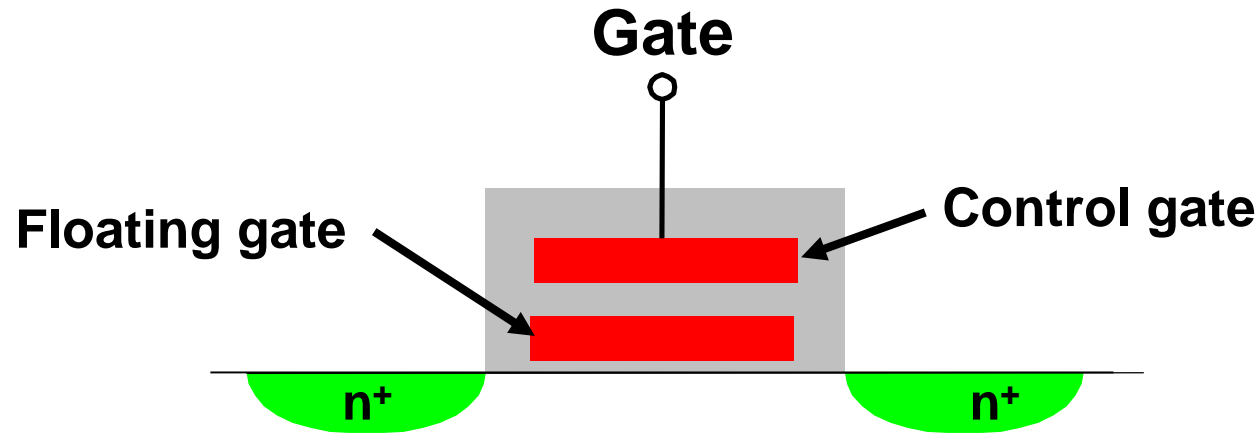

I ett Flash-minne har vi en speciell transistor. Alla platser i minnet har en transistor men vi kan elektriskt kontrollera funktionaliteten av minnescellen.

- EPROM, EEPROM och Flash har olika sätt att styra transistorn.


Flash minnen – Floating gate transistors

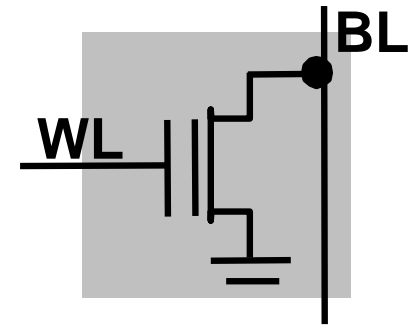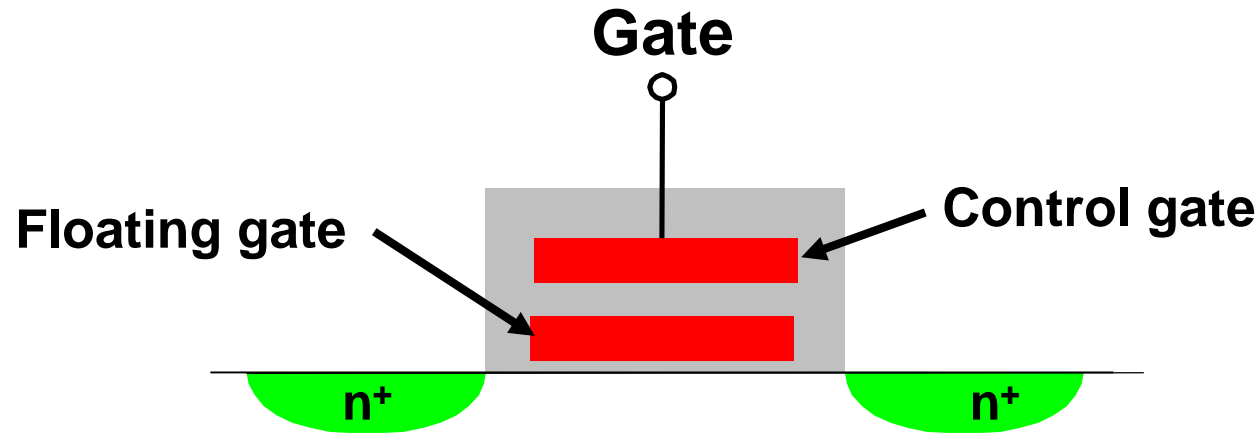


Floating gate är inte kontakterda

- Om vi laddar floating gate mycket negativt
⇒ Ingen kanal ⇒ Ingen transistor
- Om ingen laddning
⇒ Kanal ⇒ Transistor

Flash EEPROM

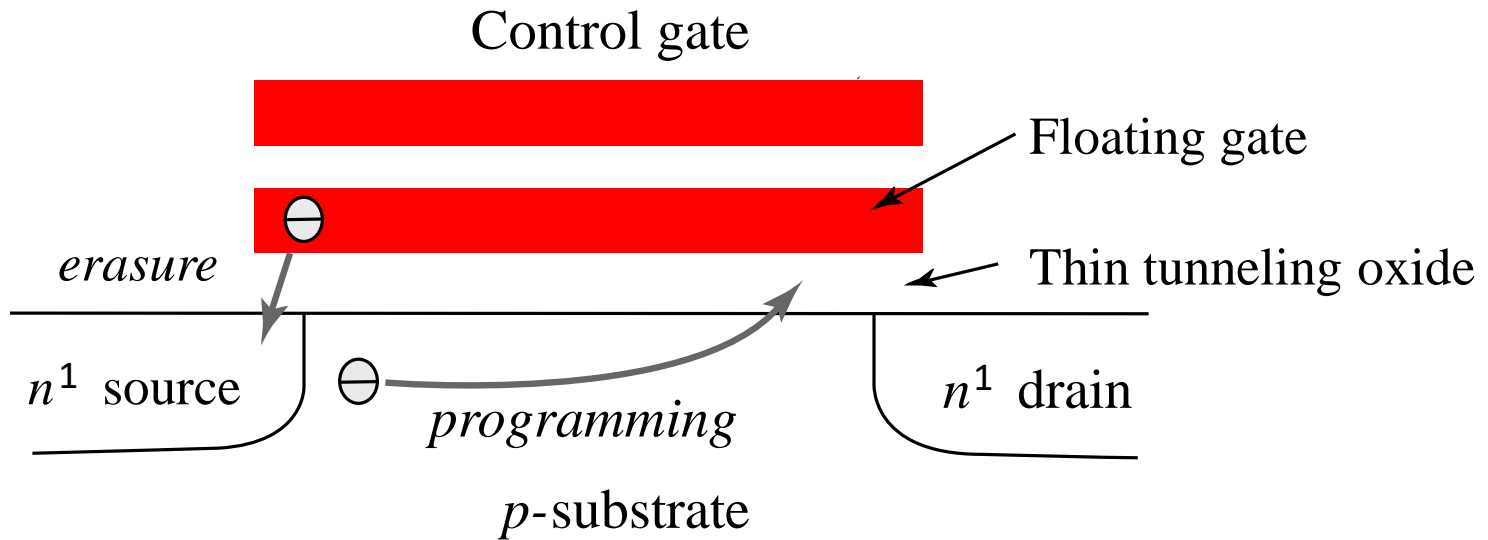


FLASH structure

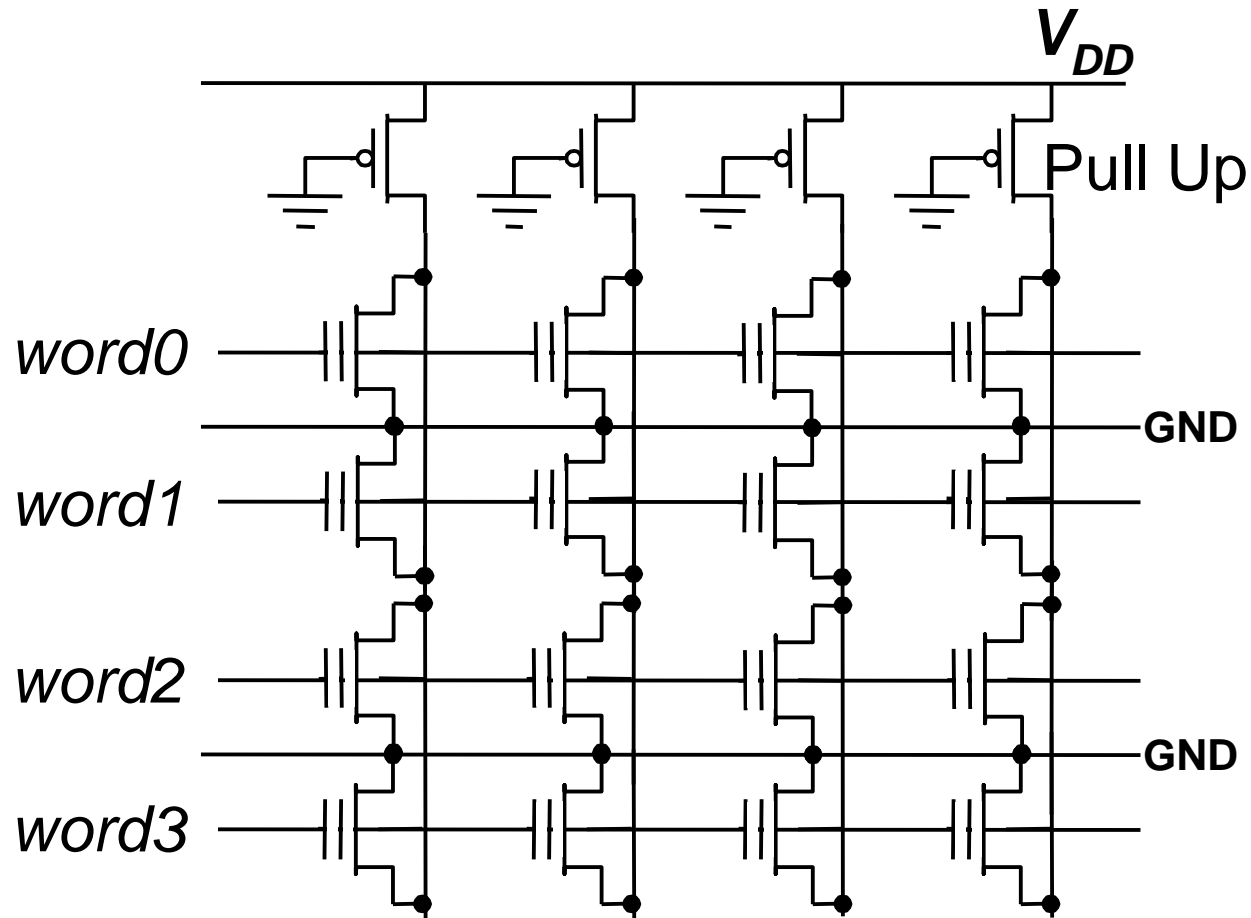

Floating gate transistors everywhere!

FLASH write: trapped charge

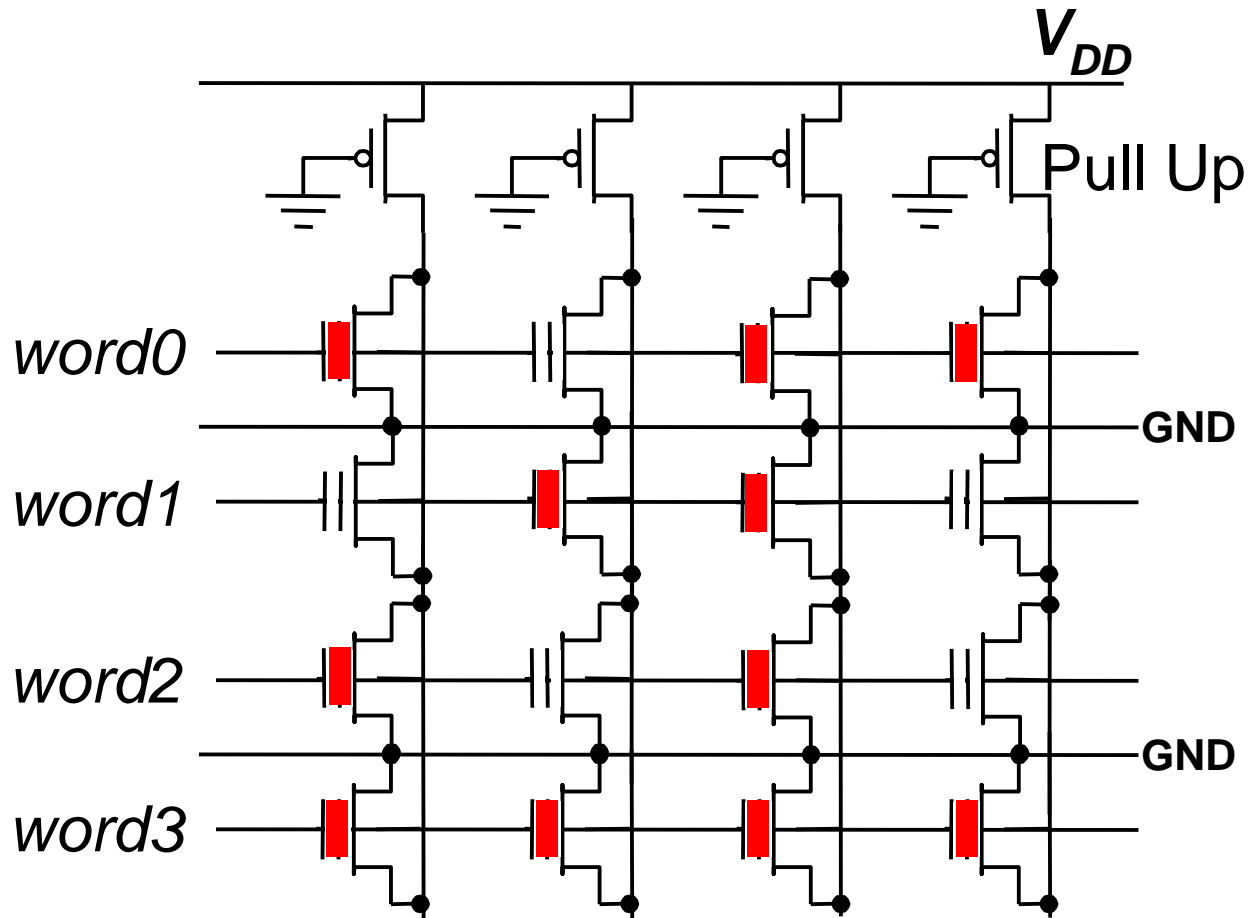

■ = trapped charge. Transistor is always off \Rightarrow Same content as ROM.

Tack!