

GPU I FPGA



PROJEKTRAPPORT I DIGITALA PROJEKT
AV DANIEL OLSSON OCH FRANCISCO
IGLESIAS
2004-05-17
INSTITUTIONEN FÖR
INFORMATIONSTEKNOLOGI

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDNING	3
TEORI	4
UTFÖRANDE	7
Komponentplacering	7
Programmering	7
GPU	7
MCU	10
RESULTAT	11
APPENDIX	13
A. Kretsschema	13
b. PAL Configuration – PAL22V10_1.pld	14
c. FPGA VHDL EASE-diagram	15
Illustrationsförteckning	
Illustration 1 Blockschema över konstruktionen	4
Illustration 2 Adressareor	6
Illustration 3 Tillståndsdigram för busshanteringen på 68008	8
Illustration 4 Tillståndsdigram, busshanteraren GPU	9
Illustration 5 Kompilering och mappning av VHDL-kod	10
Illustration 6 Flödesschema över program i microprocessorn	10
Illustration 7 Konstruktionen i sin helhet	11

INLEDNING

Kärnan kring vårt projekt var att utveckla något med en FPGA. Beskrivningsspråket för att modellera digital hårdvara – VHDL, hade vi kommit i kontakt med i föregående kurser. Detta ville vi omsätta i ett eget system med egen design!

Projektet vi satte igång med innebar att konfigurera FPGA:n som en GPU (Graphic Processing Unit). Den skulle klara av att återge en bild på en LCD-display som den hämtade från ett externt minne. Vi planerade även grafiska funktioner för att manipulera minnet, som att fylla ytor och att flytta areor.

En processor skulle via ett enkelt testprogram förse GPU:n med all data för att kunna göra det den var avsedd för.

Att det skulle vara en dans på rosor var inget vi hade förväntat oss, men att få en krets att bete sig på exakt det sätt vi ville visa sig vara riktigt svårt. Vi kommer här att presentera vår arbetsgång från liten idé till något realiserbart.

TEORI

Idén var att en processor skriver bildinformation till SRAM i form av bitmapsdata. FPGA:n läser bildinformationen från SRAM:et och återger detta på en LCD-display. FPGA:n skulle även kunna utföra enkla grafiska operationer på bitmapsdatan i SRAM:et, såsom fylla och flytta minnesareor¹.

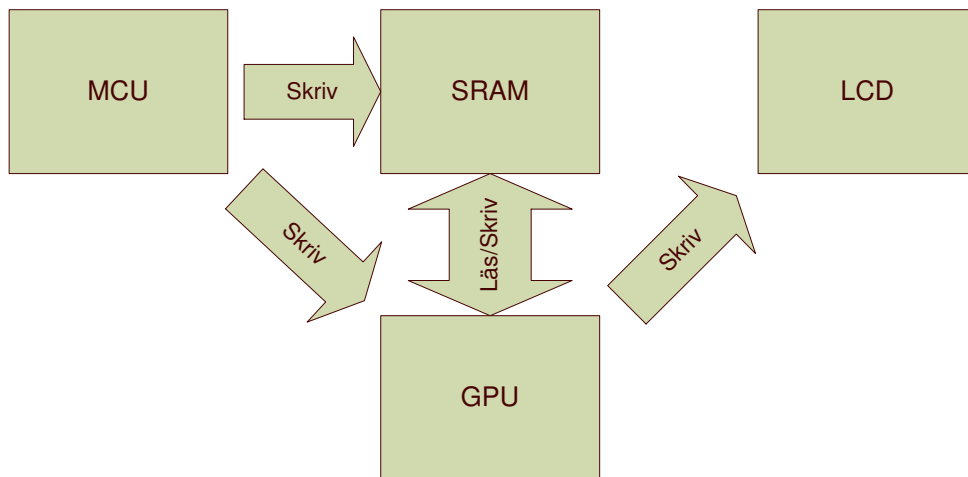


Illustration 1 Blockschema över konstruktionen

FPGA-kretsen vi fick till förfogande var en Xilinx 4010E. En kraftfull krets som gott och väl skulle räcka för våra behov. Denna krets är en SRAM-baserad FPGA, vilket innebär att den sparar sin konfiguration i ett SRAM. Detta gör att den tappar all programmering när konstruktionen blir spänningslös, och således måste programmeras vid uppstart.

Efter att ha läst in åtskilliga datablad visade det sig att det fanns 8 olika sätt att programmera Xilinx-kretsen på. Vi valde att under utveckling använda oss av ett *nionde* - det inbyggda JTAG gränssnittet i kretsen. Detta skulle möjliggöra att vi kunde programmera kretsen från utvecklingsmiljön via en "Parallell – JTAG"-kabel, utan att några stora ingrepp i konstruktionen behöver göras. Samtidigt reserverade vi oss för att eventuellt kunna programmera FPGA:n från processorn.

Initialt siktade vi in oss på en mikrokontroller från Motorola – 68HC11. Denna har inbyggt en uppsjö av funktioner som räknare och I/O-portar, som verkade frestande att slippa implementera. Men, eftersom vår applikation till stor del bestod av att flytta data och hantera minnesmängder större än 512 bytes, avrådde vår handledare oss starkt från detta. Rådet var att istället inrikta oss på en släkting Motorola 68008. Detta visade sig senare vara ett mycket klokt beslut.

Ett kretsschema kring en 68008 processor blev vår första karta. Utgångspunkten var att hålla det enkelt. 48-pinnars versionen av 68008 har en 20 bitars bred

¹Man kan göra en grov jämförelse för de som är bekanta med hårdvaran i Amiga-datorerna. FPGA:n funktion är enklare varianter av de funktioner som sitter i hjälpkretsarna *Blittern* och *Kopfern*.

adressbuss. Det innebär att den kan adressera upp till 1Mb. Det är inom denna adressrymd vi måste kunna adressera alla våra kringkomponenter, eftersom 68008 helt saknar I/O-portar och endast kommunicerar via sin 8-bitars asynkrona adress-/databuss.

Alla komponenter skulle dela på styr-, adress- och databuss. Logik för styrbussen skulle också delas för att inte använda mer komponenter än nödvändigt. Då vår FPGA även var tänkt att agera master på bussen krävs det att det inte existerar två konkurrerande system för styrlogiken.

Ett enkelt och lockande sätt (eftersom vår FPGA är en mycket avancerad programmerbar krets) hade varit att dra in alla signaler från processorn och bussen på FPGA:n och låta den hantera alla kontrolls signaler. Men, eftersom FPGA:n vid denna tidpunkt innehöll många frågetecken förlitade vi oss på en för detta ändamål välkänd krets – PAL22V10.

Tack vare PAL-kretsen skulle elementära funktioner såsom att skriva och läsa till SRAM fungera i konstruktionen utan en konfigurerad FPGA.

Displayenheten bestod av en 128x64 pixlars LCD-display av typen Batron. Denna drivs av 2 st KS0108B drivkretsar. Dessa innehåller displayminne samt logik för att presentera detta på Batrondisplayen. Drivkretsarna har en insignal som anger om indatan är displaydata eller en instruktion.

Data	Instruktion
3E	Display av
3F	Display på
40-7F	Y adress (0-63)
B8-BF	X adress (0-7)
C0-FF	Y startlinje (0-63)

Table 1 Instruktioner till LCD drivkrets KS0108B

I PAL-kretsen defineras minnesmappningen. Eftersom det är 4 olika enheter som det ska kunna genereras separata styrsignaler till kräver det minst 3 adressbitar från processorn. Vi valde att dra in de 3 översta bitarna (A17-A19). LCD-displayen är uppdelad i 2 identiska delar. Dessa är i sin tur uppdelade i data och instruktions areor. För att spara på utgångar från PALen virades istället A16 till D/I-ingången på displayen som avgör om det är instruktion eller data. Ut från PALen gick då bara en chip-select till var LCD.

PALen översätter också de olika asynkrona signalerna från SRAM till processor. CS, OE och WE till SRAM, och DTACK till processorn.

LCD2 data F0000-FFFFF
LCD2 instr E0000-EFFFF
LCD1 data D0000-DFFFF
LCD1 instr C0000-CFFFF
A0000-BFFFF
SDRAM 80000-9FFFF
FPGA 60000-7FFFF
FPGA 40000-5FFFF
20000-3FFFF
EPROM 00000-1FFFF

Illustration 2 Adressareor

UTFÖRANDE

KOMPONENTPLACERING

Vi började med att placera ut komponenterna på kortet. Processorn spelar en central roll och blir således placerad så att övriga komponenter kan placeras runt denna. FPGA:n med sina många ben placerades på en lite större yta för sig själv. SRAM som är gemensamt för både processor och FPGA försöktes placeras mellan dessa. Slutligen sattes kontakten till LCD-displayen nära FPGA:n.

Vi byggde en oscillator enligt applikationsexempel. Med hjälp av logikanalysatorn undersökte vi signalen så att den verkligen var 8 Mhz. Det visade sig att oscillatoren oscillerade på fel frekvens, samt att den var väldigt instabil. Detta visade sig bero på en feldimensionerad kondensator.

Härnäst följde virning av adress- och databussar. I alla dragningar av dessa utgick vi från processorn för att hålla ledningar så korta som möjligt. Även klockan och övriga styrsignaler virades, och alla klocksignaler utgick från oscillatoren för att få en så stabil referens som möjligt.

Innan uppkopplingarna kunde testas måste PALen programmeras. Detta gjordes genom att assemblera pld-filen i appendix A, och sedan programmera den med binär-filen. Detta upprepades 2-3 gånger till det att vi kunde verifiera att kretsen uppförde sig som förväntat med logikproben.

När vi nu testade våra komponenter från utvecklingssystemet fungerade SRAMet som det skulle. Däremot verkade LCD-displayen vara helt död. Det visade sig att vi saknade logik för att hantera det synkrona display-gränssnittet. Detta löstes med 2 J-K vippor (74HC73) och en utgång på PALen. Nu fick processorn VPA-signalen (som talar om att periferienheten är synkron) när den skrev eller läste på adresserna till LCD-displayen.

PROGRAMMERING

GPU

Det absolut svåraste momentet var att programmera och konfigurera FPGA:n. Den skall både klara av att processorn läser och skriver till den, samt göra dessa operationer själv, utan att komma i konflikt med processorn.

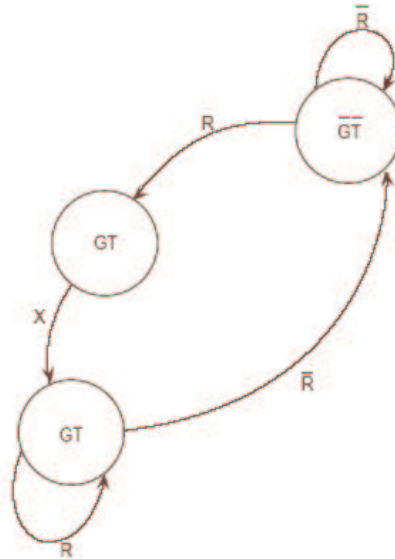


Illustration 3 Tillståndsdigram för busshanteringen på 68008

För att kunna göra detta krävs att man följer 68008 busshanteringsprotokoll, med signalerna BR och BG (se R resp GT i Illustration 3). Bara en enhet kan vara bussmaster åt gången, och driva adress- och databussen. Den andra enheten måste sätta bussen i högimpedivt läge och lyssna/vänta. Ett tillståndsdigram för busshanteraren i GPU:n återfinns i Illustration 4. I 'skriv'- och 'läs'-tillstånden skriver respektive läser GPU:n. I de andra agerar den som en vanlig periferienhet.

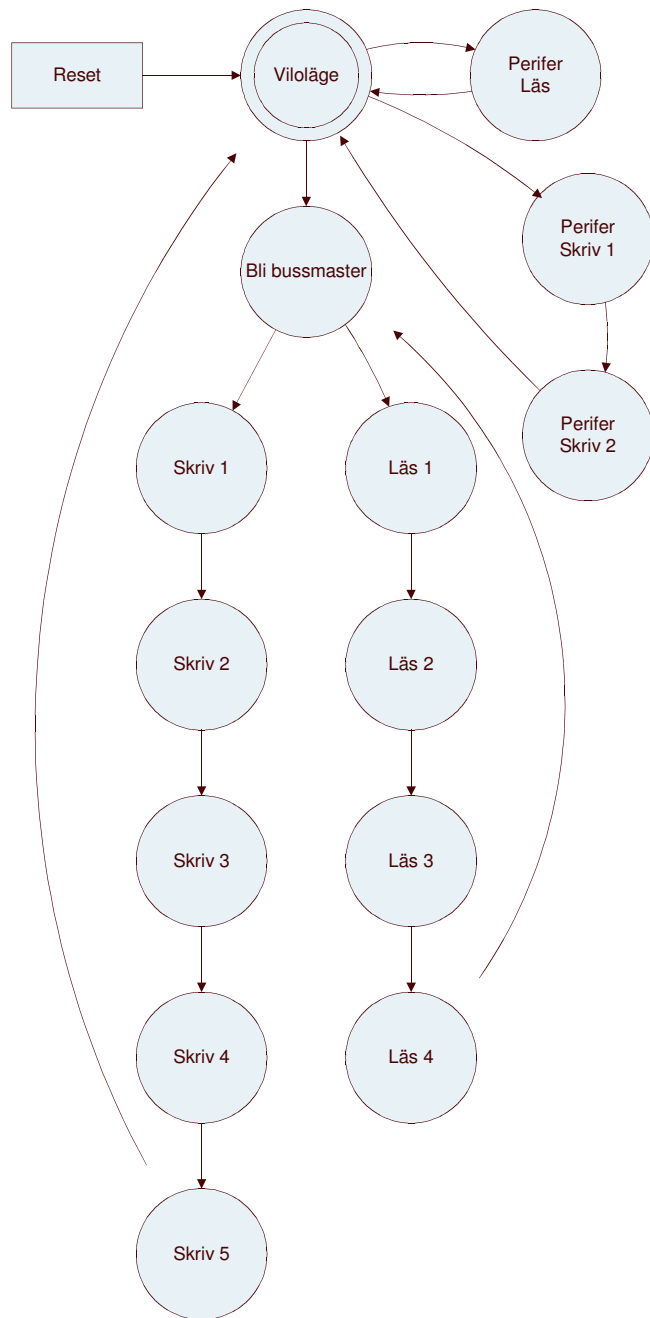


Illustration 4 Tillståndsdiagram, busshanteraren GPU

GPUn beskrivs i VHDL-kod som modellerar den i komponenter, bestående av tillståndsmaskiner. VHDL-koden kompileras (Illustration 5) och en nätlista genereras. Nätlistan går igenom några optimerande steg via placeringsalgoritmer specifika för FPGA kretsen i fråga innan den laddas ner i det inbyggda SRAMet på FPGA:n.

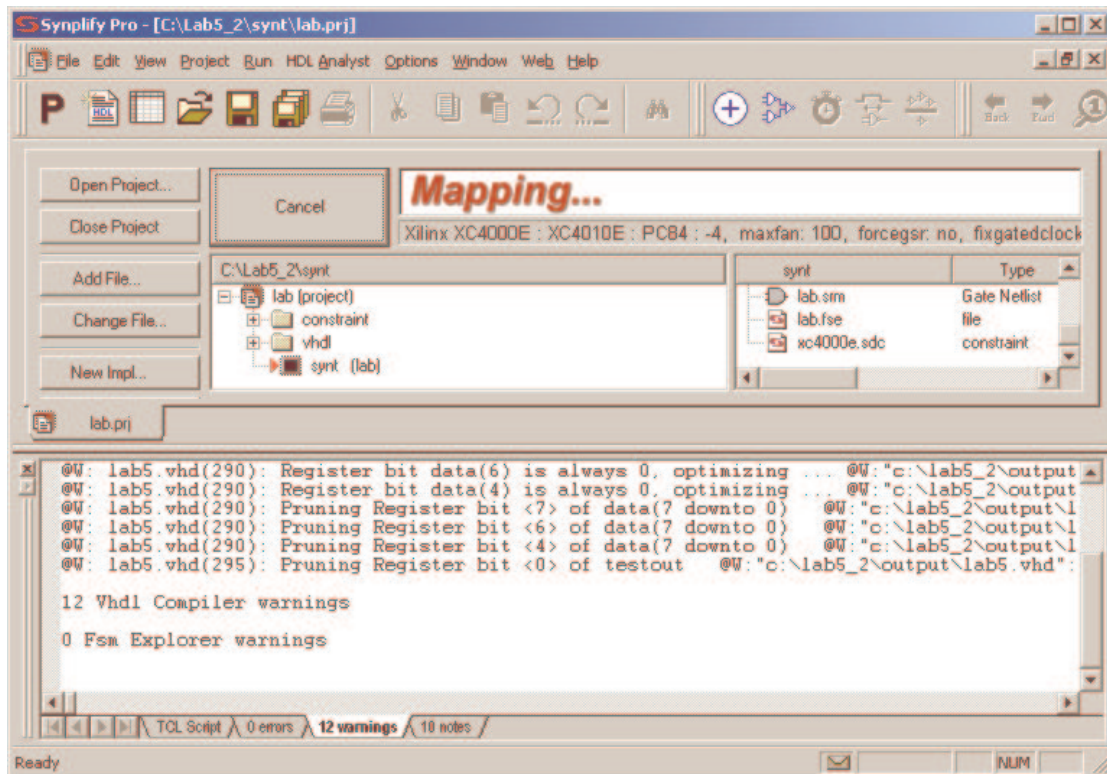


Illustration 5 Kompilering och mappning av VHDL-kod
MCU

Programmet för processorn är mycket enkelt och har som ändamål just att visa funktionen hos GPU:n. Den ska initialisera GPU:n, skriva till SRAM, starta GPU:n och iterera detta.

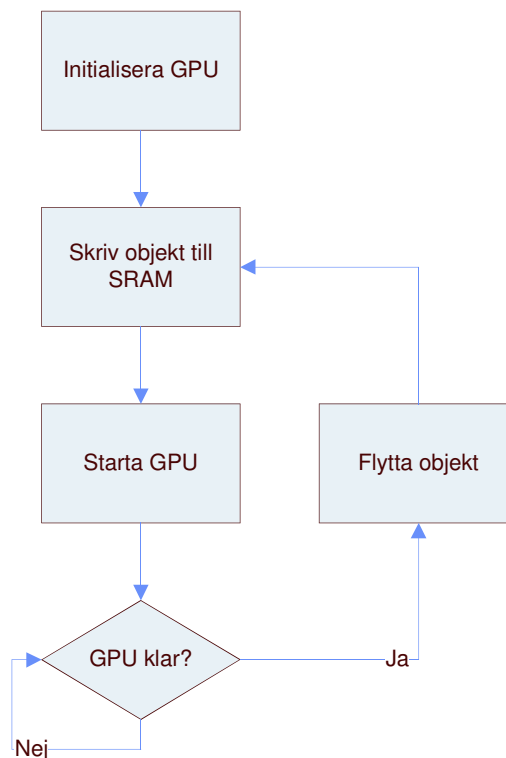


Illustration 6 Flödesschema över program i microprocessorn

RESULTAT

 


Illustration 7 Konstruktionen i sin helhet

Då slutparten av vårt omskrivna testprogram håller på att avslutas kan vare sig prestanda eller funktion på konstruktionen i sin helhet visas.

Konstruktion i sin helhet ses dock i Illustration 7. Inte helt förvånande var uppsättning och konfiguration av FPGA:n besvärligare än väntat. Men resan var väldigt rolig. Dålig planering av projektet resulterade i ett ganska stressigt avslut.

Referenslista

IT-68, Utvecklingsystem för 68008

MC68000 User Manual

XC4000E and XC4000X Series Field Programmable Gate Arrays


Xilinx Application Note – Boundary-scan in XC4000, Spartan and XC5200 Series Devices

KS0108B 64ch Segment Driver For Dox Matrix LCD

APPENDIX

A. KRETSSCHEMA

test.sch-1 - Mon May 17 08:13:55 2004

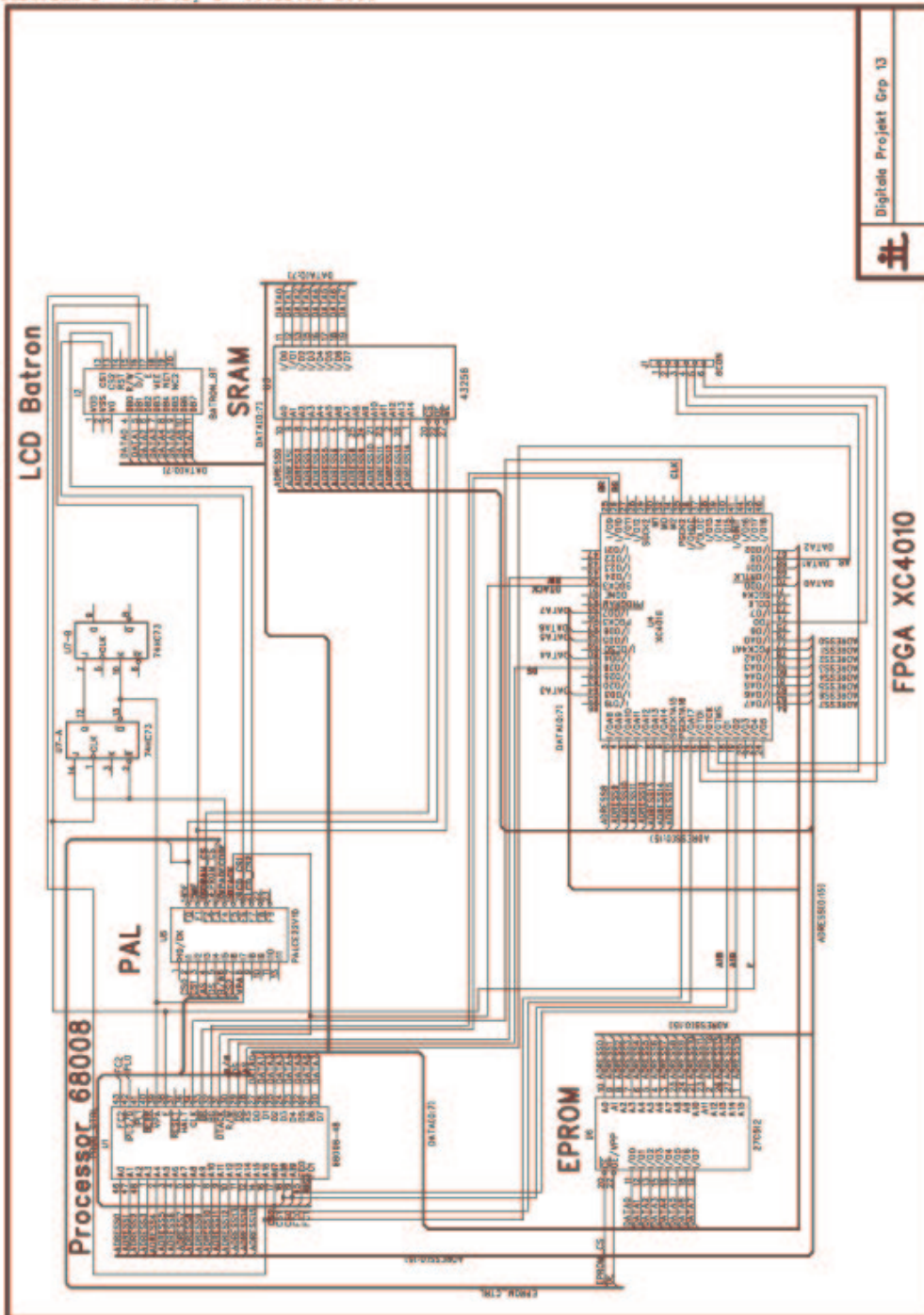

B. PAL CONFIGURATION – PAL22V10_1.PLD

Title MemUnit of 68k proj

```
device 22V10
'CLK                1
CS0                 2 'Chip select 0
CS1                 3 'Chip select 1
AS                  4 'Address strobe, active low
DS                  5 'Data strobe, active low
RW                  6 'Read/Write, write - active low
CS2                 7 'Chip select 2
VPA                 8 'VPA from ext logic to 68k
I8                  9
I9                  10
I10                 11
GND                 12
I11                 13
OE                  14 'Output Enable
WE                  15 'Write Enable, active low
SDRAMCS             16 'SDRAM Chip Select
EPROMCS             17 'EPROM Chip Select
VPADECODE           18 'LCD VPA decode to ext logic
DTACK               19 'ACK to 68k
LCDCS1              20 'LCD Chip select 1
LCDCS2              21 'LCD Chip select 2
IO8                 22
IO9                 23
VCC                 24
```

```
' ----- Memory Map -----
' CS0 | CS1 | CS2 | Hex | Device |
' ----|----|----|----|-----|
' 0   | 0   | 0   | 0,1 | EPROM  |
' 0   | 0   | 1   | 2,3 | -      |
' 0   | 1   | 0   | 4,5 | FPGA-D |
' 0   | 1   | 1   | 6,7 | FPGA-C |
' 1   | 0   | 0   | 8,9 | SDRAM  |
' 1   | 0   | 1   | A,B | -      |
' 1   | 1   | 0   | C   | LCD1-I |
' 1   | 1   | 0   | D   | LCD1-D |
' 1   | 1   | 1   | E   | LCD2-I |
' 1   | 1   | 1   | F   | LCD2-D |
```

start

```
OE /= /DS*RW;
```

```
WE /= /RW*/DS;
```

```
'32k SDRAM @ 0x80000-0x87fff
SDRAMCS /= CS0*/CS1*/CS2*/AS;
```

```
'64k EPROM @ 0x00000-0x0ffff
EPROMCS /= /CS0*/CS1*/CS2*/AS;
```

```
VPADECODE = CS0*CS1*/AS;
```

```
'Disable DTACK when the FPGA is addressed
DTACK.ENA = /CS1*/CS2*/AS;
DTACK /= /SDRAMCS + /EPROMCS + /CS0*CS1*/AS;
```

```
'LCD1 Instr = 0xC0000 and Data = 0xD0000  
LCDCS1 /= /VPA*CS0*CS1*/CS2;
```

```
'LCD2 Instr = 0xE0000 and Data = 0xF0000  
LCDCS2 /= /VPA*CS0*CS1*CS2;
```

end

C. FPGA VHDL EASE-DIAGRAM

