






## Dagens föreläsning

---


- Signaler och konstanter
- Signalbuss
- Tilldelning av signalvärde
- Process
- Port map
- Testbench

## Förra gången

   

VIVADO

 
Copyright © 1986-2016 Xilinx, Inc. All Rights Reserved.



Lunds Tekniska Högskola | EITF65 digitalteknik | Föreläsning 16 |

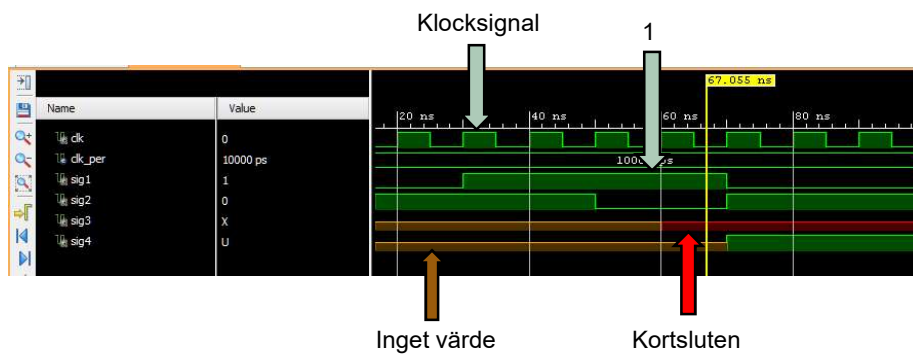
## Förra gången

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_VECTOR;
```




Lunds Tekniska Högskola | EITF65 digitalteknik | Föreläsning 16 |

## VHDL - exempel

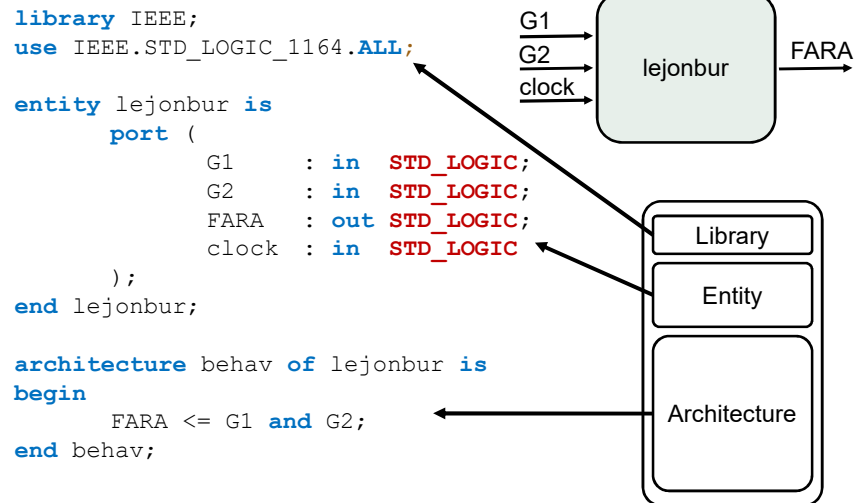

Lunds Tekniska Högskola | EITF65 digitalteknik | Föreläsning 16 |

## Deklaration av signaler

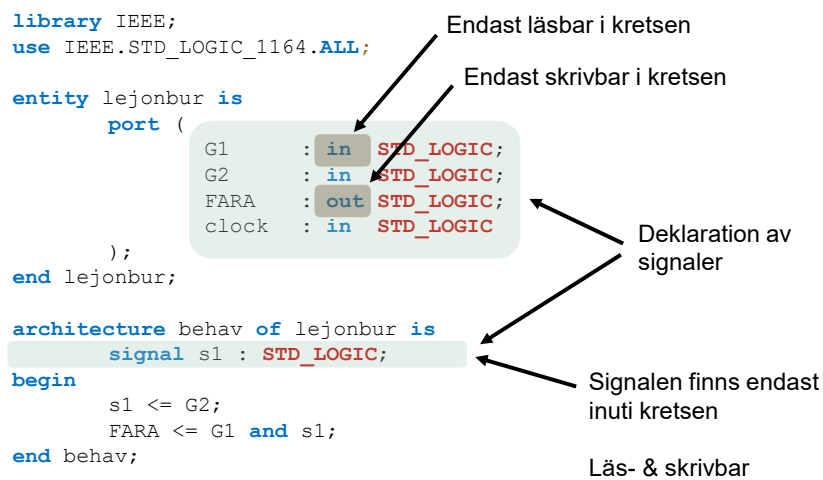

Lunds Tekniska Högskola | EITF65 digitalteknik | Föreläsning 16 |

## Deklaration av konstanter

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity lejonbur is
  port (
    G1      : in  STD_LOGIC;
    G2      : in  STD_LOGIC;
    FARA    : out STD_LOGIC;
    clock   : in  STD_LOGIC
  );
end lejonbur;

architecture behav of lejonbur is
  constant c1 : STD_LOGIC := '1';
  signal s1 : STD_LOGIC;
begin
  s1 <= G2 and c1;
  FARA <= G1 and s1;
end behav;

```

Deklaration av konstant

Lunds Tekniska Högskola | EITF65 digitalteknik | Föreläsning 16 |

## Signaler och konstanter

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity lejonbur is
  port (
    G1      : in  STD_LOGIC;
    G2      : in  STD_LOGIC;
    FARA    : out STD_LOGIC;
    clock   : in  STD_LOGIC
  );
end lejonbur;

architecture behav of lejonbur is
  constant c1 : STD_LOGIC := '1';
  signal s1 : STD_LOGIC;
begin
  s1 <= G2 and c1;
  FARA <= G1 and s1;
end behav;

```

Objekttyp  
**STD\_LOGIC**  
**STD\_LOGIC\_VECTOR**  
**INTEGER**

Tilldelning av värde för constant

'1' logisk 1:a  
 1 heltalet 1

Tilldelning av värde för signal

Lunds Tekniska Högskola | EITF65 digitalteknik | Föreläsning 16 |

## Egendefinierade typer

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity lejonbur is
  port (
    inp  : in  STD_LOGIC;
    o    : out STD_LOGIC);
end lejonbur;

architecture behav of lejonbur is
  type my_type is (on, off);
  signal s1 : my_type;
begin
  if inp = '1'
    s1 <= on;
  else
    s1 <= off;
  end if;
  ...
end architecture behav;

```


Deklaration av ny signaltyp

Möjliga värden för typen

Användbart vid beskrivning av FSM

Lunds Tekniska Högskola | EITF65 digitalteknik | Föreläsning 16 |

## Signalbuss

 

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity lejonbur is
  port (
    a0 : in  STD_LOGIC;
    a1 : in  STD_LOGIC;
    a2 : in  STD_LOGIC;
    a3 : in  STD_LOGIC;
    b0 : in  STD_LOGIC;
    ...
    z0 : out STD_LOGIC;
    ...);
end lejonbur;

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity lejonbur is
  port (
    a : in  STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
    b : in  STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
    z : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
  );
end lejonbur;

```

Lunds Tekniska Högskola | EITF65 digitalteknik | Föreläsning 16 |

## Användning av signalbuss

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity sig_vector is
  port (
    a : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
    b : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
    z : out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0)
  );
end sig_vector;

architecture behav of lejonbur is
  signal s1, s2 : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
begin
  s1 <= "0010";
  s2(2 downto 0) <= a(1 downto 0) & b(1);
  s2(3) <= '1';
  z <= s2 & s4;
end behav;

```

För att sätt alla bitar till ett visst värde  
`z <= (others => '0');`

Konkatenera signaler

Observera skillnaden  
 '1' en bit  
 "0010" flera bitar


Lunds Tekniska Högskola | EITF65 digitalteknik | Föreläsning 16 |

## 3 downto 0 eller 0 to 3?

```

entity komb3 is
  port(
    a : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
    z : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0));
end entity;


```

 

```

entity komb3 is
  port(
    a : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
    z : out STD_LOGIC_VECTOR(3 to 0));
end entity;

```

 

```

architecture data_flow of komb2 is
begin
  z <= a;
end architecture;


```

Lunds Tekniska Högskola | EITF65 digitalteknik | Föreläsning 16 |


## Concurrent Signal Assignment

Signalvärden uttrycks med Booleska operationer

`and`, `or`, `xor`, `nor`, `not`, ...

 
 
```
architecture data_flow of comb2 is
begin
  a <= d and c;
  b <= d;
  c <= b or e;
end architecture;
```



Använd parenteser!

`a <= (b or e) and d;`


Lunds Tekniska Högskola | EITF65 digitalteknik | Föreläsning 16 |

## Conditional Signal Assignment

En signal får värde beroende på villkor likt if-else

```
architecture data_flow of comb2 is
begin
  f <= '1' when (a='1' and b='1') else
  '1' when c='0' else
  '0';
end architecture;
```

 Villkoret (`a='1' and b='1'`)  
har högst prioritet




Lunds Tekniska Högskola | EITF65 digitalteknik | Föreläsning 16 |

## Selected Signal Assignment

En signal får värde beroende på villkor likt case/switch

```
architecture data_flow of comb2 is
begin
  with abc select
    f <= '1' when "010",
        d  when "100",
        '0' when others;
end architecture;
```

Alla andra fall ex.  
"000", "111", ...

 

Ingen prioritet mellan  
olika signaler

Lunds Tekniska Högskola | EITF65 digitalteknik | Föreläsning 16 |

## Heladderare

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity full_adder is
  port(a, b, c_in : in STD_LOGIC;
        z, c_out : out STD_LOGIC);
end entity;
architecture data_flow of full_adder is
  signal temp : STD_LOGIC;
begin
  temp <= a xor b;
  z <= temp xor c_in;
  c_out <= (a and b) or (c_in and temp);
end architecture;
```


Lunds Tekniska Högskola | EITF65 digitalteknik | Föreläsning 16 |


 
## Heladderare - Library

För att använda  
**STD\_LOGIC** och **STD\_LOGIC\_VECTOR**

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
```




Lunds Tekniska Högskola | EITF65 digitalteknik | Föreläsning 16 |
 
## Heladderare - Entity




```
entity full_adder is
    port(a, b, c_in : in STD_LOGIC;
         z, c_out : out STD_LOGIC);
end entity;
```




Lunds Tekniska Högskola | EITF65 digitalteknik | Föreläsning 16 |

## Heladderare - Architecture

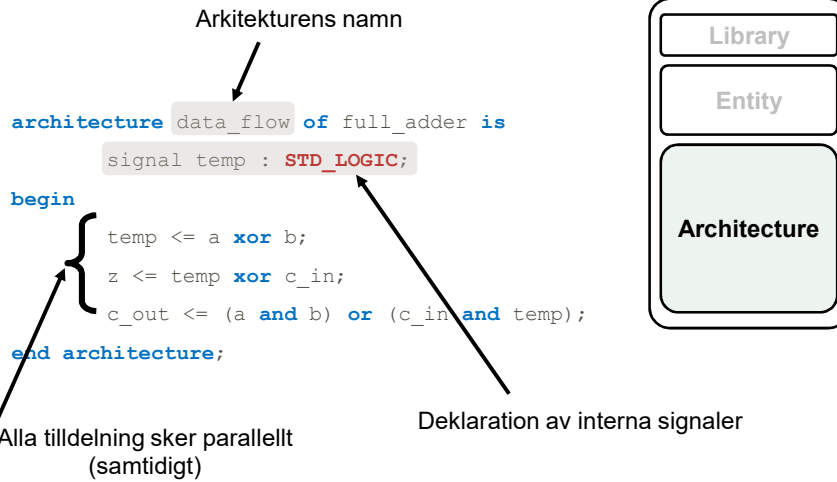

Lunds Tekniska Högskola | EITF65 digitalteknik | Föreläsning 16 |

## Heladderare – Vivado

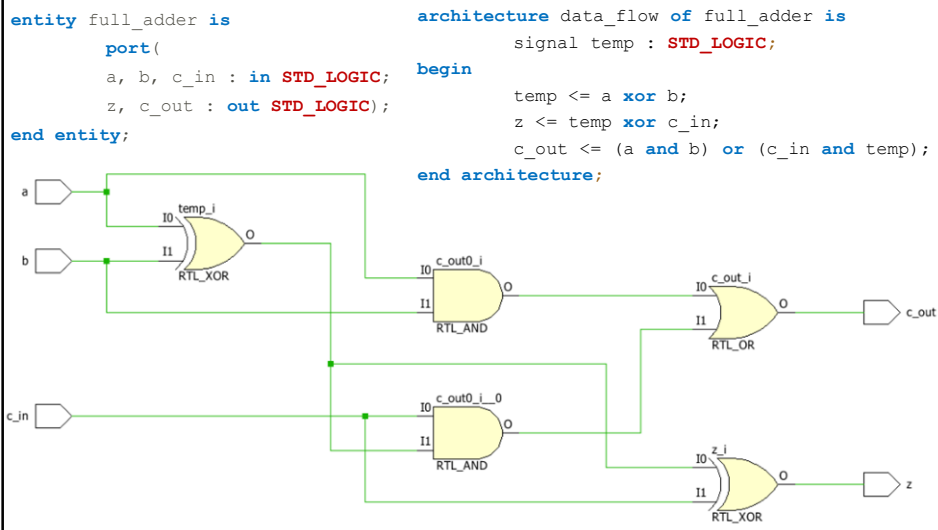


## Heladderare - Signaler

```


entity full_adder is
    port(
        a, b, c_in : in STD_LOGIC;
        z, c_out : out STD_LOGIC);
end entity;

architecture data_flow of full_adder is
    signal temp : STD_LOGIC;
begin
    temp <= a xor b;
    z <= temp xor c_in;
    c_out <= (a and b) or (c_in and temp);
end architecture;


```

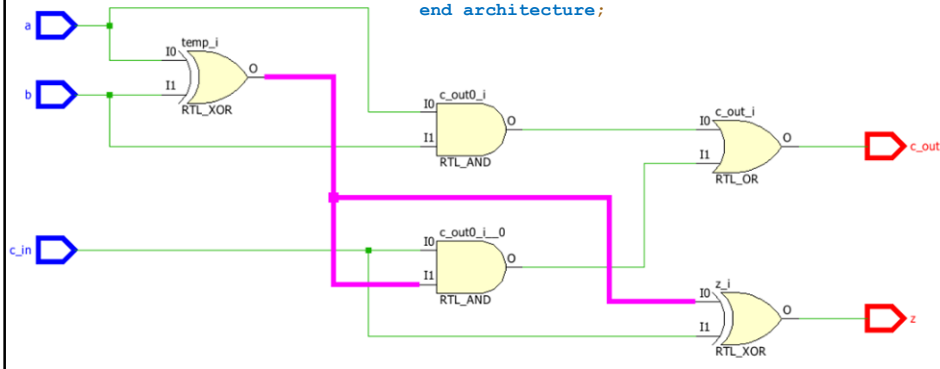

## In- och utsignaler, interna signaler

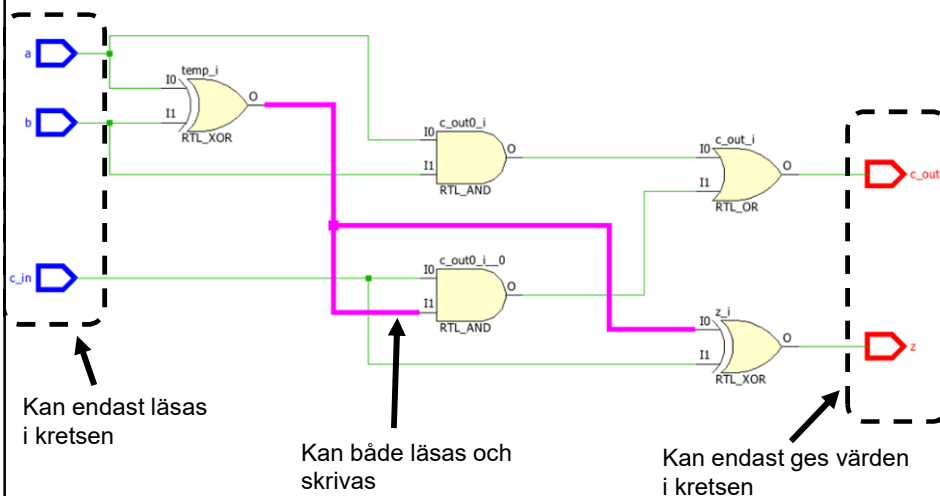

## Heladderare - FPGA

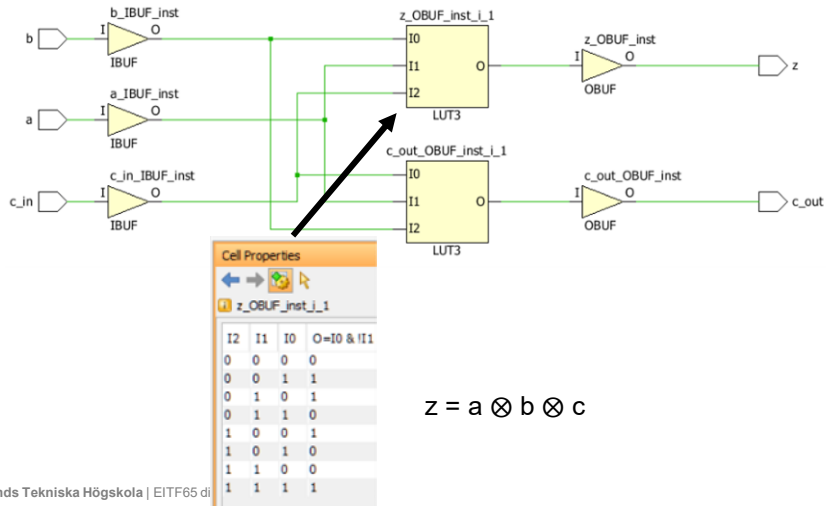


## Ge alltid signaler ett värde

a <= '1' when b = '0';

a <= '1' when b = '0' else '0';

a blir ett minneselement

a blir en ledning med värdet b'

 

## Process


- Beskriva beteendet av en digital krets på högre abstraktionsnivå
- LIKNAR traditionell sekventiell programmering
- IF-ELSE och CASE satser kan användas

```

..
architecture behav of system1 is
..
begin
  proc1: process(..)
  begin
  ..
  end process;

  proc2: process(..)
  begin
  ..
  end process;
end architecture;


```

 

Alla processer utförs parallellt

Lunds Tekniska Högskola | EITF65 digitalteknik | Föreläsning 16 |

## Process - Syntax

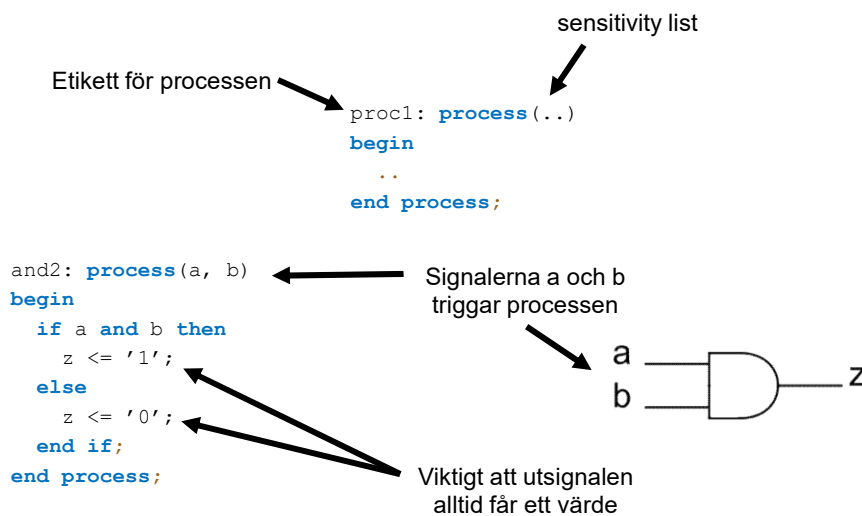

Lunds Tekniska Högskola | EITF65 digitalteknik | Föreläsning 16 |


## Process - Signaltilldelning

I en process kan en signal tilldelas värden på flera ställen utan att det blir en kortslutning

```

proc2: process(a, b)
begin
  z <= '0';
  if a = '1' then
    z <= '1';
  end if;
  if b = '0' then
    z <= '0';
  end if;
end process;

```

 

z kommer ENDAST att anta det värde som den tilldelas sist i processen


Lunds Tekniska Högskola | EITF65 digitalteknik | Föreläsning 16 |

## Process – Sekventiellt?

```


proc2: process(a, b)
begin
  z <= '0';
  if a = '1' then
    z <= '1';
  end if;
  if b = '0' then
    z <= '0';
  end if;
end process;

```

 

om a = '1' och b = '0'

Programmering

 

Sekventiella strukturer underlättar implementering av algoritmer

**MEN**

glöm inte att det är hårdvara som genereras


Hårdvarubeskrivning



Lunds Tekniska Högskola | EITF65 digitalteknik | Föreläsning 16 |
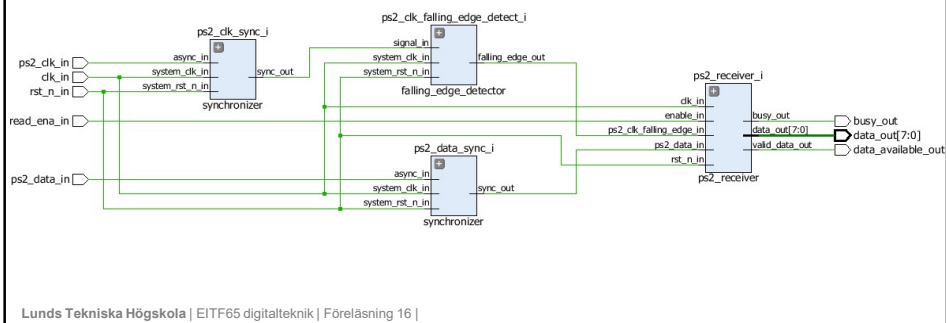
## Konstruktion av större system

- Dela upp i mindre komponenter
- Varje komponent konstrueras och testas fristående
- Komponenter sätts ihop till större



## Koppla samman delkretsar i VHDL

```

architecture struct of example is
  component full_adder is
    port(
      a, b, c_in : in STD_LOGIC;
      z, c_out : out STD_LOGIC);
  end component;

  begin
    comp1:full_adder
      port map (...);
    ...
  end architecture;

```

← Deklaration av komponent

← Instansiera och koppla ihop signaler

## Port Map - exempel


```

entity ex_port_map is
port(a, b, c : in STD_LOGIC;
      z : out STD_LOGIC);
architecture struct of ex_port_map is

    component and2 is
        port(i1, i2 : in STD_LOGIC;
              y : out STD_LOGIC);
    end component;

    signal intern1 : STD_LOGIC;
begin
    comp1:and2 port map(
        i1 => a,
        i2 => b,
        y => intern1);

     comp2:and2 port map(
        i1 => intern1,
        i2 => c,
        y => z);
end architecture;
    
```




```

comp1:and2 port map(
    i1 => intern1,
    i2 => c,
    y => z);
end architecture;
    
```

Lunds Tekniska Högskola | EITF65 digitalteknik | Föreläsning 16 |
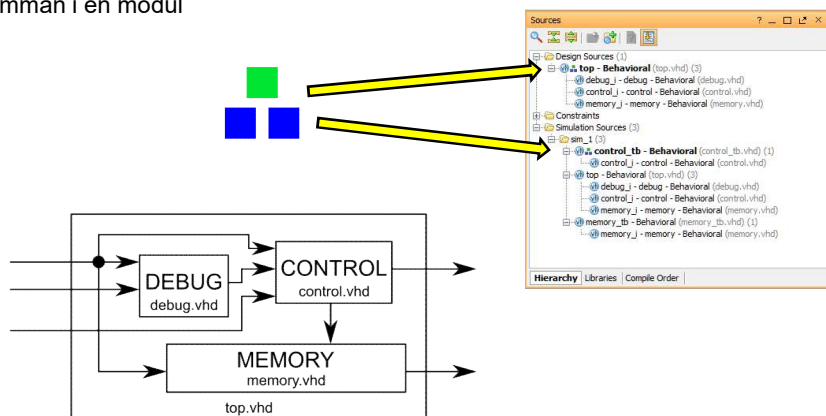
## Topp-modul

Vid design av ett system med mer än en komponent måste dessa kopplas samman i en modul



Lunds Tekniska Högskola | EITF65 digitalteknik | Föreläsning 16 |




## Testbench

Inga in- eller utsignaler

Innehåller en instans av modulen som ska testas


Genererar insignalen

 

Lunds Tekniska Högskola | EITF65 digitalteknik | Föreläsning 16 |
 
## Verifiering

En testbench för varje komponent och delsystem



Lunds Tekniska Högskola | EITF65 digitalteknik | Föreläsning 16 |

## Generera testsignaler

```

library ieee;
use ieee.STD_LOGIC_1164.all;


entity system_TB is
end entity;

architecture arch of system_TB is
  component system is
    port(a, b : in STD_LOGIC;
         f : out STD_LOGIC);
  end component;

  signal a_TB, b_TB, f_TB : STD_LOGIC;
begin
  DUT:system port map(
    a => a_TB,
    b = b_TB,
    f => f_TB
  );

  signal_gen:process
  begin
    a_TB <= '1';
    b_TB <= '0';
    wait for 100 ns;
    a_TB <= '0';
    wait for 100 ns;
    b_TB <= '1';
    wait for 100 ns;
  end process;
end architecture;

```

 

Lunds Tekniska Högskola | EITF65 digitalteknik | Föreläsning 16 |

## Sammanfattning

- Olika typer av signaler
  - användardefinierade typer
- Flera signaler kan sättas ihop till en signalbuss
- Olika sätt att tilldela signalvärden
  - prioriterad tilldelning kan ge långa logiska kedjor
- I process kan en signal tilldelas värden på flera ställen
- Komponenter kan kopplas ihop med port map
- Testbench
  - Generera insignaler till modulen som ska testas
  - Hela VHDL-språket kan användas

Lunds Tekniska Högskola | EITF65 digitalteknik | Föreläsning 16 |



**LUNDS UNIVERSITET**  
Lunds Tekniska Högskola