



## Dagens föreläsning

---

- Beskrivning av tillståndsmaskiner
  - Kombinatorisk del
  - Minnes del
  - Tillståndsuppdatering
  - Nollställning
- Latchar
- Asynkrona signaler

## Förra gången

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity lejonbur is
  port (
    G1      : in  STD_LOGIC;
    G2      : in  STD_LOGIC;
    FARA    : out STD_LOGIC;
    clock   : in  STD_LOGIC
  );
end lejonbur;

architecture behav of lejonbur is
  constant c1 : STD_LOGIC := '1';
  signal s1 : STD_LOGIC;
begin
  s1 <= G2 and c1;
  FARA <= G1 and s1;
end behav;

```

Objekttyp  
**STD\_LOGIC**  
**STD\_LOGIC\_VECTOR**  
**INTEGER**

Tilldelning av värde för constant

'1' logisk 1:a 1 heltalet 1

Tilldelning av värde för signal

Lunds Tekniska Högskola | EITF65 digitalteknik | Föreläsning 17 |

## Förra gången

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity sig_vector is
  port (
    a : in  STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
    b : in  STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
    z : out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0)
  );
end sig_vector;

architecture behav of lejonbur is
  signal s1, s2 : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
begin
  s1 <= "0010";
  s2(2 downto 0) <= a(1 downto 0) & b(1);
  s2(3) <= '1';
  z <= s2 & s4;
end behav;

```

För att sätt alla bitar till ett visst värde  
`z <= (others => '0');`

Konkatenera signaler

Observera skillnaden  
 '1' en bit  
 "0010" flera bitar

Lunds Tekniska Högskola | EITF65 digitalteknik | Föreläsning 17 |


## Förra gången

```
entity ex_port_map is
port(a, b, c : in STD_LOGIC;
      z : out STD_LOGIC);
architecture struct of ex_port_map is
```

```
    component and2 is
        port(i1, i2 : in STD_LOGIC;
              y : out STD_LOGIC);
    end component;
```

```
    signal intern1 : STD_LOGIC;
```
 
```
begin
    comp1:and2 port map(
        i1 => a,
        i2 => b,
        y => intern1);
```





```
    comp2:and2 port map(
        i1 => intern1,
        i2 => c,
        y => z);
end architecture;
```

Lunds Tekniska Högskola | EITF65 digitalteknik | Föreläsning 17 |
  
## Sekvensnät - Minneselement


För att konstruera sekvensnät behövs minneselement

- Positivt flanktriggad D-vippa
- Negativt flanktriggad D-vippa
- D-vippa med synkron och asynkron reset
- D-latch (BÖR UNDVIKAS!)




Lunds Tekniska Högskola | EITF65 digitalteknik | Föreläsning 17 |

## Process - Syntax

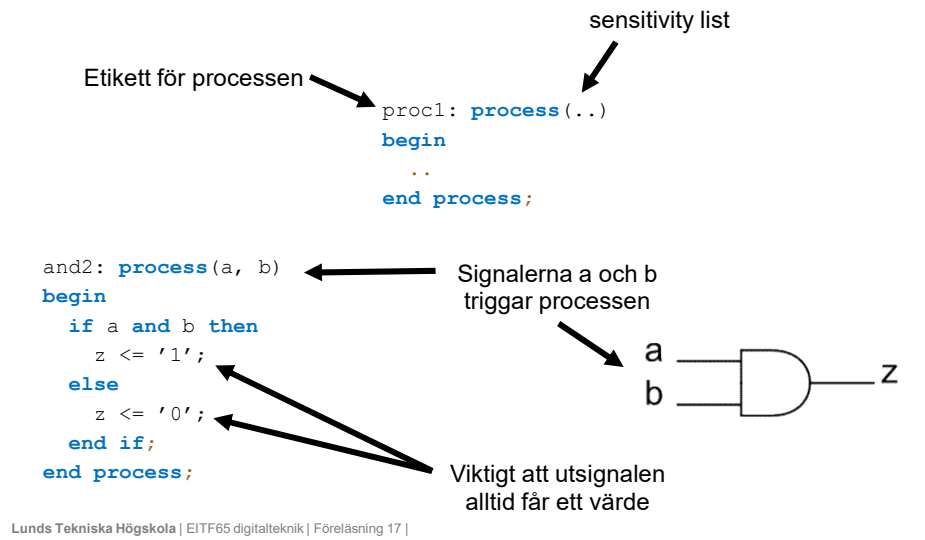

## Detektera flanker

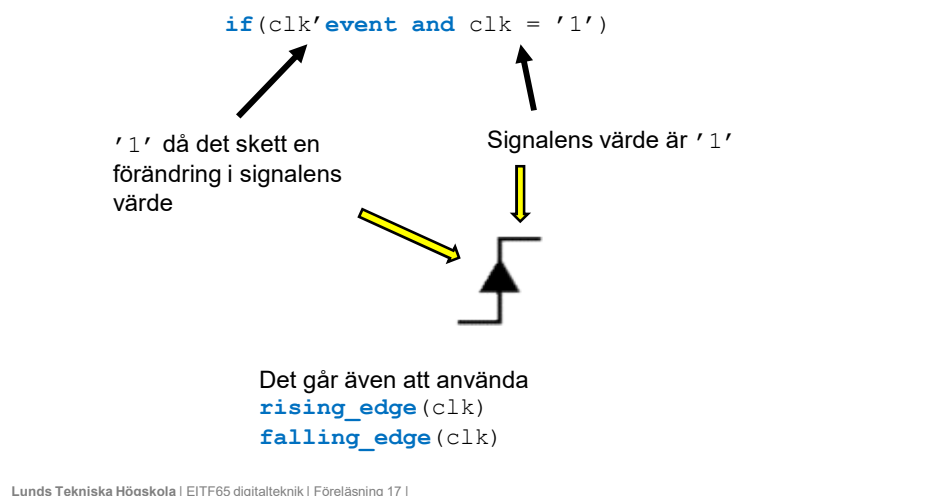

## D-vippa

```

architecture arch of FF_neg is
begin
  process (clk)
  begin
    if (clk'event and clk = '0') then
      q <= d;
    end if;
  end process;
end architecture;

```

Sant vid negativ flank

q tilldelas nytt värde

```

architecture arch of FF_pos is
begin
  process (clk)
  begin
    if (clk'event and clk = '1') then
      q <= d;
    end if;
  end process;
end architecture;

```

Sant vid positiv flank

q tilldelas nytt värde

Lunds Tekniska Högskola | EITF65 digitalteknik | Föreläsning 17 |

## D-latch och D-vippa

```

architecture arch of latch is
begin
  process (g)
  begin
    if (g = '1') then
      q <= d;
    end if;
  end process;
end architecture;

```

Sant vid '1'

q tilldelas nytt värde

```


architecture arch of FF_pos is
begin
  process (clk)
  begin
    if (clk'event and clk = '1') then
      q <= d;
    end if;
  end process;
end architecture;

```

Sant vid positiv flank

Lunds Tekniska Högskola | EITF65 digitalteknik | Föreläsning 17 |

## Tillståndsmaskin

 

Designen blir enklare att förstå och att felsöka

Lunds Tekniska Högskola | EITF65 digitalteknik | Föreläsning 17 |

## Process


- Beskriva beteendet av en digital krets på högre abstraktionsnivå
- LIKNAR traditionell sekventiell programmering
- IF-ELSE och CASE satser kan användas

```

..
architecture behav of system1 is
  ..
begin
  proc1: process(..)
  begin
  ..
  end process;

  proc2: process(..)
  begin
  ..
  end process;
end architecture;

```

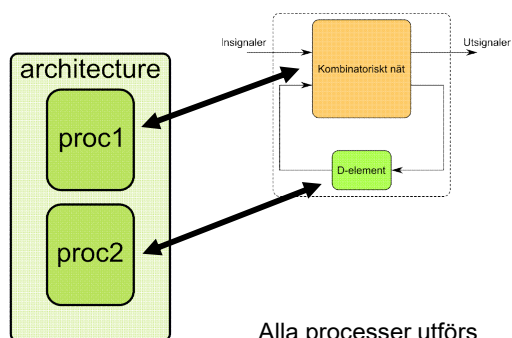

Alla processer utförs parallellt

Lunds Tekniska Högskola | EITF65 digitalteknik | Föreläsning 17 |

## Egendefinierade typer

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity lejonbur is
    port (
        inp    : in  STD_LOGIC;
        o      : out STD_LOGIC);
end lejonbur;

architecture behav of lejonbur is
    type my_type is (on, off);
    signal s1 : my_type;
begin
    if inp = '1'
        s1 <= on;
    else
        s1 <= off;
    end if;
    ...
end architecture behav;
    
```

Deklaration av ny signaltyp

Möjliga värden för typen

Användbart vid beskrivning av FSM

## Kombinatorisk del


Genererar ut signaler och nästa tillstånd

- Processen ska triggas av
- Insignaler
  - Nuvarande tillstånd

sensitivity list

```

 komb: process(..)
begin
    ..
end process;
    
```



```


komb: process(#insignaler#, #nuvarande tillstånd#)
begin
    <nästa tillstånd> <= ..
    <ut signaler> <= ..
end process;
    
```

## Nästa tillstånd

```

komb: process(current_state, in1)
begin
  case current_state is
  when state1 =>
    if(in1 = '1') then
      next_state <= state2;
    else
      next_state <= state1;
    end if;
  when state2 =>
    if(in1 = '1') then
      next_state <= state2;
    else
      next_state <= state1;
    end if;
  end case;
end process;

```

 

**Viktigt att processens  
utsignaler ALLTID får ett  
värde!**


Lunds Tekniska Högskola | EITF65 digitalteknik | Föreläsning 17 |

## Minnes del

Generera nuvarande tillstånd

Processen ska triggas av

- Klocksignal
- Resetsignal

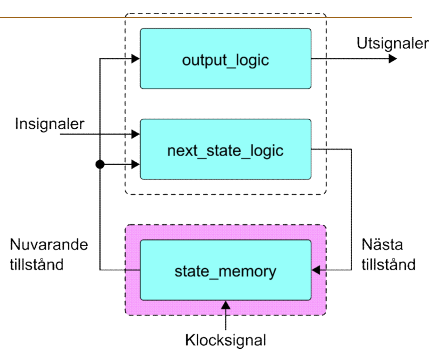

```

mem: process(#Klocksignal#, #reset#)
begin
  if rising_edge(<clock_signal>) then
    <current_state> <= <next_state>;
  end if;
end process;

```

Endast klock- &  
resetsignal ändrar  
innehållet i minnet

Lunds Tekniska Högskola | EITF65 digitalteknik | Föreläsning 17 |




## Tillståndsuppdatering

```

mem: process (clk, rst)
begin
  if rising_edge (clk) then
    if (rst='1') then
      current_state <= state1;
    else
      current_state <= next_state;
    end if;
  end if;
end process;

```

Nollställning  
av minnet

 

Om möjligt använd en klocksignal för att uppdatera alla minnen i designen

Om möjligt uppdateras minnen på samma klockflank

Lunds Tekniska Högskola | EITF65 digitalteknik | Föreläsning 17 |

## Resetsignal

Viktigt att kretsen startar i ett känt tillstånd

Aktiv hög asynkron reset

```

process (rst, clk)
begin
  if (rst = '1') then
    current_state <= res_state;
  elsif rising_edge (clk) then
    current_state <= next_state;
  end if;
end process;

```

Aktiv hög synkron reset

```

process (clk)
begin
  if rising_edge (clk) then
    if (rst = '1') then
      current_state <= res_state;
    else
      current_state <= next_state;
    end if;
  end if;
end process;

```


Aktiv hög reset då minnen nollställs när `rst='1'`  
 Aktiv låg reset då minnen nollställs när `rst='0'`

Lunds Tekniska Högskola | EITF65 digitalteknik | Föreläsning 17 |
 
## Oavsiktliga latchar

```


komb: process(current_state, in1)
begin
  case current_state is
  when state1 =>
    if(in1 = '1') then
      next_state <= state2;
    else
      next_state <= state1;
    end if;
  when state2 =>
    if(in1 = '1') then
      next_state <= state2;
    end if;
    if(in1 = '0') then
      next_state <= state1;
    end if;
  end case;
end process;
    
```



Om in1 är av typen STD\_LOGIC kan den anta 7 andra värden  
 ⇒ next\_state får inte alltid ett värde  
 ⇒ Signalen next\_state blir ett minneselement

Synthesis (1 warning)  
 [Synth 8-327] inferring latch for variable 'next\_state\_reg'

## Problem som kan uppstå med latchar

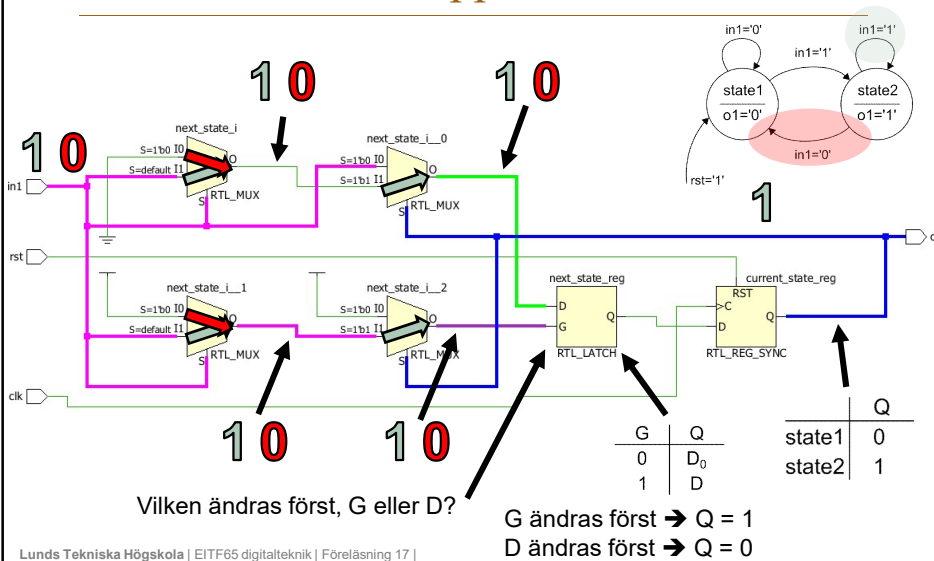

## Unvika latchar

Se till att kombinatoriska signaler alltid får ett värde

Om inget annat anges stanna kvar i tidigare tillstånd

Om inget annat anges



```
komb: process(current_state, in1)
begin
    next_state <= current_state;
    o1 <= '0';
    o2 <= (others => '0');

    case current_state is
    when state1 =>
        if(in1 = '1') then
            next_state <= state2;
        end if;
    when state2 =>
        o1 <= '1';
        o2 <= "100011100";
        if(in1 = '0') then
            next_state <= state1;
        end if;
    end case;
end process;
```

Lunds Tekniska Högskola | EITF65 digitalteknik | Föreläsning 17 |
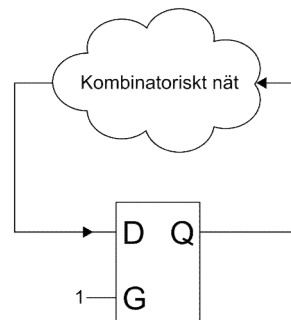 
## Latch istället för D-vippa

```
mem: process(clk, rst)
begin
    if (clk='1') then
        if (rst='1') then
            current_state <= state1;
        else
            current_state <= next_state;
        end if;
    end if;
end process;
```




Kombinatoriskt återkopplat nät!

**Synthesis** (1 warning)  
[Synth 8-327] inferring latch for variable 'next\_state\_reg'

Vilket värde har Q efter att G→0?

Lunds Tekniska Högskola | EITF65 digitalteknik | Föreläsning 17 |


## Moore och Mealy

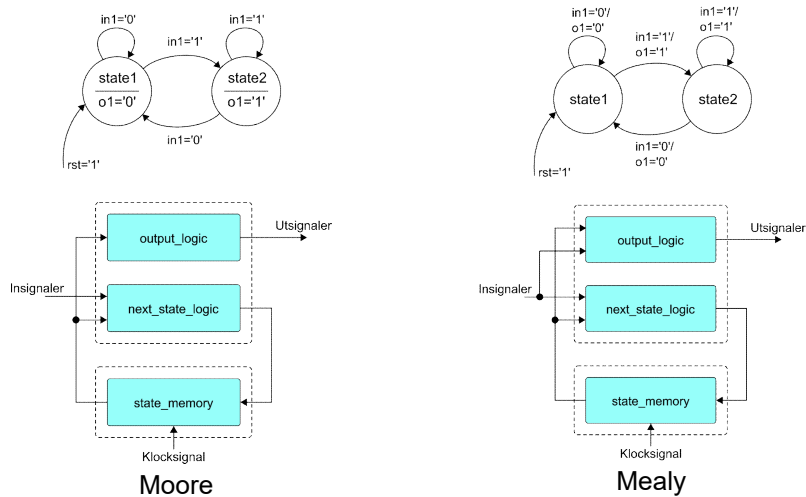

Lunds Tekniska Högskola | EITF65 digitalteknik | Föreläsning 17 |
 
## Utsignaler vid Moore

```
output_logic_moore: process(current_state)
begin
    case current_state is
    when state1 =>
        o1 <= '0';
    when state2 =>
        o1 <= '1';
    end case;
end process;
```



Utsignaler beror endast på nuvarande tillstånd

Lunds Tekniska Högskola | EITF65 digitalteknik | Föreläsning 17 |


## Utsignaler vid Mealy

```

output_logic_mealy: process(current_state, in1)
begin

  case current_state is
  when state1 =>
    o1 <= '0';
    if (in1 = '1') then
      o1 <= '1';
    end if;
  when state2 =>
    o1 <= '1';
    if (in1 = '0') then
      o1 <= '0';
    end if;
  end case;
end process;

```

 

Utsignaler beror på nuvarande tillstånd och insignaler

Lunds Tekniska Högskola | EITF65 digitalteknik | Föreläsning 17 |

## Generera testsignaler

```

library ieee;
use ieee.STD_LOGIC_1164.all;


entity system_TB is
end entity;

architecture arch of system_TB is
  component system is
    port(a, b : in STD_LOGIC;
         f : out STD_LOGIC);
  end component;

  signal a_TB, b_TB, f_TB : STD_LOGIC;
begin
  DUT:system port map(
    a => a_TB,
    b => b_TB,
    f => f_TB
  );

  signal_gen:process
  begin
    a_TB <= '1';
    b_TB <= '0';
    wait for 100 ns;
    a_TB <= '0';
    wait for 100 ns;
    b_TB <= '1';
    wait for 100 ns;
  end process;
end architecture;

```

 

Lunds Tekniska Högskola | EITF65 digitalteknik | Föreläsning 17 |

## Generera klocksignal

```


library ieee;
use ieee.STD_LOGIC_1164.all;

entity system_TB is
end entity;

architecture arch of system_TB is




    signal clk_100MHz : STD_LOGIC;
    constant clk_period : TIME := 10 ns;
begin
    clk_gen:process
    begin
        clk_100MHz <= '1';
        wait for clk_period/2;
        clk_100MHz <= '0';
        wait for clk_period/2;
    end process;
end architecture;

```

 


Lunds Tekniska Högskola | EITF65 digitalteknik | Föreläsning 17 |

## Icke ideala kretsar

   


Lunds Tekniska Högskola | EITF65 digitalteknik | Föreläsning 17 |


## När är insignalen 1

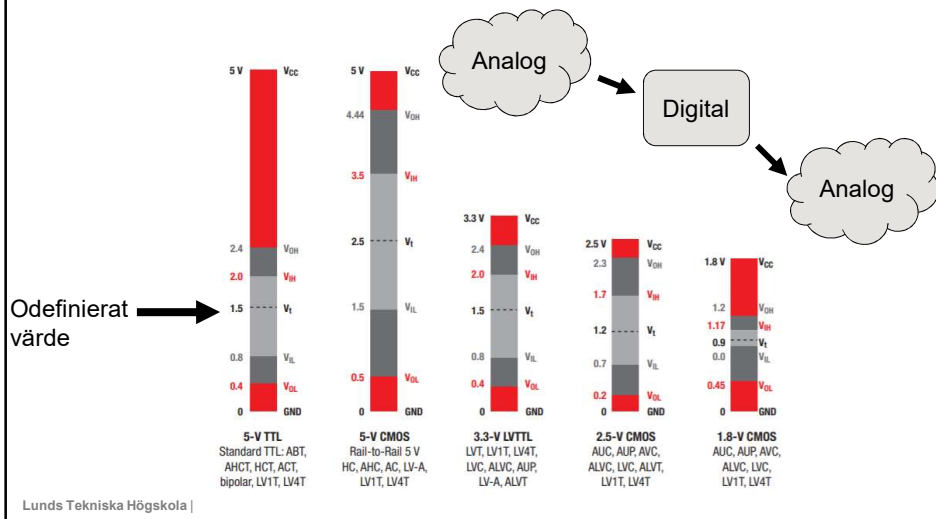

## Metastability

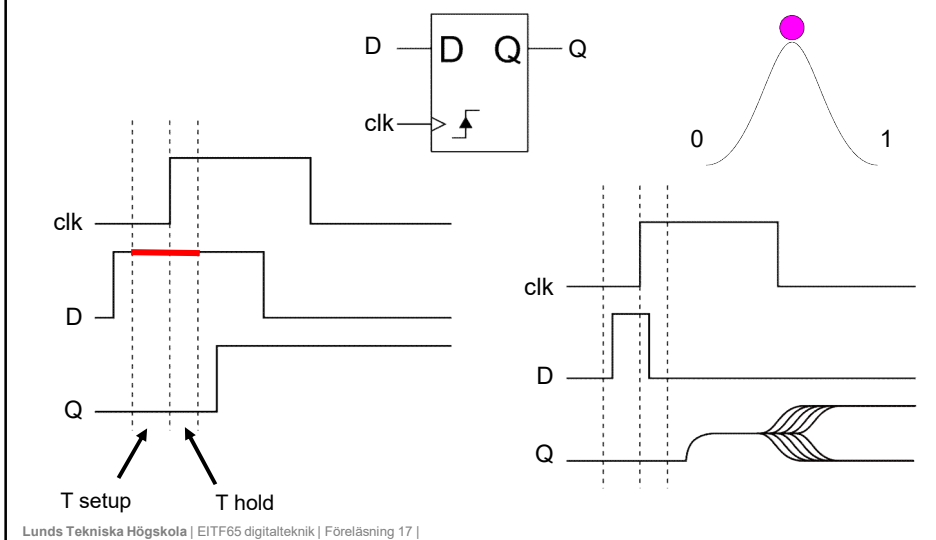


## Asynkrona signaler

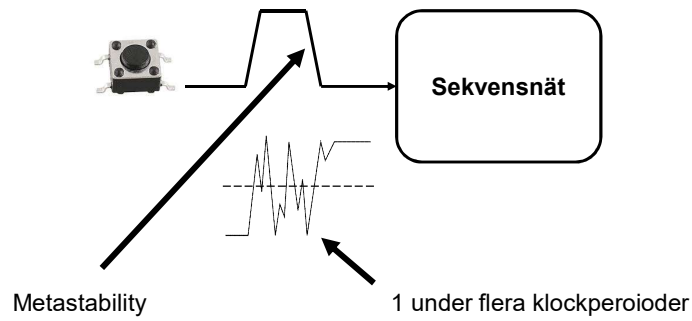


Lunds Tekniska Högskola | EITF65 digitalteknik | Föreläsning 17 |

## Synkronisering

 

$$MTBF = \frac{e^{T_{MET} \cdot K_2}}{K_1 \cdot f_{CLK} \cdot f_{DATA}}$$

Asynkrona insignaler	MTBF (år) 1 D-vippa	MTBF (år) 2 D-vippor
2	5189	38340
4	2594	19170
8	1297	9585

 


Fler vippor ökar MTBF

Lunds Tekniska Högskola | EITF65 digitalteknik | Föreläsning 17 |



## Knappavkodning

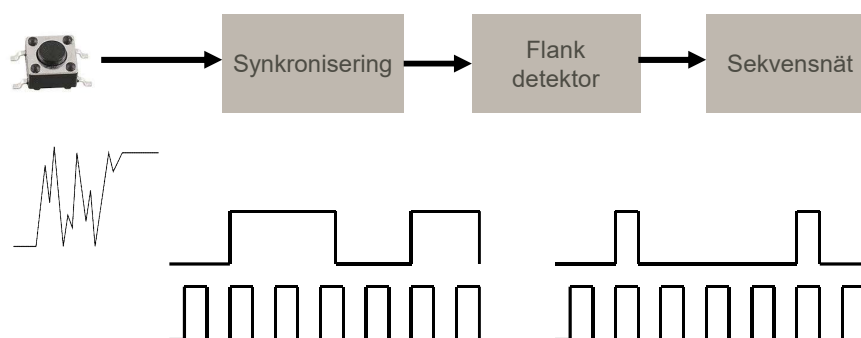

Lunds Tekniska Högskola | EITF65 digitalteknik | Föreläsning 17 |

## Gästföreläsning

Den 25 november

8-9 : Fortsättningskurser

EITF35 - Introduction to Structured VLSI Design


ETIN20 - Digital IC-design

9-10 : Advenica

Cybersecurity solutions

Lunds Tekniska Högskola | EITF65 digitalteknik | Föreläsning 17 |

## Fortsättningskurser

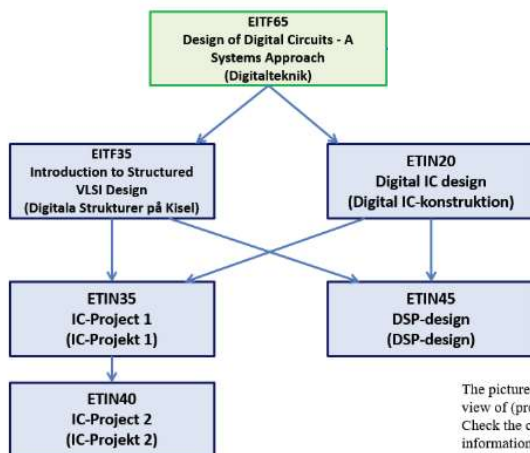

The picture does not necessarily give a complete view of (presumed) prerequisites for each course. Check the corresponding course plans for such information.

Lunds Tekniska Högskola | EITF65 digitalteknik | Föreläsning 17 |

## Sammanfattning

- Beskrivning av minneselement
  - Klocksignal
  - Resetsignal
  - Mealy & Moore
  - användardefinierade typer
- Problem med latchar
- Metastability
  - Synkronisering
- Testbench

Lunds Tekniska Högskola | EITF65 digitalteknik | Föreläsning 17 |



**LUNDS UNIVERSITET**  
Lunds Tekniska Högskola