

## Överföringsfunktion i Laplace (s) domänen

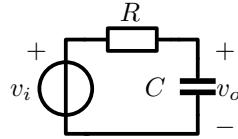


Fig. 1: Första ordnings lågpassfilter

### Poler

För att ge ett exempel på en överföringsfunktion använder vi oss av kretsen i Fig. 1, vilket illustrerar ett lågpassfilter bestående av en kondensator och ett motstånd.

Överföringfunktionen  $H(s)$  för denna krets blir

$$v_o = \frac{\frac{1}{sC}}{R + \frac{1}{sC}} v_i = \frac{1}{1 + sRC} v_i \Rightarrow H(s) = \frac{v_o}{v_i} = \frac{1}{1 + sRC} \quad (1)$$

Där  $s = j\omega$ . Överföringsfunktioner kan skrivas på formen

$$H(s) = H(0) \frac{N(s)}{D(s)} \quad (2)$$

Där  $H(0)$  är en frekvensoberoende term (konstant),  $N(s)$  innehåller nollställen och  $D(s)$  poler till  $H(s)$ . Definitionen av en **pol**, **p**, är att  $D(s) = 0$ , alltså i ekvation 1 är

$$1 + sRC = 0 \Rightarrow s = -\frac{1}{RC} \Rightarrow H(s) = \frac{1}{1 - \frac{s}{-\frac{1}{RC}}} = \frac{1}{1 - \frac{s}{p}} \quad (3)$$

Detta är alltså en reell pol i vänster halvplan, eftersom det har negativt tecken, se Fig. 2b. Värdet på polen kan ses konstigt då

$$\lim_{s \rightarrow p} H(s) = \infty \quad (4)$$

Vilket skulle betyda att vid  $s = p$  är förstärkningen oändlig (delas med 0), vilket den i ett lågpass-filter definitivt inte är. Det viktiga att inse här är att  $s$  är ett **komplext talplan** och inte en frekvens. Vi kan inte generera signalen  $s$  med en funktionsgenerator. För att titta på **överföringsfunktionen** måste vi ta **absolutbeloppet** av  $H(s)$ .

$$|H(s)| = |H(j\omega)| = \frac{|1|}{|1 + j\omega RC|} = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} \quad (5)$$

Denna överföringsfunktion mot frekvensen  $\omega$  är som vi ser avtagande. Vid frekvensen  $\omega = 1/(RC)$  är bellopet av överföringen  $1/\sqrt{2}$ . Denna frekvens definierar vi den så kallade brytpunkten för filtret, alltså den punkt då överföringsfunktionen för ett lågpassfilter med en pol i detta exempel, fallit med  $1/\sqrt{2} = -3dB = 20\log_{10}(1/\sqrt{2})$ .

## Bodediagram

Då vi plottar bodediagram använder vi logaritmer på både x- och y-axeln. Eftersom vi använder spänningar används  $20\log_{10}(|H(s)|)$  på y-axeln.

Hur kommer vi fram till att en pol drar ner amplituden med  $-20\text{dB}/\text{dekad}$  eller  $-6\text{dB}/\text{oktav}$ ? Det första som är viktigt att komma ihåg är att:

$$\log_{10}(a) - \log_{10}(b) = \log_{10}\left(\frac{a}{b}\right) \quad (6)$$

För att bevisa  $-20\text{dB}/\text{dekad}$  fallet väljer vi två frekvenser som är placerade med en faktor 10 mellan sig (en dekad). Vi kan sedan beräkna amplituden i de två punkterna och subtrahera dessa för att få fram skillnaden

$$20\log_{10}\frac{1}{\sqrt{1 + (100\omega RC)^2}} - 20\log_{10}\frac{1}{\sqrt{1 + (10\omega RC)^2}} = [10\omega RC \gg 1] = 20\log_{10}\frac{1}{10} = -20\text{dB} \quad (7)$$

Alltså, en pol drar ner amplituden med  $-20\text{dB}/\text{dekad}$ .

På samma sätt kan vi välja två frekvenser som ligger en faktor två mellan sig (en oktav) och därefter beräkna amplitudskillnaden vid dessa enligt ovan:

$$20\log_{10}\frac{1}{\sqrt{1 + (20\omega RC)^2}} - 20\log_{10}\frac{1}{\sqrt{1 + (10\omega RC)^2}} = [10\omega RC \gg 1] = 20\log_{10}\frac{1}{2} = -6\text{dB} \quad (8)$$

Alltså, en pol drar ner amplituden med  $-6\text{dB}/\text{oktav}$ .

På samma sätt kan vi påvisa att ett nollställe har effekten  $+6\text{dB}/\text{oktav}$  respektive  $+20\text{dB}/\text{dekad}$ .

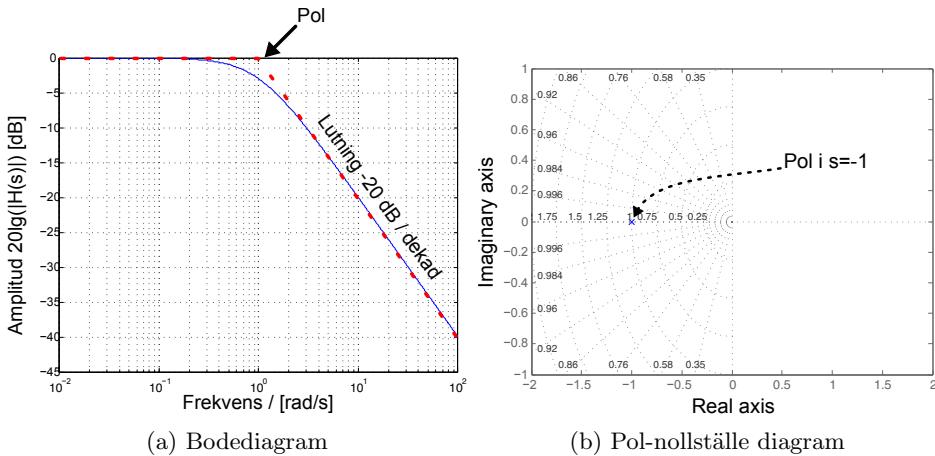


Figure 2: Egenskaper hos ett lågpassfilter med en pol

## Lågpassfilter med bodediagram

I kretsen ovan väljer vi produkten  $RC = 1$  så att polen får värdet  $p = -1$ . Vi kan nu plotta systemets överföring  $|H(s)|$  i dB mot frekvensen  $\omega$  på logaritmisk skala, se Fig 2b. I Fig. 2b ses polens placering i det komplexa planet  $s$ .